

COMSM1302 電腦架構概論

Lab Sheet 2 完整詳解

半加器 · 全加器 · 加減法器 · NAND 加法器 · 多工器 · Hack ALU · 進位制轉換

逐題解析（含全部挑戰題）

2026 年 7 月

本實驗的學習目標：完成本 Lab 後，你應該能夠——

1. 在 Logisim 中建立子電路（**subcircuit**）並在其他設計中當作元件使用；
2. 使用分線器（**splitter**）組裝處理多位元輸入輸出的電路；
3. 設計能執行算術運算（特別是加法與減法）的電路；
4. 在電路設計中使用多工器與解多工器，依輸入做出計算決策。

所需工具：Logisim（電路模擬；需要 Java）與 NAND 板（實體驗證）。子電路用法：在電路名稱上單擊、再點擊要放置的位置。分線器與常數腳位都在 wiring 函式庫中。

目錄

1 半加器（Half Adder）與 4 位元增量器	3
2 全加器（Full Adder）與 4 位元加法器	4
3 NAND 加法器	6
4 多工器與解多工器（Plexers）	8
5 算術邏輯單元（Hack ALU）	10
6 進位制轉換（Number Representations）	12
A 附錄：速查表	16
A.1 本 Lab 的閘數統計	16
A.2 關鍵公式	16

A.3 進位制對照 (4 位元)	16
A.4 參考資料	16

1 半加器 (Half Adder) 與 4 位元增量器

題目

在 Logisim 上組裝 1 位元半加器，只能用兩個以下輸入的閘 (NOT 閘只有一個輸入，其他閘一律用雙輸入版本)。行為由右側真值表定義。接著用半加器作為子電路，建立 4 位元增量器：從 4 位元輸入腳位取值、加 1 (來自常數 1 位元腳位)、經 4 位元輸出腳位輸出。

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

解答


第一步：從真值表讀出兩個輸出的布林式。

逐欄觀察：

- S 在「恰好一個輸入為 1」時為 1——這正是 **XOR**: $S = A \oplus B$;
- C_{out} 只在兩個輸入都為 1 時為 1——這是 **AND**: $C_{out} = A \wedge B$ 。

直覺：一位元加法 $A + B$ 的結果最大是 $1 + 1 = 2 = 10_2$ —— S 是結果的個位、 C_{out} 是進位。

半加器電路 (2 個閘)：

 


Logisim 操作提示：若閘的清單沒有 XOR，可用 $S = (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ 展開 (OR、AND、NOT 各一，加上共用的 AND 共 4 個閘)，但 Logisim 的 Gates 函式庫本來就有 XOR，直接用即可 (記得屬性面板把輸入數設成 2)。

第二步：4 位元增量器。

「加 1」= 把 4 位元輸入 $x_3x_2x_1x_0$ 與常數 0001 相加。因為第二個運算元只有最低位是 1，不需要完整加法器——半加器鏈就夠：

 - 第 0 位: $x_0 + 1 \rightarrow$ 半加器 HA_0 (輸入 x_0 與常數 1);
- 第 i 位 ($i \geq 1$): $x_i +$ 前一級的進位 $\rightarrow HA_i$;
- 每級的 S 就是輸出位 s_i , C_{out} 餵給下一級。



Logisim 組裝要點：

1. 輸入腳位屬性 Data Bits = 4；接一個 **splitter** (Fan Out = 4, Bit Width In = 4) 拆成 4 條 1 位元線；
2. 放 4 份半加器子電路；常數腳位 (Constant, 值 1) 接 HA₀ 的第二輸入；
3. 另一個 splitter 反向使用 (4 條 1 位元合成 4 位元) 接到 4 位元輸出腳位；
4. 最高位的 C_{out} 懸空即可 (1111 + 1 會繞回 0000 ——這正是模 2^4 算術，也是 2 補數運作的基礎)。

驗證：輸入 0111 (7) 應輸出 1000 (8)；輸入 1111 (15) 應輸出 0000 (繞回)。

2 全加器 (Full Adder) 與 4 位元加法器

題目

組裝 1 位元全加器 (雙輸入以下的閘)，行為由右表定義。接著用全加器作子電路建立 4 位元加法器：兩個 4 位元輸入腳位相加、4 位元輸出，另含 1 位元進位輸入與 1 位元進位輸出腳位。

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

解答

第一步：讀出布林式。

S 在「1 的個數為奇數」時為 1 (第 2、3、5、8 列)：

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}.$$


C_{out} 在「至少兩個輸入為 1」時為 1 (第 4、6、7、8 列)。標準化簡：

$$C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B)).$$

(也可寫成 $AB + AC_{in} + BC_{in}$; 上式的好處是能重用半加器結構。)

第二步：用兩個半加器＋一個 OR 組裝 (最經濟的做法)。

 
把加法拆成兩步：先算 $A + B$ (半加器 1)，再把其和與 C_{in} 相加 (半加器 2)；兩步只要任一步產生進位， C_{out} 就是 1 (兩步不可能同時進位，OR 即可)：



閘數統計：每個半加器 2 個閘 (XOR、AND) + 1 個 OR = $2 \times 2 + 1 = 5$ 個閘。在 Logisim 中：放兩份半加器子電路＋一個 OR 閘即可——這正是「子電路」威力的示範。

第三步：4 位元漣波進位加法器 (ripple-carry adder)。

四份全加器子電路串成一行，進位像漣波一樣從低位傳向高位：

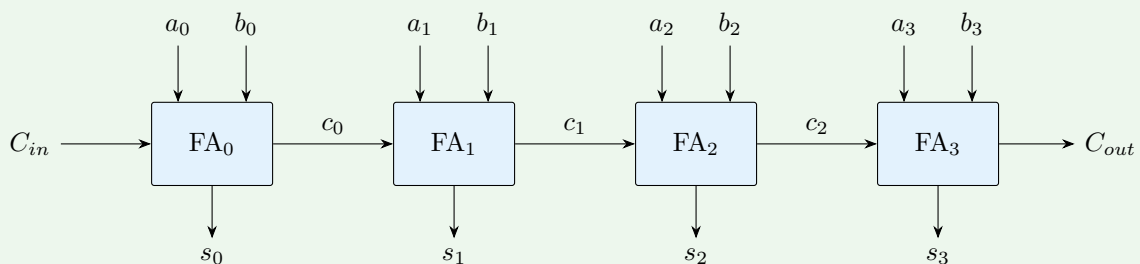

組裝要點與增量器相同：兩個 4 位元輸入各接一個 splitter、輸出經 splitter 合併，另加 1 位元 C_{in} 輸入腳位與 C_{out} 輸出腳位。驗證建議：3 + 5 = 8 (0011 + 0101 = 1000)、9 + 9 = 18 = 10010₂ (輸出 0010、 $C_{out} = 1$ ——溢位可見)、 $C_{in} = 1$ 時 0 + 0 應輸出 0001。

挑戰題

挑戰：能否改造 4 位元加法器，讓它既能加也能減？(提示：需要一個多工器，以及對 2 補數的理解！)

核心觀念：2 補數下


$$A - B = A + (-B) = A + \underbrace{\neg B + 1}_{2 \text{ 補數取負}}.$$

所以減法 = 「把 B 逐位取反」 + 「把 C_{in} 設為 1」。新增一條控制線 sub ：

- $sub = 0$ ：加法—— B 原樣通過、 $C_{in} = 0$ ；

- $sub = 1$: 減法—— B 取反、 $C_{in} = 1$ (正好補上 $+1$, 一石二鳥)。

 做法一 (題目提示的做法): 放一個 NOT 閘 (4 位元) 算出 $\neg B$, 再用一顆 4 位元 2-to-1 多工器 (Plexers 函式庫, Select 接 sub) 在 B 與 $\neg B$ 之間選擇; sub 同時接到加法器的 C_{in} :



做法二 (更省元件): 用 4 個 XOR 閘取代 NOT + MUX—— $B_i \oplus sub$ 在 $sub = 0$ 時等於 B_i , $sub = 1$ 時等於 $\neg B_i$, 即「可控反相器」。兩種做法邏輯完全等價; 本題指定用多工器, 但值得知道實際硬體幾乎都用 XOR 版。

驗證: $sub = 1$ 時測 $5 - 3 = 2$ 、 $3 - 5 = -2$ (輸出 1110, 2 補數的 -2 ✓)、 $7 - 7 = 0$ 。注意 $3 - 5$ 時 $C_{out} = 0$ 、 $5 - 3$ 時 $C_{out} = 1$: 減法時進位輸出的意義是「無借位」。

3 NAND 加法器

題目

只用雙輸入 NAND 閘在 Logisim 上組裝: (1) 1 位元半加器; (2) 1 位元全加器。並在 NAND 板上實體驗證 (先想好接線布局)。選做: 與另一位同學的板子串接全加器 (兩板需用 USB 分接器共用同一電源)。


解答

回憶第一週的 NAND 建構塊:

$$\begin{aligned}\neg A &= A \bar{A}, & A \wedge B &= (A \bar{B}) \bar{(A \bar{B})}, \\ A \vee B &= (A \bar{A}) \bar{(B \bar{B})}, & A \oplus B &= 4 \text{ 個 NAND (見下)}.\end{aligned}$$

半加器: 5 個 NAND。XOR 的 4-NAND 經典結構, 關鍵是第一個 NAND 的輸出 $N_1 = A \bar{B}$ 可同時用來造 C_{out} :
 
$$\begin{aligned}N_1 &= A \bar{B}, \\ N_2 &= A \bar{N}_1, \quad N_3 = B \bar{N}_1, \\ S &= N_2 \bar{N}_3 = A \oplus B, \\ C_{out} &= N_1 \bar{N}_1 = \neg N_1 = A \wedge B.\end{aligned}$$



為什麼 4 個 NAND 就是 XOR? 展開驗證: $N_2 = \neg(A \wedge \neg(AB)) = \neg A \vee AB$ 、 $N_3 = \neg B \vee AB$, $S = \neg(N_2 \wedge N_3)$; 代入化簡得 $S = A\bar{B} + \bar{A}B$ ✓ (或直接列真值表驗證四列)。


全加器: 9 個 NAND。 沿用第 2 節「兩個半加器 + OR」的結構, 但把 OR 也化成 NAND。妙處在於: 半加器內部 $C_{out} = \neg N_1$, 而 $X \vee Y = \neg X \bar{\wedge} \neg Y$ ——所以直接拿兩個半加器的 N_1 (尚未反相的進位) NAND 起來就是 C_{out} , 連反相器都省了:

$$\text{第一級 (4 個): } P = A \oplus B, \quad N_1 = A \bar{\wedge} B$$

$$\text{第二級 (4 個): } S = P \oplus C_{in}, \quad N_5 = P \bar{\wedge} C_{in}$$

$$\text{進位 (1 個): } C_{out} = N_1 \bar{\wedge} N_5 = (A \wedge B) \vee (P \wedge C_{in}) \quad \checkmark$$

合計 $4 + 4 + 1 = 9$ 個 NAND。

 

NAND 板實作要點:

- 板上共 16 個 NAND (4 顆晶片 $\times$ 4 閘) ——半加器用 5 個、全加器用 9 個, 都放得下;
- 先規劃再接線: 把 XOR 塊 1 配置在晶片 1、XOR 塊 2 在晶片 2、進位 NAND 用晶片 3, 訊號從左往右流, 可大幅減少跨板飛線;
- 輸入用按鈕 (按下 = 1): 半加器用 2 顆、全加器用 3 顆; 輸出直接讀對應 NAND 的 LED;
- 未接線的輸入因下拉電阻預設為 0 ——測試時要留意;
- 串接兩塊板 (選做): 把本板全加器的 C_{out} LED 引腳接到對方板全加器的 C_{in} 輸入, 即得 2 位元漣波加法器。兩板必須共用同一 **USB 電源** (用 USB 分接器) ——否則兩板的邏輯高低電位參考點 (接地) 不同, 訊號無法正確判讀。

4 多工器與解多工器 (Plexers)

題目

為下列定義各找出等價的布林表達式 (用 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\neg$; 所有訊號皆為 1 位元), 並在 Logisim 上用雙輸入以下的閘組裝驗證:

- **2-to-1 多工器**: 讓兩個輸入訊號之一通過到單一輸出, 由一個選擇輸入控制;
- **1-to-2 解多工器**: 把單一輸入訊號送到兩個輸出之一, 由一個選擇輸入控制。

解答


2-to-1 多工器。輸入 A 、 B 與選擇線 S ($S = 0$ 選 A 、 $S = 1$ 選 B)。真值表 (8 列):

S	A	B	out	
0	0	0	0	$S = 0$: out 跟著 A
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	$S = 1$: out 跟著 B
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

從 DNF 取 1 的列化簡 (或直接由「 $S = 0$ 取 A 、 $S = 1$ 取 B 」的語意寫出):

$$out = (\neg S \wedge A) \vee (S \wedge B)$$


3 種閘、共 4 個 (NOT、AND $\times$ 2、OR):

 

1-to-2 解多工器。輸入 in 與選擇線 S ($S = 0$ 送到 out_0 、 $S = 1$ 送到 out_1 ; 沒被選中的輸出為 0):

S	in	out_0	out_1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1
 
$$out_0 = \neg S \wedge in, \quad out_1 = S \wedge in$$




觀察：MUX 與 DEMUX 是「鏡像」——MUX 用 AND 閘擋住沒被選中的輸入（強制為 0）再 OR 合併；DEMUX 用 AND 閘擋住沒被選中的輸出。Logisim 驗證：窮舉所有輸入組合（MUX 8 組、DEMUX 4 組），對照真值表。

挑戰題

挑戰：組裝 4-to-1 多工器與 1-to-4 解多工器。

 方法一：樹狀組合（最優雅，重用子電路）。4 選 1 需要 2 條選擇線 S_1S_0 。用 3 個 2-to-1 MUX 排成兩層：第一層用 S_0 從 (A, B) 與 (C, D) 各選一個，第二層用 S_1 在兩個中選者之間做最終決定：



對應布林式（把樹展開）：

$$out = (\neg S_1 \wedge (\neg S_0 A \vee S_0 B)) \vee (S_1 \wedge (\neg S_0 C \vee S_0 D)).$$

方法二：平坦式（一層解碼）。每個輸入配一個「三輸入 AND」（用兩個雙輸入 AND 串聯），選中條件是 S_1S_0 的對應組合，再全部 OR 起來：

$$out = \bar{S}_1\bar{S}_0A \vee \bar{S}_1S_0B \vee S_1\bar{S}_0C \vee S_1S_0D.$$

1-to-4 解多工器完全對偶：3 個 1-to-2 DEMUX 的樹（第一層用 S_1 分上下、第二層用 S_0 分左右），或平坦式

$$out_0 = \bar{S}_1\bar{S}_0 in, \quad out_1 = \bar{S}_1S_0 in, \quad out_2 = S_1\bar{S}_0 in, \quad out_3 = S_1S_0 in.$$

一般化： 2^n -to-1 MUX 需要 $2^n - 1$ 個 2-to-1 MUX、 n 條選擇線——這正是 Hack ALU 與記憶體定址電路的積木。

5 算術邏輯單元 (Hack ALU)

題目


在 Logisim 上建造 Hack ALU：包含 6 顆預建多工器，控制位如下 (x 、 y 、 out 皆為 4 位元，用你的 4 位元加法器作子電路)：

1. **zx**: $zx = 0$ 則 $x = x$ ，否則 $x = 0$
2. **nx**: $nx = 0$ 則 $x = x$ ，否則 $x = \neg x$
3. **zy**: $zy = 0$ 則 $y = y$ ，否則 $y = 0$
4. **ny**: $ny = 0$ 則 $y = y$ ，否則 $y = \neg y$
5. **f**: $f = 0$ 則 $out = x \& y$ ，否則 $out = x + y$
6. **no**: $no = 0$ 則 $out = out$ ，否則 $out = \neg out$

再接上兩個 1 位元比較輸出：**zr** ($out = 0$ 時為 1) 與 **ng** ($out < 0$ 時為 1)。用題目給的表 (18 列控制位組合) 測試設計。

解答

整體結構：兩條前處理管線 + 運算選擇 + 後處理。

 


每一級的細節 (全部用「多工器做決策」的同一招)：

1. **zx 級**：4 位元 MUX，輸入 0 接 x 、輸入 1 接常數 0000，Select 接 zx ；
2. **nx 級**：4 位元 MUX，輸入 0 接上一級輸出、輸入 1 接其 NOT (4 位元 NOT 閘)，Select 接 nx ；
3. **zy / ny 級**：與 1、2 完全相同，作用在 y ；
4. **f 級**：AND (4 位元) 與你的 4 位元加法器 ($C_{in} = 0$, C_{out} 懸空) 同時計算，MUX 用 f 選擇哪個結果通過——輸入 0 接 AND、輸入 1 接加法器；
5. **no 級**：MUX 在「原樣」與「NOT」之間選擇，Select 接 no 。

共 6 顆 MUX ✓。注意順序：先歸零、再取反 (所以 $zx = nx = 1$ 得到 $\neg 0 = 1111$ ，不是 0)；輸出端先運算、再取反。

zr 與 ng：

 - ng : 2 補數的負數 = MSB 為 1, 所以 $ng = out_3$ ——用 splitter 拆出最高位直接接出, 零個閘;
- zr : $out = 0000$ 表示「所有位都是 0」, 即 $zr = \neg(out_3 \vee out_2 \vee out_1 \vee out_0)$ ——三個雙輸入 OR 串成樹再接一個 NOT (4 個閘)。



測試: 把 18 列控制位逐一撥入, 用幾組 x 、 y 值 (如 $x = 0011 = 3$ 、 $y = 0101 = 5$) 對照表中預期輸出。例如 $x+y$ 列應得 $1000 = 8$ 、 $x-y$ 列應得 $1110 = -2$ 、 $x \& y$ 列應得 0001 。

挑戰題

挑戰: 解釋為什麼每一列的計算會產生表中定義的輸出。

全部推導只需要一條 2 補數恆等式:

$$\neg a = -a - 1 \iff -a = \neg a + 1$$

(逐位取反 = 取負再減一。) 以下把 18 列分成六組, x 、 y 表示前處理後進入 f 級的值。

組 1: 常數 (不看輸入)

輸出	控制位效果	推導
0	$x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$, 加法	$0 + 0 = 0$
1	$x \rightarrow \neg 0 = -1, y \rightarrow -1$, 加法, 取反	$\neg(-1 + -1) = \neg(-2) = 2 - 1 = 1$
-1	$x \rightarrow -1, y \rightarrow 0$, 加法	$-1 + 0 = -1$

關鍵: 歸零在前、取反在後, 所以 $zx = 1, nx = 1$ 製造出 $\neg 0 = 1111 = -1$ ——ALU 憑空生出常數 -1 的手法。

組 2: 直通與位元取反

輸出	控制位效果	推導
x	$y \rightarrow -1 = 1111$, AND	$x \& 1111 = x$ (AND 的單位元素)
y	$x \rightarrow 1111$, AND	$1111 \& y = y$
$\neg x$	$y \rightarrow 1111$, AND, 取反	$\neg(x \& 1111) = \neg x$
$\neg y$	$x \rightarrow 1111$, AND, 取反	$\neg y$

關鍵: 1111 是 AND 的單位元素 (相當於乘以 1), 用它「墊住」另一邊, 就能讓單一運算元穿過雙運算元的 ALU。

組 3: 算術取負

輸出	控制位效果	推導
$-x$	$y \rightarrow -1$, 加法, 取反	$\neg(x + (-1)) = \neg(x - 1) = -(x - 1) - 1 = -x$
$-y$	$x \rightarrow -1$, 加法, 取反	同理 $= -y$

組 4: 加一與減一

輸出	控制位效果	推導
$x+1$	$x \rightarrow \neg x, y \rightarrow -1$, 加法, 取反	$\neg(\neg x - 1) = -(\neg x - 1) - 1 = -\neg x = x + 1$
$y+1$	$x \rightarrow -1, y \rightarrow \neg y$, 加法, 取反	同理 $= y + 1$
$x-1$	$y \rightarrow -1$, 加法	$x + (-1) = x - 1$
$y-1$	$x \rightarrow -1$, 加法	$y - 1$

($-\neg x = -(-x - 1) = x + 1$ ——同一條恆等式再用一次。)

組 5: 加法與減法

輸出	控制位效果	推導
$x+y$	全 0, 加法	直接相加
$x-y$	$x \rightarrow \neg x$, 加法, 取反	$\neg(\neg x + y) = -(-x - 1 + y) - 1 = x - y$
$y-x$	$y \rightarrow \neg y$, 加法, 取反	對稱 $= y - x$

組 6: 位元運算

輸出	控制位效果	推導
$x \& y$	全 0, AND	直接 AND
$x y$	$x \rightarrow \neg x, y \rightarrow \neg y$, AND, 取反	$\neg(\neg x \& \neg y) = x \vee y$ (De Morgan)

總結: 六個看似簡陋的控制位能產生 18 種有用運算, 靠的是三個代數事實——(1) $\neg a = -a - 1$ (2 補數); (2) 1111 是 AND 的單位元素、0000 是加法的單位元素; (3) De Morgan 定律。這正是 Hack ALU 設計的精髓: 硬體極簡, 把複雜度外移到控制位的組合上。

6 進位制轉換 (Number Representations)

題目

把下列每個數轉換成二進位、八進位、十進位與十六進位 (原本的進位制除外)。適用時可假設使用 8 位元與 2 補數表示法。

10101101 ₂	205 ₈	123 ₁₀	92 ₁₆
01110101 ₂	312 ₈	-3 ₁₀	7F ₁₆
11011100 ₂	051 ₈	-84 ₁₀	DA ₁₆

解答

方法總覽 (8 位元一律先化成位元組再轉換):

- 二 $\rightarrow$ 十六: 從右往左每 4 位一組查表; 二 $\rightarrow$ 八: 每 3 位一組 (不足左補 0);
- 八/十六 $\rightarrow$ 二: 每個數字獨立展開成 3 / 4 個位元;
- 二 $\rightarrow$ 十: MSB 為 0 直接按權重加總; MSB 為 1 且採 2 補數時, 值 = 無號值 - 256 (或: 取反加一得絕對值);

- 負十進位 $\rightarrow$ 二：先寫出絕對值、再取反加一。

完整答案表（粗體為題目給定；十進位欄以 8 位元 2 補數解讀，括號內為無號值）：

#	二進位	八進位	十進位	十六進位
1	10101101	255	-83 (173)	AD
2	01110101	165	117	75
3	11011100	334	-36 (220)	DC
4	10000101	205	-123 (133)	85
5	11001010	312	-54 (202)	CA
6	00101001	051	41	29
7	01111011	173	123	7B
8	11111101	375	-3	FD
9	10101100	254	-84	AC
10	10010010	222	-110 (146)	92
11	01111111	177	127	7F
12	11011010	332	-38 (218)	DA

代表性的完整推導（每類示範一題，其餘同法）：

第 1 題 10101101_2 ：

- 十六進位： $\underbrace{1010}_A \underbrace{1101}_D \Rightarrow AD$ ；
- 八進位：左補 0 成 9 位 $\underbrace{010}_2 \underbrace{101}_5 \underbrace{101}_5 \Rightarrow 255_8$ ；
- 十進位：MSB = 1，是負數。無號值 = $128 + 32 + 8 + 4 + 1 = 173$ ，2 補數值 = $173 - 256 = -83$ 。
驗算：取反 $01010010 = 82$ 、加一 = 83，故 -83 ✓。

第 4 題 205_8 ：每個八進位數字展開 3 位：2 $\rightarrow$ 010、0 $\rightarrow$ 000、5 $\rightarrow$ 101，拼起來 010000101 ，取低 8 位 = 10000101_2 。十六進位： $1000\ 0101 \Rightarrow 85$ 。十進位：無號 $128 + 4 + 1 = 133$ ；以 2 補數解讀 $133 - 256 = -123$ 。

第 8 題 -3_{10} ：3 = 00000011；取反 11111100；加一 **11111101**。十六進位 $1111\ 1101 = FD$ ；八進位 $011\ 111\ 101 = 375_8$ 。（快速驗算： $-1 = 11111111$ 、 $-2 = 11111110$ 、 $-3 = 11111101$ ——從全 1 倒著數。）

第 9 題 -84_{10} ：84 = 64 + 16 + 4 = 01010100；取反 10101011；加一 **10101100**。十六 = AC、八 = 254₈。

第 10 題 92_{16} ：9 $\rightarrow$ 1001、2 $\rightarrow$ 0010 $\Rightarrow 10010010_2$ 。八進位 $010\ 010\ 010 = 222_8$ 。十進位：無號 $128 + 16 + 2 = 146$ ；2 補數 $146 - 256 = -110$ 。

十進位欄的兩種讀法：題目說「適用時假設 8 位元 2 補數」。MSB 為 0 的數（第 2、6、7、11 題）兩種讀法相同；MSB 為 1 的數（第 1、3、4、5、8、9、10、12 題）若當**無號數**讀就是括號內的值，當 **2 補數**讀就是負值——兩者恆差 256。八進位與十六進位欄位單純轉錄位元組樣式，不帶正負號。

挑戰題

挑戰：把每個二進位數改用符號大小 (signed magnitude) 與 1 補數 (1's complement) 解讀，求其十進位值。

規則：

- 符號大小：MSB 是正負號 (1 = 負)，其餘 7 位是絕對值；
- 1 補數：MSB 為 1 時，值 = - (逐位取反後的無號值)；等價地：1 補數值 = 2 補數值 + 1 (限負數)。

位元組	2 補數 (對照)	符號大小	1 補數
10101101	-83	$-(0101101_2) = -45$	$-(01010010_2) = -82$
01110101	117	117	117
11011100	-36	$-(1011100_2) = -92$	$-(00100011_2) = -35$
10000101	-123	-5	-122
11001010	-54	-74	-53
00101001	41	41	41
01111011	123	123	123
11111101	-3	-125	-2
10101100	-84	-44	-83
10010010	-110	-18	-109
01111111	127	127	127
11011010	-38	-90	-37

示範推導 (10101101)：符號大小——符號位 1 (負)，絕對值 $0101101_2 = 32+8+4+1 = 45 \Rightarrow -45$ 。

1 補數——MSB 為 1，取反得 $01010010 = 82 \Rightarrow -82$ 。

觀察三種表示法的規律：正數 (MSB=0) 三種讀法完全相同；負數時三者各不相同，且恆有「1 補數值 = 2 補數值 + 1」。這也解釋了為什麼 2 補數勝出：符號大小與 1 補數都有 +0 / -0 兩個零 (00000000 與 10000000 / 11111111)，硬體要對「兩個零」做特判；2 補數只有一個零，加法器不分正負一體適用 (第二週講義的核心論點)。

挑戰題

額外挑戰：把每個位元組解讀為浮點數。格式：1 個符號位、2 個指數位、5 個尾數位；指數採偏移儲存 (2 位指數的偏移量為 1)、尾數正規化 (隱含前導 1)。

解讀公式：位元組 $s e_1 e_0 m_4 m_3 m_2 m_1 m_0$ 的值為

$$(-1)^s \times 1.m_4 m_3 m_2 m_1 m_0_{(2)} \times 2^{E-1}, \quad E = e_1 e_0_{(2)} \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

尾數的權重： $m_4 = \frac{1}{2}$ 、 $m_3 = \frac{1}{4}$ 、 $m_2 = \frac{1}{8}$ 、 $m_1 = \frac{1}{16}$ 、 $m_0 = \frac{1}{32}$ 。

位元組	s	$E (2^{E-1})$	尾數 $1.m$	計算	值
1 01 01101	1	1 ($\times 1$)	1.40625	-1.40625×1	-1.40625
0 11 10101	0	3 ($\times 4$)	1.65625	1.65625×4	6.625
1 10 11100	1	2 ($\times 2$)	1.875	-1.875×2	-3.75
1 00 00101	1	0 ($\times \frac{1}{2}$)	1.15625	$-1.15625/2$	-0.578125
1 10 01010	1	2 ($\times 2$)	1.3125	-1.3125×2	-2.625
0 01 01001	0	1 ($\times 1$)	1.28125	1.28125×1	1.28125
0 11 11011	0	3 ($\times 4$)	1.84375	1.84375×4	7.375
1 11 11101	1	3 ($\times 4$)	1.90625	-1.90625×4	-7.625
1 01 01100	1	1 ($\times 1$)	1.375	-1.375×1	-1.375
1 00 10010	1	0 ($\times \frac{1}{2}$)	1.5625	$-1.5625/2$	-0.78125
0 11 11111	0	3 ($\times 4$)	1.96875	1.96875×4	7.875
1 10 11010	1	2 ($\times 2$)	1.8125	-1.8125×2	-3.625

示範推導 (10101101): 切成 $s = 1, e = 01, m = 01101$ 。指數 $E = 01_2 = 1$, 實際幕次 = $E - 1 = 0$, 比例 $2^0 = 1$ 。尾數 $1.01101_2 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = 1.40625$ 。值 = $-1.40625 \times 1 = -1.40625$ 。

示範推導 (10010010) : $s = 1, e = 00, m = 10010$ 。 $E = 0$, 幕次 = -1 , 比例 $\frac{1}{2}$ 。尾數 $1.10010_2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16} = 1.5625$ 。值 = $-1.5625 \times \frac{1}{2} = -0.78125$ 。

與真正 IEEE 754 的差異: 本題的簡化格式把 所有指數樣式都當正規數處理。真正的 IEEE 754 會保留兩端: $e = 00$ 作次正規數 (隱含前導 0、固定幕次), $e = 11$ 作無窮大 / NaN (尾數全 0 為 $\pm\infty$, 否則 NaN)。若按 IEEE 規則, 上表中 $e = 00$ 的兩列 (-0.578125 、 -0.78125) 與 $e = 11$ 的四列 (6.625、7.375、 -7.625 、7.875) 都會另有解讀——题目的提示明說「正規化尾數 + 偏移 1」, 所以此處採用簡化解讀。

觀察: 同一個位元組 10101101, 四種解讀得到四個不同的值——無號 173、2 補數 -83、符號大小 -45、1 補數 -82、浮點 -1.40625。位元本身沒有意義, 意義來自約定的解讀方式——這是本週 (也是整門課) 最重要的一課。

A 附錄：速查表

A.1 本 Lab 的閘數統計

電路	一般閘	只用 NAND
半加器	2 (XOR、AND)	5
全加器	5 (半加器 $\times 2$ + OR)	9
4 位元增量器	半加器 $\times 4$	NAND $\times 20$
4 位元加法器	全加器 $\times 4$	NAND $\times 36$
2-to-1 MUX	4 (NOT、AND $\times 2$ 、OR)	4
1-to-2 DEMUX	3 (NOT、AND $\times 2$)	—
4-to-1 MUX	2-to-1 MUX $\times 3$	—
zr	4 (OR $\times 3$ 、NOT)	—
ng	0 (直接取 MSB)	—

A.2 關鍵公式

主題	公式
半加器	$S = A \oplus B, C_{out} = A \wedge B$
全加器	$S = A \oplus B \oplus C_{in}, C_{out} = AB \vee C_{in}(A \oplus B)$
2 補數取負	$-a = \neg a + 1; \neg a = -a - 1$
減法	$A - B = A + \neg B + 1$ (XOR 反相 + $C_{in} = 1$)
2-to-1 MUX	$out = \neg S A \vee S B$
1-to-2 DEMUX	$out_0 = \neg S \cdot in, out_1 = S \cdot in$
De Morgan	$\neg(\neg x \wedge \neg y) = x \vee y$
浮點解讀	$(-1)^s \times 1.m \times 2^{E-bias}$, 本題 bias = 1

A.3 進位制對照 (4 位元)

十	二	八	十六	十	二	八	十六
0	0000	0	0	8	1000	10	8
1	0001	1	1	9	1001	11	9
2	0010	2	2	10	1010	12	A
3	0011	3	3	11	1011	13	B
4	0100	4	4	12	1100	14	C
5	0101	5	5	13	1101	15	D
6	0110	6	6	14	1110	16	E
7	0111	7	7	15	1111	17	F

A.4 參考資料

- COMSM1302 第二週講義 (2.1 數的表示法、2.2 二進位加法、2.3 二進位減法、2.4 ALU), University of Bristol.

- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris) , Ch. 2 (Boolean Arithmetic) ——Hack ALU 的原始出處.
- Logisim User Guide (wiring 函式庫: splitter、constant; Plexers 函式庫: multiplexer、demultiplexer) .