

# COMSM1302 電腦架構概論

## Lab Sheet 3 完整詳解

R-S 閘鎖 · D 閘鎖 · D 正反器 · 傳播延遲 · 階層式 RAM · T / JK 正反器

逐題解析（含全部挑戰題）

2026 年 7 月

本實驗的學習目標：完成本 Lab 後，你應該能夠——

1. 在 Logisim 上組裝標準記憶元件（R-S 閘鎖、D 閘鎖、D 正反器、 $n$  字組 RAM）；
2. 改造標準記憶元件，使其為主動低／主動高，或正緣／負緣觸發；
3. 操縱標準記憶元件的輸入，讓它儲存想要的值。

所需工具：Logisim 與 NAND 板。本週是課程的分水嶺：電路第一次有了記憶——輸出不再只由當前輸入決定，還取決於過去。一切的根源是一個危險又美妙的動作：把輸出接回輸入。

## 目錄

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 閘鎖到正反器 (Latches to Flip-Flops)     | 2  |
| 2 Logisim 的背叛 (Treachery of Logisim) | 4  |
| 3 記憶體 (Memory)                       | 6  |
| 4 其他正反器 (Other Flip-Flops)           | 8  |
| A 附錄：速查表                             | 10 |
| A.1 本 Lab 的 NAND 計數 . . . . .        | 10 |
| A.2 行為對照表 . . . . .                  | 10 |
| A.3 關鍵公式與數字 . . . . .                | 10 |
| A.4 參考資料 . . . . .                   | 10 |

## 1 閘鎖到正反器 (Latches to Flip-Flops)


### 題目

用雙輸入 NAND 閘在 Logisim 上建出以下六個電路，並測試你知道如何把儲存值更新為 0 與 1：主動低 R-S 閘鎖、主動高 R-S 閘鎖、主動高 D 閘鎖、主動低 D 閘鎖、正緣觸發 D 正反器、負緣觸發 D 正反器。再於 NAND 板上實體驗證（先規劃接線）。提示：其中一半的設計在課堂上明確講過！

### 解答

(1) 主動低 R-S 閘鎖 (2 個 NAND) —— 課堂講過。

兩個 NAND 交叉耦合（各自的輸出接到對方的一個輸入）：

 

「主動低」= 控制輸入平常放 1、拉到 0 才動作：


| $\bar{S}$ | $\bar{R}$ | $Q$ | $\bar{Q}$ | 意義                                 |
|-----------|-----------|-----|-----------|------------------------------------|
| 1         | 1         | 保持  | 保持        | 記憶（維持上一狀態）                         |
| 0         | 1         | 1   | 0         | 設定 (set)                           |
| 1         | 0         | 0   | 1         | 重設 (reset)                         |
| 0         | 0         | 1   | 1         | 禁止 ( $Q = \bar{Q}$ 矛盾；同時放開會進入不定狀態) |

原理：NAND 只要任一輸入為 0 就輸出 1。 $\bar{S} = 0$  強迫  $Q = 1$ ，經交叉回饋使  $\bar{Q} = 0$ ，即使  $\bar{S}$  放回 1，回饋會把狀態鎖住。

操作練習（存 1 再存 0）： $\bar{S}$  短暫拉 0 ( $Q \rightarrow 1$ )、放回 1（保持）； $\bar{R}$  短暫拉 0 ( $Q \rightarrow 0$ )、放回 1（保持）。

 (2) 主動高 R-S 閘鎖 (4 個 NAND)。


「主動高」= 平常放 0、拉到 1 才動作。在兩個控制輸入前各加一個 NAND 作 NOT 即可 ( $S$  反相成  $\bar{S}$ 、 $R$  反相成  $\bar{R}$ )：



行為表隨之反轉： $S = R = 0$  保持、 $S = 1$  設定、 $R = 1$  重設、 $S = R = 1$  禁止。

 (3) 主動高 D 閘鎖 (4 個 NAND) —— 課堂講過。

R-S 閘鎖的禁止狀態很危險。D 閘鎖用一條資料線  $D$  + 一條致能線  $E$  消除它： $E = 1$  時透明 ( $Q$  跟隨  $D$ )、 $E = 0$  時鎖住。




結構解讀：左側兩個 NAND 產生  $\bar{S} = D \wedge E$ 、 $\bar{R} = \bar{D} \wedge E$ （注意  $\bar{D}$  直接取自第一個 NAND 的輸出——省一個閘），右側就是 (1) 的主動低 R-S 核心。 $E = 1$  時  $\bar{S}$ 、 $\bar{R}$  恰好互補（禁止態不可能出現）； $E = 0$  時兩者皆 1（保持）。

#### (4) 主動低 D 閘鎖 (5 個 NAND)。

要求  $E = 0$  透明、 $E = 1$  鎖住：在 (3) 的  $E$  前面加一個 NAND 作 NOT 即可（輸入  $E$  兩腳短接）。共  $4 + 1 = 5$  個 NAND。
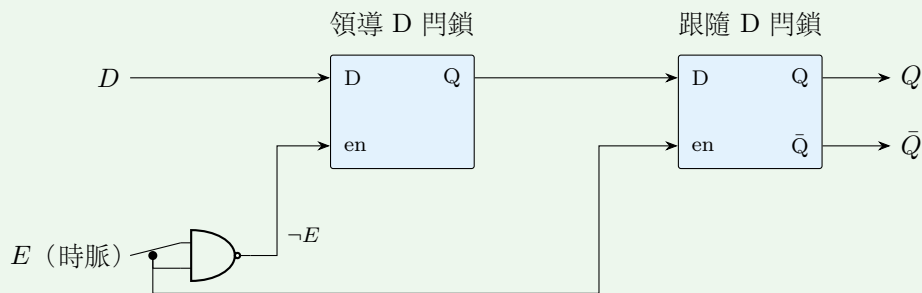
#### (5) 正緣觸發 D 正反器 (9 個 NAND) ——課堂講過。

領導—跟隨 (leader-follower) 結構：兩個 D 閘鎖串聯、致能互補：



運作原理（兩扇門永遠不同時開）：

- $E = 0$ ：領導透明（追蹤  $D$ ）、跟隨鎖住（輸出不變）；
- $E$  上升瞬間：領導鎖住「邊緣前一刻的  $D$ 」、跟隨打開，把這個值送到  $Q$ ；
- $E = 1$  期間： $D$  再怎麼變都被領導擋住。

結果： $Q$  只在  $E$  的上升緣更新——邊緣觸發。NAND 計數：主動低 D 閘鎖需要「 $E = 0$  透明」……更精確地：領導用「 $E$  先反相再進主動高 D 閘鎖」的形式（ $4 + 1$ ），跟隨用主動高 D 閘鎖 (4)，反相 NAND 已算在領導裡，共 9 個。

#### (6) 負緣觸發 D 正反器 (9 個 NAND)。

把反相器搬到跟隨那邊（領導  $\text{en} = E$ 、跟隨  $\text{en} = \neg E$ ）： $E = 1$  時領導追蹤  $D$ ， $E$  下降瞬間領導鎖住、跟隨打開—— $Q$  只在下降緣更新。

NAND 板驗證要點：

- 板上 16 個 NAND：R-S (2 或 4)、D 閘鎖 (4 或 5) 都輕鬆放得下；D 正反器要 9 個——超過兩顆晶片，先在紙上把每個 NAND 對應到晶片腳位再接線；
- 交叉耦合的回饋線是最容易接錯的地方：建議先接好核心 R-S 對、用按鈕驗證 set/reset，再往前加轉向閘 (steering gates)；

- 記住板子的特性：未接線輸入經下拉電阻預設為 0、每個 NAND 輸出有 LED——可以逐級檢查訊號；
- 主動低輸入平常要接常數 1（板上有常數 1 腳位），測試時才短暫改接 0（或斷開 = 0）。

### 挑戰題

**挑戰：**把你的 D 門鎖與其他同學的板子串成移位暫存器 (shift register)? (需要 USB 分接器共用電源。)

**天真的接法會失敗：**把大家的主動高 D 門鎖  $Q \rightarrow D$  串成一系列、共用同一條  $E$ —— $E = 1$  時整條鏈同時透明，輸入值會像水流一樣「喇」地衝過所有門鎖，每拍移動的格數取決於  $E$  高電位的時間長短——不可控。

**正確做法（兩相時脈 / 領導—跟隨原理）：**讓相鄰的門鎖用相反極性的致能——奇數位置用主動高、偶數位置用主動低（或反之），全部接同一條  $E$ ：

- $E = 1$ ：奇數門鎖打開接收前一級的值，偶數鎖住（擋水閘）；
- $E = 0$ ：偶數打開接收，奇數鎖住。

每個完整時脈週期，資料恰好前進一級。一對「主動高 + 主動低」門鎖就是一個 D 正反器——這個挑戰其實是讓你們用人數湊出「 $n$  位元移位暫存器 =  $n$  個正反器串聯」的事實。共用電源的原因：兩塊板若各用各的 USB 電源，接地電位可能不同，高低電位的判讀基準就不一致，訊號跨板後可能被誤判——所以必須用 USB 分接器共用同一電源。

## 2 Logisim 的背叛 (Treachery of Logisim)

### 題目

本節只在 NAND 板上做，不要用 Logisim。把你的 D 正反器中「連接兩個致能輸入之間、負責反相的那個 NAND」換成五個 NAND（每個都接成 NOT）。驗證正反器行為「跟原來一模一樣」——畢竟  $\neg\neg x \equiv x$ ，對吧？……對吧？……哪裡出錯了？


接著把那五個串聯的「NOT 閘」頭尾相接成環，你能解釋觀察到的行為嗎？

### 解答

 **實驗一：五重反相的正反器——為什麼壞掉？**

邏輯上，五個 NOT 串聯  $\equiv$  一個 NOT ( $\neg^5 x = \neg x$ )，電路的真值表完全沒變。但物理上，每個真實的 NAND 閘有傳播延遲  $\tau$  (74HC 系列約 8~15 ns)——換成五個閘後，跟隨門鎖的致能訊號比原來晚了約  $4\tau$  才到。正反器的邊緣觸發性質正是敗在這裡。

回顧結構：領導  $en = \neg E$ （經 1 個閘）、跟隨  $en = \neg(\text{領導 } en)$ （原本經 1 個閘，現在經 5 個閘）。看  $E$  下降的瞬間（設此刻為  $t = 0$ ）：




- $t = \tau$ : 領導 en 升起——領導打開，開始追蹤當前的  $D$ ;
- $t = 6\tau$ : 跟隨 en 才降下——在  $[\tau, 6\tau]$  這段窗口內兩個門鎖同時透明;
- 新的  $D$  值只需約  $2\tau \sim 3\tau$  就能穿過領導門鎖——比  $5\tau$  的窗口短——於是它一路衝到  $Q$  (race-through, 直衝)。

可觀察的症狀：正緣觸發正反器的  $Q$  應該只在上升緣改變。但現在： $E$  拉高後改變  $D$ （照理  $Q$  不動），再把  $E$  放開（下降緣）—— $Q$  竟然跟著更新了！正反器彷彿「兩個邊緣都觸發」，邊緣觸發的保證徹底失效。

為什麼原本一個 NAND 就沒事？原設計的窗口只有約  $1\tau$ （領導在  $\tau$  打開、跟隨在  $2\tau$  關閉），而資料穿過領導需要  $2\tau \sim 3\tau$ ——來不及穿過去窗口就關了。邊緣觸發的正確性其實是一場賽跑：「致能反相的延遲」必須短於「資料穿過領導的延遲」。一個 NAND 贏得了這場賽跑；五個 NAND 輸掉了。Logisim 預設把所有閘當成理想元件，不會如實模擬這場賽跑——所以這個實驗只能在真板子上做。

實驗二：五個 NOT 接成環——環形振盪器 (ring oscillator)。

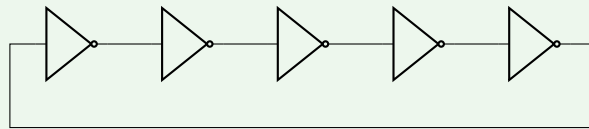

觀察到的現象：五個 LED 全部半亮（既不是穩定的亮也不是穩定的暗）。

解釋：設環上某點的訊號為  $x$ 。繞環一圈經過奇數（5）次反相，回到原點時要求  $x = \neg x$ ——沒有任何穩定狀態能滿足這個方程式。電路唯一的出路是永不停止地振盪：一個「翻轉波前」沿著環不停繞圈，每繞一圈把每個節點翻轉一次。振盪週期 = 波前繞兩圈的時間（一圈翻成反相、再一圈翻回來）：

$$T = 2n\tau \Rightarrow f = \frac{1}{2n\tau} \approx \frac{1}{2 \times 5 \times 10 \text{ ns}} = 10 \text{ MHz.}$$

LED 每秒閃爍上千萬次，遠超人眼（約 60 Hz）的分辨極限，時間平均下來就是半亮。（對照：偶數個反相器成環要求  $x = x$ ——有兩個穩定狀態，那就是第 1 節的門鎖！奇數環振盪、偶數環記憶，一體兩面。）

在 Logisim 上做這兩個實驗會怎樣？五重反相的正反器會「正常運作」（因為模擬器不會輸掉這場賽跑）；反相器環則會讓 Logisim 直接報錯（“Oscillation apparent”）或以模擬器的節拍假振盪。這就是標題「Logisim 的背叛」：當傳播延遲開始重要，模擬器給你的答案就不可信了。所以課程規定：在 Logisim 中把 D 正反器當積木用時，一律用 memory 函式庫的預建版本——它內建額外邏輯來防止這類錯誤。

**延伸知識：**環形振盪器不是「壞掉的電路」——它是真實晶片裡的重要工具：製程監控（用振盪頻率量測該批晶片的實際閘延遲）、PLL 的壓控振盪器（改變供電電壓即可調頻）、甚至硬體亂數產生器（振盪相位的抖動是真隨機源）。同樣地，「直衝」問題正是現代 VLSI 時序分析（setup/hold time 檢查）要防範的核心對象。

### 3 記憶體 (Memory)

#### 題目


Hack CPU 有 32KB 記憶體，分成 16,384 個字組。用抽象化的力量逐步建出來：

1. 用 memory 函式庫的預建 **16 位元暫存器** 建 **8 字組 RAM**：輸入 **in** (16 位元)、**address** (3 位元)、**load** (1 位元)、時脈；輸出 **out** (16 位元)。上升緣時 **out** 應為 **address** 處的值；若 **load** 為高則該處更新為 **in**；
2. 用 8 字組 RAM 作子電路建 **64 字組 RAM** (**address** 改為 6 位元)。提示：**address** 要拆成兩部分；
3. 用 64 字組 RAM 作子電路建 **32KB RAM** (14 位元位址)。提示：可再多建幾層子電路。

#### 解答

**核心觀念：**RAM = 暫存器陣列 + 位址解碼。「讀」用多工器把被選中暫存器的輸出導到 **out**；「寫」用解多工器把 **load** 訊號只送給被選中的暫存器——上週的 Plexers 在這裡登場。

(1) 8 字組 RAM。

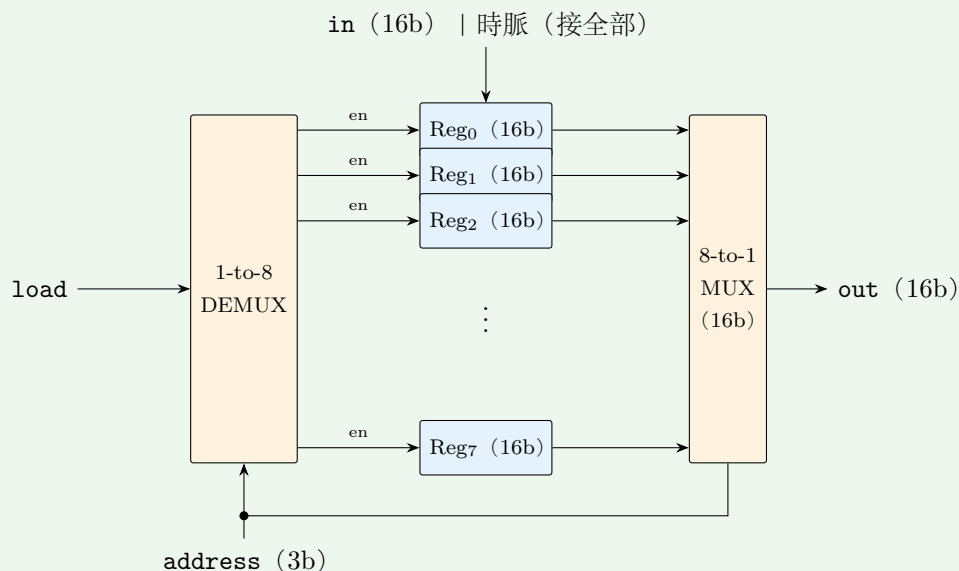

組裝細節：

- 8 顆 16 位元暫存器（memory 函式庫，Data Bits = 16）；**in** 匯流排同時接到全部 8 顆的 D 輸入、時脈也接到全部 8 顆——「大家都聽得到，但只有被點名的人動筆」；

- 寫入路徑：1-to-8 解多工器 (Plexers 函式庫, Select Bits = 3, Data Bits = 1), 輸入接 load、選擇線接 address——只有第 address 顆暫存器的 enable 收到 load, 其餘收到 0;
- 讀取路徑：8-to-1 多工器 (Select Bits = 3, Data Bits = 16), 八個輸入接八顆暫存器的輸出、選擇線接 address、輸出即 out——讀取是組合邏輯, 隨時反映被選暫存器的當前值, 自然滿足「上升緣後 out 是該位址的值」;
- 驗證：對位址 3 寫入 0x00FF (load=1、觸發時脈)、改讀位址 5 (應為 0)、讀回位址 3 (應為 0x00FF); load=0 時觸發時脈, 任何值都不該改變。

## (2) 64 字組 RAM——遞迴的第一步。

$64 = 8 \times 8$ : 放 8 個 8 字組 RAM 子電路, 用 splitter 把 6 位元 address 拆成兩部分:

- 高 3 位 address[5:3]: 選「哪一塊」——接 1-to-8 DEMUX 分派 load, 並接 8-to-1 MUX (16 位元) 選哪塊的 out;
- 低 3 位 address[2:0]: 選「塊內哪一格」——同時接到全部 8 塊的 address 輸入;
- in 與時脈照樣廣播到全部 8 塊。

結構與 (1) 一模一樣——只是「暫存器」換成了「8 字組 RAM」。這就是題目說的抽象化的力量。

## (3) 32KB (16,384 字組) RAM——把遞迴走完。

$16384 = 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 4$ 。沿同一模式逐層往上蓋:

| 層             | 容量              | 位址位元                            | 組成               |
|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| RAM8          | 8 字組            | 3                               | 8 顆暫存器           |
| RAM64         | 64 字組           | $3 + 3 = 6$                     | 8 個 RAM8         |
| RAM512        | 512 字組          | $3 + 6 = 9$                     | 8 個 RAM64        |
| RAM4K         | 4096 字組         | $3 + 9 = 12$                    | 8 個 RAM512       |
| <b>RAM16K</b> | <b>16384 字組</b> | <b><math>2 + 12 = 14</math></b> | <b>4 個 RAM4K</b> |

每一層的接法完全複製 (2): 高位選塊 (DEMUX 分 load、MUX 合 out)、低位下傳、in / 時脈廣播。唯一的變化在最頂層:  $16384 = 4 \times 4096$ , 所以高位只有 2 位元, 用 1-to-4 DEMUX 與 4-to-1 MUX (上週挑戰題做過的那兩個!)。這正是 nand2tetris 教材中 RAM8 → RAM64 → RAM512 → RAM4K → RAM16K 的標準建法。

**容量檢算:**  $16384 \text{ 字組} \times 16 \text{ 位元/字組} = 262144 \text{ 位元} = 32768 \text{ 位元組} = 32 \text{ KB} \checkmark$ 。**位址位元檢算:**  $2^{14} = 16384 \checkmark$ 。**觀察:** 讀取延遲隨層數線性增加 (每層多過一顆 MUX) ——真實記憶體用二維行列解碼 (第四週的 wordline / bitline) 而非純樹狀結構, 但「解碼器選格子」的原理相同。

## 4 其他正反器 (Other Flip-Flops)

### 題目

從預建 D 正反器出發，加上少量邏輯建出：


- **T 正反器**：唯一輸入是時脈；輸出  $Q$  與  $Q' = \neg Q$ ，且  $Q$  是頻率為輸入時脈一半的時脈訊號 (T = toggle)；
- **JK 正反器**：輸入  $J$ 、 $K$  與時脈。上升緣時： $J=K=0$  保持、 $J=0, K=1$  重設 ( $Q=0$ )、 $J=1, K=0$  設定 ( $Q=1$ )、 $J=K=1$  翻轉。

建好後用 wiring 函式庫的 clock 輸入測試 (Ctrl+T 手動觸發時脈緣)。

### 解答

(1) **T 正反器**：一條回饋線就夠 (0 個額外閘)。

把 D 正反器的  $\bar{Q}$  接回 D：

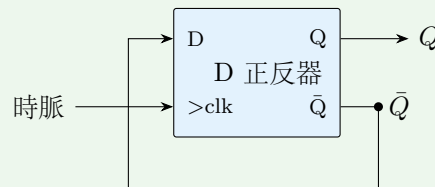

原理：每個上升緣，正反器把「當前  $Q$  的相反值」存進去 ( $Q_{next} = \bar{Q}$ ) —— 每拍翻轉一次。完成一個完整週期 ( $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ) 需要兩個時脈上升緣，所以  $Q$  的頻率恰是時脈的一半 ✓。這也是二進位計數器的最低位：把  $n$  個 T 正反器串起來（前一級的  $Q$  當下一級的時脈）就是除  $2^n$  分頻器。

為什麼必須用正反器而不能用門鎖？若用透明門鎖， $E=1$  期間  $Q \rightarrow \bar{Q} \rightarrow Q \rightarrow \dots$  會不受控地連續振盪（正是第 2 節環形振盪器的翻版）；邊緣觸發保證每個邊緣恰好翻一次。

(2) **JK 正反器**。

先把行為表翻譯成「下一個  $Q$ 」的布林式。逐列考察  $Q_{next}$  與  $J$ 、 $K$ 、 $Q$  的關係：

| $J$ | $K$ | $Q_{next}$ | 說明 |
|-----|-----|------------|----|
| 0   | 0   | $Q$        | 保持 |
| 0   | 1   | 0          | 重設 |
| 1   | 0   | 1          | 設定 |
| 1   | 1   | $\bar{Q}$  | 翻轉 |

四列合併成一條特徵方程式：

$$Q_{next} = (J \wedge \bar{Q}) \vee (\neg K \wedge Q)$$


驗證： $J=K=0$ ： $0 \vee Q = Q$  ✓； $J=0, K=1$ ： $0 \vee 0 = 0$  ✓； $J=1, K=0$ ： $\bar{Q} \vee Q = 1$  ✓； $J=K=1$ ： $\bar{Q} \vee 0 = \bar{Q}$  ✓。

把這條式子接到 D 輸入即可，時脈原封不動直通 D 正反器（题目的提示）。
 
## 挑戰題

**挑戰：**只用四個 AND/OR/NOT 閘 + D 正反器實作 JK。

數一數特徵方程式需要的閘： $\bar{K}$  (NOT  $\times 1$ )、 $J \wedge \bar{Q}$  (AND)、 $\bar{K} \wedge Q$  (AND)、最後 OR——恰好 4 個。 $\bar{Q}$  不用閘：D 正反器本來就提供  $\bar{Q}$  輸出！



接線總結： $D = (J \wedge \bar{Q}) \vee (\bar{K} \wedge Q)$ ，其中  $Q$ 、 $\bar{Q}$  取自正反器自身的兩個輸出（回饋），時脈直通。  
**為什麼時脈必須直通？**若試圖把時脈「閘控」（例如  $J$ 、 $K$  與時脈先 AND），會製造出毛刺 (glitch) 與加閘延遲，破壞邊緣觸發時序——讓 D 正反器全權負責「何時」、外部組合邏輯只負責「什麼值」，是同步設計的基本紀律。

**Logisim 測試：**接 wiring 函式庫的 clock 元件，按 Ctrl+T 逐緣觸發： $J=1, K=0$  打一拍  $\rightarrow Q = 1$ ； $J=0, K=1$  打一拍  $\rightarrow Q = 0$ ； $J=K=1$  連打數拍  $\rightarrow Q$  每拍翻轉（變成 T 正反器）； $J=K=0$  連打數拍  $\rightarrow Q$  不動。  
**歷史註腳：**JK 是「萬能正反器」——四種模式涵蓋 SR（無禁止態）、D ( $K = \bar{J}$ ) 與 T ( $J=K=1$ )；TTL 時代（如 7476）曾是標準元件，現代設計則幾乎只用 D 正反器 + 組合邏輯（正如本題的建法）。

## A 附錄：速查表

### A.1 本 Lab 的 NAND 計數

| 電路         | NAND 數          | 備註                          |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| 主動低 R-S 門鎖 | 2               | 交叉耦合核心                      |
| 主動高 R-S 門鎖 | 4               | 核心 + 2 個輸入反相                |
| 主動高 D 門鎖   | 4               | 轉向閘共用 $\bar{D}$             |
| 主動低 D 門鎖   | 5               | 加 1 個致能反相                   |
| 正緣觸發 D 正反器 | 9               | 領導 (5) + 跟隨 (4)             |
| 負緣觸發 D 正反器 | 9               | 反相器移到跟隨側                    |
| T 正反器      | +0              | $\bar{Q} \rightarrow D$ 回饋線 |
| JK 正反器     | +4 (AND/OR/NOT) | 時脈直通                        |

### A.2 行為對照表

| 元件     | 何時更新          | 特徵                                  |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| R-S 門鎖 | 控制輸入動作期間      | 有禁止態                                |
| D 門鎖   | $E$ 有效期間 (透明) | 無禁止態、位準觸發                           |
| D 正反器  | 僅時脈邊緣         | $Q_{next} = D$                      |
| T 正反器  | 僅時脈邊緣         | $Q_{next} = \bar{Q}$ (分頻 2)         |
| JK 正反器 | 僅時脈邊緣         | $Q_{next} = J\bar{Q} \vee \bar{K}Q$ |

### A.3 關鍵公式與數字

| 主題       | 內容                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 環形振盪器頻率  | $f = 1/(2n\tau)$ ; $n = 5$ 、 $\tau \approx 10 \text{ ns}$ 時 $\approx 10 \text{ MHz}$ |
| 奇偶反相環    | 奇數環：無穩態 (振盪)；偶數環：雙穩態 (記憶)                                                            |
| 直衝條件     | 致能反相延遲 > 資料穿越領導門鎖的延遲                                                                 |
| RAM 遞迴   | $8^k$ 字組 RAM = 8 個 $8^{k-1}$ 字組 RAM + DEMUX/MUX                                      |
| Hack RAM | $2^{14} = 16384$ 字組 $\times 16$ 位元 = 32 KB                                           |
| JK 特徵方程式 | $Q_{next} = J\bar{Q} \vee \bar{K}Q$                                                  |

### A.4 參考資料

- COMSM1302 第三週講義 (R-S 門鎖、D 門鎖與正反器、暫存器與 RAM、傳播延遲與亞穩態), University of Bristol.
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 3 (Memory) —— RAM8  $\rightarrow$  RAM16K 的階層建法.
- Ring oscillator (Wikipedia) —— 奇數反相環的振盪原理與工程應用.
- Logisim User Guide (memory 函式庫: register、D flip-flop; wiring 函式庫: clock、splitter).