

COMSM1302 電腦架構概論

Lab Sheet 4 完整詳解

CMOS 電晶體邏輯閘 · 升／降緣偵測器 · 程式計數器 · 紅綠燈有限狀態機

逐題解析（含完整設計過程）

2026 年 7 月

本實驗的學習目標：完成本 Lab 後，你應該能夠——

1. 以電晶體為積木建出邏輯閘；
2. 建出使用循序邏輯的時脈電路；
3. 設計實作有限狀態機（FSM）的電路。

所需工具：Logisim（wiring 函式庫的電晶體、電源、接地；memory 函式庫的暫存器與 D 正反器）。本週往抽象階梯的兩端同時延伸：向下鑽到電晶體（閘是怎麼來的），向上蓋出計數器與狀態機（CPU 的雛形）。

目錄

1 電晶體 (Transistors)	3
2 升／降緣偵測器 (Rise/Fall Detector)	5
3 程式計數器 (Program Counter)	6
4 紅綠燈 (Traffic Lights)	8
4.1 狀態轉移圖——Moore 還是 Mealy?	8
4.2 狀態儲存電路	8
4.3 計時電路	9
4.4 整合：定時紅綠燈	10
A 附錄：速查表	13
A.1 CMOS 閘的電晶體計數	13
A.2 本 Lab 的關鍵方程式	13

A.3 時間換算（時脈 512Hz）	13
A.4 參考資料	13

1 電晶體 (Transistors)

題目

在 Logisim 上用電晶體建出以下邏輯閘：NOT A 、 A NAND B 、 A AND B 、 A NOR B 、 A OR B 。需使用 1 位元輸入／輸出腳位、p 型電晶體（朝南）、n 型電晶體（朝北）、電源元件（ V_{dd} ）與接地元件（ V_{ss} ），皆在 wiring 函式庫中。


解答

先複習兩種電晶體的開關規則（第四週講義）：

種類	gate= 0	gate= 1	擅長傳遞
n 型（無圓圈）	斷開	導通	0（放在 V_{ss} 側，拉低）
p 型（gate 有圓圈）	導通	斷開	1（放在 V_{dd} 側，拉高）

CMOS 的設計配方：每個閘 = 上拉網路（p 型，接 V_{dd} ，負責輸出 1）+ 下拉網路（n 型，接 V_{ss} ，負責輸出 0），兩個網路互補——任何輸入組合下**恰好一邊導通**，輸出永遠被明確驅動，且沒有從 V_{dd} 直通 V_{ss} 的漏電路徑。


(1) NOT A (2 顆)。

 

$A = 0$: p 導通、n 斷開 $\Rightarrow Q$ 被拉到 V_{dd} (1); $A = 1$: p 斷開、n 導通 $\Rightarrow Q$ 被拉到 V_{ss} (0) ✓。

 (2) A NAND B (4 顆): p 並聯、n 串聯。


輸出為 0 的唯一條件是 $A = B = 1 \Rightarrow$ 下拉路徑必須「兩個都導通才通」——**串聯**；輸出為 1 的條件是「任一為 0」 $\Rightarrow$ 上拉路徑「任一導通就通」——**並聯**。



逐列驗證: $A=B=0$: 兩 p 皆通 $\rightarrow Q=1$; $A=0, B=1$: p_A 通 $\rightarrow Q=1$; $A=1, B=0$: p_B 通 $\rightarrow Q=1$; $A=B=1$: 兩 n 皆通 $\rightarrow Q=0$ ✓ (正是 NAND)。

 (3) $A \text{ NOR } B$ (4 顆): p 串聯、n 並聯。

與 NAND 完全對偶: 輸出為 1 的唯一條件是 $A = B = 0 \Rightarrow$ 上拉串聯; 任一為 1 就輸出 0 $\Rightarrow$ 下拉並聯。



(4) $A \text{ AND } B$ (6 顆) = NAND + NOT。

CMOS 天生只會做「反相」閘 (p 在上拉、n 在下拉的結構必然輸出反函數)。要做 AND, 把 (2) 的輸出接到 (1) 的輸入: $A \wedge B = \neg(A \bar{\wedge} B)$ 。共 $4 + 2 = 6$ 顆。

(5) $A \text{ OR } B$ (6 顆) = NOR + NOT。

同理: $A \vee B = \neg(A \downarrow B)$, 把 (3) 的輸出接反相器。共 $4 + 2 = 6$ 顆。

Logisim 組裝細節 (wiring 函式庫):

- p 型朝南 (facing south): 訊號從上方的 V_{dd} 流向下輸出——p 型負責「往下推 1」; n 型朝北 (facing north): 訊號從下方的 V_{ss} 流向上輸出——n 型負責「往上拉 0」。箭頭方向就是電流容許的流向, 接反了值傳不過去;
- gate 腳位在側面 (屬性 Gate Location 可選左右), p 型的 gate 有小圓圈 (「0 才動作」的記號, 與主動低的氣泡是同一語言);
- Logisim 的電晶體是數位近似: 不導通時輸出 浮接 (Z); 若浮接值再穿過另一顆導通的電晶體, 某些版本會變成錯誤值 (紅線)——這發生在串聯堆疊的中間節點 (例如 NAND 的 $A=1, B=0$ 時)。遇到紅線可在中間節點加一顆 pull resistor (wiring 函式庫) 救援, 或改用官方 Logisim 2.7;
- 逐閘驗證: 接 1 位元輸入腳位、用手 (poke 工具) 跑完整張真值表再往下一題。

進階討論

為什麼 AND 要 6 顆而 NAND 只要 4 顆? 這正是第四週講義「NAND 天生比較快」的電路層原因: CMOS 結構中 p 管上拉、n 管下拉的分工使每個基本閘必然是反相的 (輸入 1 導致下拉、輸出變 0)。「正相」閘 (AND、OR) 都得再付一級反相器的代價——所以工程師寧可用 NAND/NOR 直接設計, 或用「氣泡推移」把反相吸收進相鄰的閘。另外注意 NAND 與 NOR

的對偶：NAND 是「n 串聯」、NOR 是「p 串聯」——而 p 管靠電洞導電、遷移率只有電子的約一半，串聯兩顆慢上加慢，這就是 NOR 比 NAND 慢、晶片世界偏愛 NAND 的物理根源。

2 升／降緣偵測器 (Rise/Fall Detector)

題目

用課堂提供的 one-shot 電路設計一個升／降緣偵測器：時脈電路，1 位元輸入 **in**、兩個 1 位元輸出 **rise** 與 **fall**。在時脈上升緣：

- 若 **in** 自上個上升緣以來由低變高，**rise** 應輸出一個時脈週期的高電位脈衝；
- 若 **in** 由高變低，**fall** 應輸出一個週期的脈衝。

先用現成的 one-shot 當子電路建；再改造 one-shot 的 Mealy 機設計直接建。


解答

先回顧課堂的 **one-shot**。one-shot 把「長按的 1」變成「恰好一拍的 1」。講義給了兩個版本：

- **Moore 版** (3 狀態、2 個正反器)： $X_{new} = (X \vee Y) \wedge in$ 、 $Y_{new} = \neg X \wedge \neg Y \wedge in$ 、 $out = Y$ ；
- **Mealy 版** (1 個正反器)：用正反器把輸入本身存一拍， $S_{new} = in$ 、 $out = \neg S \wedge in$ ——「現在是 1、上一拍是 0」= 剛升起。

做法一：用 **one-shot** 子電路組裝 (2 個 **one-shot** + 1 個 **NOT**)。

關鍵觀察：**in** 的下降緣就是 $\neg in$ 的上升緣。所以：

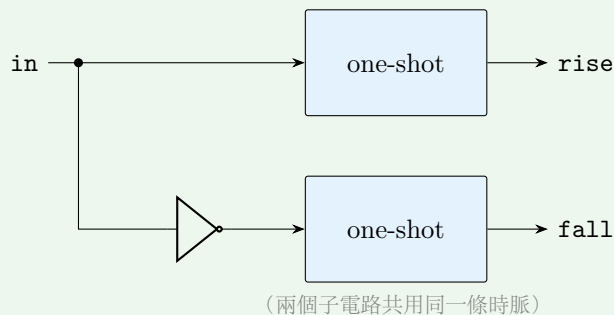


rise = one-shot(**in**): **in** 升起後脈衝一拍 ✓; **fall** = one-shot($\neg in$): **in** 降下 ($\neg in$ 升起) 後脈衝一拍 ✓。在 Logisim 中把課堂下載的 one-shot 電路存成 subcircuit，放兩份即可。

做法二：直接改造 Mealy 設計 (1 個正反器 + 2 個 **AND** + 1 個 **NOT**)。

Mealy one-shot 的正反器存的是「上一拍的輸入」 S 。比較 S (過去) 與 **in** (現在) 就能同時偵測兩種邊緣：

S (上一拍)	in (現在)	rise	fall	情況
0	0	0	0	一直是低
0	1	1	0	剛升起
1	0	0	1	剛降下
1	1	0	0	一直是高
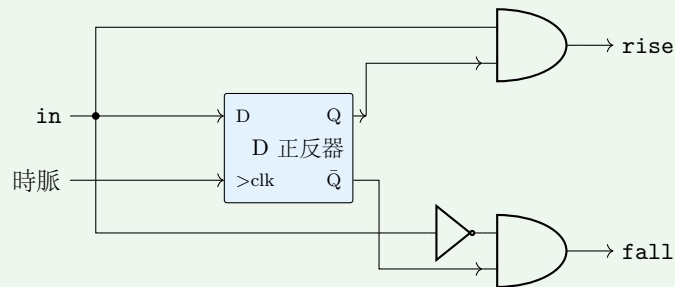
$$rise = in \wedge \neg S, \quad fall = \neg in \wedge S.$$



省閘技巧 (講義同款): $\neg S$ 不必用 NOT 閘——D 正反器本來就有 $\bar{Q}$ 輸出。上圖 **rise** 用了 Q ……更精確的接法: **rise** = $in \wedge \bar{Q}$ (接 $\bar{Q}$)、**fall** = $\neg in \wedge Q$ (接 Q , in 過一個 NOT)。總成本: 1 個正反器、2 個 AND、1 個 NOT。

行為驗證 (時脈邊緣編號 $t_0, t_1, \dots$): 設 in 在 t_1 與 t_2 之間升起。 t_2 時 S 仍是 0 (上一拍存的), in 已是 1 $\Rightarrow$ **rise** = 1; t_2 邊緣後 S 更新為 1 $\Rightarrow$ t_3 起 **rise** = 0——恰好一拍的脈衝 ✓。下降對稱同理 ✓。

這個小電路是真實硬體的常客: 按鍵中斷 (偵測按下/放開)、通訊協定的邊緣同步 (UART 起始位元偵測)、計數器的事件觸發都用它。它也展示了 Mealy 機的招牌優點: 輸出取決於「狀態 + 輸入」的組合, 比 Moore 機 (輸出只看狀態) 常常省下狀態數——這裡 1 個正反器就同時偵測兩種邊緣, Moore 版本得用 3 個狀態以上才做得到同樣的事。

3 程式計數器 (Program Counter)

題目


在 Logisim 上實作程式計數器: 三個 1 位元輸入 **reset**、**inc**、**load**, 一個時脈輸入, 16 位元輸入 **in**, 16 位元輸出 **out**。在時脈上升緣: **reset** 高 $\rightarrow$ **out** 設為 0; **load** 高 $\rightarrow$ **out** 設為 **in**; **inc** 高 $\rightarrow$ **out** 設為 **out**+1。三者至多一個為高。邊緣之後 **out** 保持不變。

解答

架構: 一顆 16 位元暫存器 + 「下一個值」的組合邏輯。「邊緣之後保持不變」直接告訴我們核心是邊緣觸發的暫存器; 三種行為只是決定下一個值是什麼——用三顆 16 位元 2-to-1 多工器逐級選擇:

$$next = \underbrace{\text{MUX}(\underbrace{\text{MUX}(\underbrace{\text{MUX}(out, out + 1, inc), in, load), 0, reset})}_{m_1}, 0, reset)}_{m_2}$$

m_3

 

Logisim 組裝清單：

- 暫存器：memory 函式庫 Register，Data Bits = 16，時脈直接接上、enable 恆為 1（每個上升緣都寫入 *next*——三個控制都是 0 時 *m1* 選的是 *out* 自己，寫回原值等於「保持」）；
- 加一器：arithmetic 函式庫的 Adder（一端接常數 1）；若想貫徹第二週精神，可用自己做的 4 位元遞增器擴成 16 位元；
- 三顆 MUX：plexers 函式庫，Data Bits = 16、Select Bits = 1；選擇端分別接 *inc*、*load*、*reset*；
- 常數 0：wiring 函式庫 Constant（Data Bits = 16、值 0x0000）。

為什麼把 **reset** 放在最後一級？離暫存器最近的 MUX 優先權最高。題目雖保證三者至多一個為高，但把優先序排成 *reset* > *load* > *inc* 是業界慣例（重開機必須壓倒一切）——這恰好是 nand2tetris 的 PC 晶片規格：

```
if reset: out=0  elif load: out=in  elif inc: out=out+1  else: out=out
```

驗證流程：**reset** 打一拍 → *out* = 0；**inc** = 1 連走五拍 → 0,1,2,3,4,5；**load** 配 *in* = 100 打一拍 → 100；再 **inc** 兩拍 → 101, 102；全部拉 0 走幾拍 → 維持 102 ✓。

它為什麼叫「程式計數器」？這顆元件就是第五週 Hack CPU 的 PC：平常 **inc**（逐條執行下一條指令）、跳躍時 **load**（把 A 暫存器的目標位址載入）、開機時 **reset**（從 ROM[0] 開始）。你剛剛做完了 CPU 的「導航系統」。

4 紅綠燈 (Traffic Lights)

行人按下按鈕後，紅綠燈依序循環：綠 $\Rightarrow$ 黃 $\Rightarrow$ 紅 $\Rightarrow$ 閃黃 $\Rightarrow$ 綠。使用 **one-hot** 編碼（每個狀態一個位元、任何時刻恰好一個位元為 1）：


狀態	編碼 $GARF$
綠 (green)	1000
黃 (amber)	0100
紅 (red)	0010
閃黃 (flashing amber)	0001

4.1 狀態轉移圖——Moore 還是 Mealy?

題目

畫出狀態轉移圖，轉移由 1 位元輸入 **change** 決定：**change** 高則進到序列的下一個狀態、低則不動。這是 Moore 還是 Mealy 機？

解答

 

(弧上的數字是輸入 **change** 的值。)

這是 **Moore** 機。判準：輸出（亮哪盞燈）只由目前狀態決定——狀態位元本身就是輸出，輸入 **change** 只影響轉移到哪裡，不直接影響輸出。若輸出同時取決於狀態與當下輸入（像第 2 節 Mealy 版 one-shot 的 $out = \neg S \wedge in$ ），才是 Mealy 機。

4.2 狀態儲存電路

題目

建一個電路儲存狀態：輸入 **change** (1 位元)，輸出四個狀態位元。每個時脈週期依轉移圖更新。開機後（至少幾拍之內）狀態應為綠。提示：one-shot 可用來設定初始狀態。

解答

one-hot 編碼讓下一狀態邏輯出奇地簡單。「進到下一個狀態」= 把那顆 1 往右輪轉一格（ F 之

後繞回 G)；「不動」= 各位元保持。每個位元的方程式：


$$G_{new} = (change \wedge F) \vee (\neg change \wedge G),$$

$$A_{new} = (change \wedge G) \vee (\neg change \wedge A),$$

$$R_{new} = (change \wedge A) \vee (\neg change \wedge R),$$

$$F_{new} = (change \wedge R) \vee (\neg change \wedge F).$$

 硬體上這是一個可控輪轉的環形移位暫存器：4 顆 D 正反器排成環，每顆 D 輸入前放一顆 2-to-1 MUX (select = change；0 端接自己的 Q 、1 端接前一顆的 Q)。



(F 繞回 G ；四顆 MUX 的 select 全接 change，四顆 FF 共用時脈)

開機初始化——one-shot 登場。Logisim 的正反器開機全為 0，狀態 0000 不合法（沒有任何燈亮，而且 0 在環裡轉永遠是 0000）。解法：把常數 1 接進課堂 one-shot——開機後它會輸出恰好一拍的脈衝 $init$ ；用 OR 閘把 $init$ 注入綠位元：

$$G_{new} = init \vee [(change \wedge F) \vee (\neg change \wedge G)].$$

第一拍過後 $G = 1$ 、其餘為 0，狀態機從綠燈正常起跑（題目允許「開機後前幾拍內」就位）✓。更穩健的替代方案（非必要但值得知道）： $init = \neg(G \vee A \vee R \vee F)$ ——「四個位元全滅」本身就是非法訊號，用一顆 NOR 偵測並注入 G 。好處是電路自我修復：即使日後因雜訊掉進非法狀態，下一拍就會回到綠燈。

4.3 計時電路

題目

建一個計時電路：輸入 **start** (1 位元)、**time** (16 位元)，輸出 **done** (1 位元)。**start** 由 0 變 1 時，把 **time** 當二進位數，等那麼多個時脈週期，然後讓 **done** 維持高，直到 **start** 變回 0。可假設 **done** 變高之前 **start** 不會先變回 0。提示：可做一個「判斷兩數相等」的子電路。

解答


先做提示的相等比較器。兩個位元相等 $\Leftrightarrow$ XNOR 為 1；兩個 16 位元數相等 $\Leftrightarrow$ 每一對位元都相等：

$$equal = \bigwedge_{i=0}^{15} \neg(a_i \oplus b_i) \quad (16 \text{ 顆 XNOR} + \text{AND 樹})$$

Logisim 實作：兩個 splitter 把 16 位元拆開、16 顆 XNOR、再用多輸入 AND（屬性可調到 16

輸入，或蓋一棵兩兩 AND 的樹）。存成子電路 `Equals16`。

計時器主體 = 計數器 + 比較器 + 控制。直接復用第 3 節的程式計數器：

 

三條控制訊號的邏輯：

- 歸零：start 的上升緣（one-shot 產生的一拍脈衝）接計數器的 reset —— 每次啟動從 0 重新數；
- 計數： $inc = start \wedge \neg equal$ —— start 為高且還沒數到目標就繼續加一；數到之後 inc 變 0，計數器凍結在 time，equal 因此持續為真（訊號自我保持，不需要另加門鎖）；
- 完成： $done = start \wedge equal$ —— start 拉回 0 的瞬間 done 跟著歸 0，完全符合「維持到 start 變回 0 為止」。

時序驗證：start 升起（第 0 拍歸零），第 1 拍起計數 1, 2, ..., 第 time 拍計數值到達 time $\Rightarrow$ done 升起——恰好等了 time 個時脈週期 ✓。

4.4 整合：定時紅綠燈

題目


用 4.2 與 4.3 的設計作子電路，建出定時紅綠燈：一個 1 位元輸入（按鈕）啟動以下序列——綠 $\rightarrow$ 黃（立即）、黃 $\rightarrow$ 紅（約 2 秒後）、紅 $\rightarrow$ 閃黃（約 15 秒後）、閃黃 $\rightarrow$ 綠（約 5 秒後）。時脈用 512Hz；閃黃期間黃燈以約 1.25Hz 在 1 與 0 之間交替、以亮起開始。提示：可做一個產生閃爍行為的子電路。

解答

第一步：把「秒」換算成「拍」。時脈 512Hz $\Rightarrow$ 每秒 512 拍：

停留狀態	時間	拍數 (time 值)
黃	2 秒	$2 \times 512 = 1024$
紅	15 秒	$15 \times 512 = 7680$
閃黃	5 秒	$5 \times 512 = 2560$

 第二步：頂層架構。兩個子電路的分工：狀態機管「現在哪個燈」、計時器管「什麼時候換」。膠合邏輯只有三件事：



- 啟動：**按鈕過 one-shot 變成一拍脈衝 *press* (行人按多久都只算一次)。 $change = press \vee done$ ——按下按鈕 (綠 → 黃立即) 或計時到期 (其餘轉移) 都推進狀態；
- 選時間：***time* 由目前狀態經 MUX 選出—— $A \rightarrow 1024$ 、 $R \rightarrow 7680$ 、 $F \rightarrow 2560$ (三個 16 位元常數 + 用狀態位元當選擇的 MUX；one-hot 編碼下可直接用兩顆 4-to-1 MUX 的組合，或最簡單： $time = (A \cdot 1024) \vee (R \cdot 7680) \vee (F \cdot 2560)$ ，每個常數與其狀態位元逐位 AND 再 OR 起來——不會衝突，因為恰好一個狀態位元為 1)；
- 何時計時：** $start = A \vee R \vee F$ (綠燈不計時，等按鈕)。**關鍵細節：**黃 → 紅、紅 → 閃黃的轉移瞬間 *start* 保持為 1 不會有下降緣，計時器的內部 one-shot 偵測不到「重新啟動」——所以計時器的歸零訊號要改接頂層的 *change* 脈衝 (每次進入新狀態就重數)，這是對 4.3 子電路的一行小改 (把 reset 輸入外露)。改完後 *done* 每次到期只持續到下一拍 (計數器被 *change* 歸零、*equal* 隨即消失)，恰好是一拍的 *change* 脈衝——时序自治 ✓。

第三步：閃爍子電路 (提示要求的)。閃爍頻率約 $1.25\text{Hz} \Rightarrow$ 完整亮滅週期 $= 512/1.25 = 409.6$ 拍 $\Rightarrow$ 每 ≈ 205 拍翻轉一次 ($512/(2 \times 205) = 1.2488\text{Hz}$ ✓「約 1.25Hz 」)。組件：

- 一顆小計數器 + Equals16 (比對 204)：數到 204 就發脈衝 *tick* 並自我歸零 (*tick* 接回計數器 reset) ——「每 205 拍一個脈衝」；
- 一顆 T 正反器 (上週做的!)：由 *tick* 觸發翻轉，輸出 *blink*；

- 以亮起開始：進入閃黃的那一拍 ($change \wedge R$ ，即「紅燈時發生轉移」) 把 T 正反器設為 1、小計數器歸零——燈先亮滿 0.4 秒再開始交替。

最後把燈接起來：

$$\text{綠燈} = G, \quad \text{黃燈} = A \vee (F \wedge \text{blink}), \quad \text{紅燈} = R.$$

整體驗證 (Logisim 時脈設 512Hz, Simulate $\rightarrow$ Auto-Tick)：按一下按鈕 $\rightarrow$ 黃燈立亮；約 2 秒後轉紅；約 15 秒後黃燈開始閃 (先亮)；約 5 秒後回綠、靜候下一位行人 ✓。

進階討論

為什麼用 one-hot 而不是二進位編碼？四個狀態用二進位只要 2 個正反器 (00,01,10,11), one-hot 卻用 4 個——看似浪費，但換來：

- 下一狀態邏輯極簡：輪轉一格 vs. 二進位需要「加一再解碼」的組合邏輯；
- 輸出零成本：狀態位元就是燈號，不需輸出解碼器 (二進位編碼還得配 2-to-4 解碼器)；
- 速度：每個位元的邏輯只有一顆 MUX 深，時脈可以跑更快——FPGA 工具鏈至今預設偏好 one-hot。

代價是正反器數量與「非法狀態」變多 ($2^4 - 4 = 12$ 個非法組合)，所以 4.2 的自我修復設計在工程上格外有價值。對照真實世界：真的行人紅綠燈控制器正是一顆跑 FSM 的微控制器或 PLC，「按鈕 $\rightarrow$ one-shot $\rightarrow$ 狀態機 + 計時器」的骨架與你在本 Lab 蓋的一模一樣。

A 附錄：速查表

A.1 CMOS 閘的電晶體計數

閘	電晶體數	結構
NOT	2	1p + 1n
NAND	4	2p 並聯 + 2n 串聯
NOR	4	2p 串聯 + 2n 並聯
AND	6	NAND + NOT
OR	6	NOR + NOT

A.2 本 Lab 的關鍵方程式

電路	方程式
Mealy one-shot	$S_{new} = in; out = \neg S \wedge in$
升降緣偵測	$rise = in \wedge \neg S; fall = \neg in \wedge S$
程式計數器	$next = reset ? 0 : load ? in : inc ? out + 1 : out$
one-hot 輪轉	$S_i^{new} = (change \wedge S_{i-1}) \vee (\neg change \wedge S_i)$
相等比較	$equal = \bigwedge_i \neg(a_i \oplus b_i)$
計時器控制	$inc = start \wedge \neg equal; done = start \wedge equal$
燈號輸出	黃燈 = $A \vee (F \wedge blink)$

A.3 時間換算（時脈 512Hz）

需求	換算	拍數
黃燈 2 秒	2×512	1024
紅燈 15 秒	15×512	7680
閃黃 5 秒	5×512	2560
閃爍 1.25Hz 半週期	$512 / (2 \times 1.25) = 204.8$	≈ 205

A.4 參考資料

- COMSM1302 第四週講義（正反器與暫存器的積木應用、Moore / Mealy 機、電晶體與 CMOS），University of Bristol.
- Logisim Library Reference——Transistor（p 型 gate= 0 導通、n 型 gate= 1 導通、不導通時輸出浮接）。
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 3——PC（程式計數器）晶片規格。
- Harris & Harris, *Digital Design and Computer Architecture*——CMOS 邏輯、FSM 狀態編碼（binary vs. one-hot）。