

COMSM1302 電腦架構概論

Week 7 作業：The Hack CPU 完整詳解

在 Logisim 上打造能執行 Hack 機器碼的完整電腦

完整建造指南（指令解碼・資料通路・控制訊號・測試與除錯）

2026 年 7 月

本作業的任務：

1. 在 Logisim 上打造一台能執行 Hack 的電腦！
2. 剩餘時間拿去多練組語——課程接下來的一切都建立在組語上，而本週作業主要只與本週教材相關（開始前至少應完成第五週作業第 5 節）。

素材盤點：skeleton 檔已含第二週的 ALU 與第四週的程式計數器；RAM、ROM、暫存器用 Logisim 預建版。影片 2 的架構輪廓**不是完整解答**——填補空隙正是本作業的核心工作，也是本詳解逐步示範的內容。

目錄

1 規格整理：我們要蓋什麼？	3
2 資料通路設計（填補影片 2 的空隙）	4
3 Logisim 實作細節	5
4 測試你的 CPU	6
5 常見錯誤型錄（除錯速查）	7
A 附錄：速查表	9
A.1 控制訊號總表	9
A.2 C-指令編碼總表	9
A.3 煙霧測試指令的手工組譯	9
A.4 記憶體配置（本作業的 64KB 版本）	10

A.5 參考資料	10
--------------------	----

1 規格整理：我們要蓋什麼？

題目

把「Hack 電腦」的規格整理成可以動工的藍圖：需要哪些元件？指令如何編碼？記憶體為什麼用 64KB / 15 位元位址而不是「真正的」32KB / 14 位元？

解答

整機藍圖 (Harvard 架構)：指令與資料分開存放——這是 Hack 能用單一時脈週期執行每條指令的關鍵。

元件	來源	規格
ALU	第二週作業 (skeleton 內附)	16 位元、 zx, nx, zy, ny, f, no 控制、 zr, ng 旗標
PC	第四週作業 (skeleton 內附)	16 位元、 $reset > load > inc$ 優先序
A、D 暫存器	Logisim memory 函式庫 Register	16 位元、時脈上升緣載入
ROM	Logisim memory 函式庫	位址 15 位元、資料 16 位元、存程式
RAM	Logisim memory 函式庫	位址 15 位元 (64KB) 、資料 16 位元

為什麼 RAM 用 15 位元位址 (64KB)？真正的 Hack 只有 32KB RAM (14 位元位址, 0x0000–0x3FFF)，螢幕與鍵盤是 **獨立的記憶體映射裝置** (0x4000–0x6000)。本課程是架構課不是硬體設計課，不直接模擬螢幕鍵盤——把 RAM 直接加大到 15 位元位址空間，讓 0x4000–0x6000 這段位址落在普通 RAM 裡：程式照常讀寫「螢幕」與「鍵盤」，只是沒有真的畫面；想模擬按鍵就暫停模擬、手動改 RAM[0x6000] 再繼續。

指令編碼 (本週影片的核心，動工前先背熟)：

型態	位元 15	格式
A-指令	0	0vvvvvvvvvvvvvvvv ($v = 15$ 位元常數)
C-指令	1	111 $a\ c_1c_2c_3c_4c_5c_6\ d_1d_2d_3\ j_1j_2j_3$

C-指令的欄位對應 (**位元編號**是除錯時的救命索)：

欄位	指令位元	意義
型態	i_{15}	0 = A-指令、1 = C-指令
a	i_{12}	ALU 的 y 輸入：0 = A、1 = M
$c_1..c_6$	$i_{11}..i_6$	直通 ALU 的 zx, nx, zy, ny, f, no
$d_1\ d_2\ d_3$	$i_5\ i_4\ i_3$	寫入 A / D / M
$j_1\ j_2\ j_3$	$i_2\ i_1\ i_0$	結果 < 0 / $= 0$ / > 0 時跳躍

未定義行為的經驗法則 (題目原話)：規格沒說的情況，你的 CPU 做什麼都可以。例如 A = 0xFFFF 時執行 D=M 的結果無所謂——M 只在 A 是合法位址時有定義。工程意義：**不要為不存在的情況多蓋硬體** (RAM 位址直接取 A 的低 15 位、忽略最高位即可)。


2 資料通路設計 (填補影片 2 的空隙)

題目

畫出完整的資料通路，並為每個元件推導控制訊號：A 暫存器什麼時候載入、載入什麼？D 呢？RAM 的寫入使能？ALU 的輸入從哪來？PC 什麼時候跳躍？

解答

整機資料通路：

 

(粗線 = 16 位元匯流排；細線 = 1 位元控制訊號。)

控制訊號逐一推導 (這就是「影片 2 沒給的空隙」)：

1. Mx_A (A 的來源)：A-指令要把 指令本身裝進 A (最高位是 0，整條 16 位元直接接進去就等於零延伸的 15 位元常數)；C-指令若寫 A ($A=...$) 裝的是 ALU 輸出。

$$sel = i_{15}, \quad in_0 = instruction, \quad in_1 = ALUout$$

2. A 的載入：A-指令必定載入；C-指令只在 d_1 (i_5) 時載入：

$$A.load = \neg i_{15} \vee (i_{15} \wedge i_5)$$

3. D 的載入：只有 C-指令的 d_2 (i_4)：

$$D.load = i_{15} \wedge i_4$$

必須用 i_{15} 把關——不然 A-指令 @21 (位元圖案裡恰好 $i_4 = 1$ 的常數，例如 @16) 會誤寫 D！這是本作業第一大坑。

4. RAM：位址永遠是 A 的低 15 位；寫入資料永遠是 ALUout；寫入使能只有 C-指令的 d_3 (i_3)：

$$RAM.str = i_{15} \wedge i_3, \quad RAM.addr = A[14..0]$$

5. **ALU**: $x = D$ 固定; y 由 a 位 (i_{12}) 在 A 與 M (RAM 輸出) 之間選; 六條控制線按順序直通:

$$(zx, nx, zy, ny, f, no) = (i_{11}, i_{10}, i_9, i_8, i_7, i_6)$$

(順序接反是本作業第二大坑—— c_1 是高位 i_{11} 。)

6. **跳躍邏輯**: ALU 附贈兩面旗子 zr (結果 = 0) 與 ng (結果 < 0), 「結果 > 0」= $\neg zr \wedge \neg ng$:

$$jump = (j_1 \wedge ng) \vee (j_2 \wedge zr) \vee (j_3 \wedge \neg zr \wedge \neg ng)$$

$$\boxed{PC.load = i_{15} \wedge jump}, \quad PC.in = A$$

再度用 i_{15} 把關: A-指令絕不跳躍 (不然 @7 這種常數會被當成 JMP——第三大坑)。

7. **PC 的 inc**: 第四週的 PC 優先序是 reset > load > inc, 所以 **inc** 可以恆為 1——不跳躍、不重設時自然 +1; reset 接一顆按鈕 (開機/重跑)。

一個時脈週期的生命: 上升緣 → PC 輸出位址 → ROM 吐出指令 → 解碼 (splitter 拆位元) → ALU 組合運算 (讀 A、D、M 都是舊值) → 下一個上升緣把結果同時寫進 A / D / M / PC。
取指與執行在同一個週期完成——Harvard 架構讓指令記憶體與資料記憶體互不打架, 這就是 Hack 能單週期的原因。

3 Logisim 實作細節

題目

把第 2 節的藍圖搬進 Logisim: 元件屬性怎麼設? 指令位元怎麼拆? 時脈怎麼接?

解答

(1) **指令解碼**: 一顆 **splitter** 搞定。ROM 輸出接 16 路 splitter (Fan Out = 16, 或按欄位分組: 15、12、11-6、5-3、2-0)。建議在每條拆出的線上貼 Logisim 的 Text 標籤 (a 、 c_1 、...)——兩週後回來除錯時你會感謝自己。控制邏輯只需要幾顆小閘:

- 1 顆 NOT ($\neg i_{15}$)、1 顆 OR、3 顆 AND 做 A/D/RAM 的載入訊號;
- 跳躍邏輯: 2 顆 NOT、4 顆 AND、1 顆三輸入 OR (或兩顆二輸入)。

(2) **RAM 屬性** (wiring 好之前先設好):

- Address Bit Width = 15、Data Bit Width = 16;
- **Data Interface** = “Separate load and store ports”——讀寫分開、不用三態緩衝器, 東側輸出 (load 腳恆 1) 隨時反映 RAM[addr], 恰好是 Hack 要的「M 隨時可讀」; 西側輸入接 ALUout, **str** 接 $i_{15} \wedge d_3$ 、時脈接全域時脈;
- ROM 同理: Address 15、Data 16, 位址接 PC 低 15 位。

(3) 時脈與重設：A、D、PC、RAM 全部吃同一個時脈。Logisim 小技巧（題目原話）：電路裡可以放多個時脈輸入，“Simulate → Tick once”（Ctrl+T）會讓它們一起走一步——比拉一條蜘蛛網般的時脈線到每個角落乾淨得多。reset 按鈕接 PC 的 reset；想重跑程式：按住 reset、tick 一次、放開。

(4) 兩個容易忽略的接線細節：

- A-指令進 M_{x_A} 時整條 16 位元直接接——不需要特別做「零延伸」，因為 A-指令的 i_{15} 本來就是 0；
- RAM 位址接 A[14..0]（splitter 丟掉最高位）—— $A = 0xFFFF$ 時會讀寫 RAM[0x7FFF]，沒關係：ISA 沒定義這個情況，經驗法則說隨便它。

4 測試你的 CPU

題目

先測幾條單獨的指令，再載入夠複雜的程式做壓力測試（skeleton 的 ROM 已預載上週 Collatz 題的解答），必要時與 CPU 模擬器並排對照。

解答

階段一：單指令煙霧測試。手工組譯幾條指令、直接填進 ROM（右鍵 → Edit contents），每 tick 一次核對暫存器。建議的最小測試集（十六進位已算好，直接貼）：

指令	機器碼 (hex)	預期效果 (tick 後)
@21	0015	A = 21 (測 A-指令載入)
D=A	EC10	D = 21 (測 ALU 傳 A、寫 D)
@16	0010	A = 16 (D 必須不變——驗證 i_{15} 把關!)
M=D	E308	RAM[16] = 21 (測寫 M)
D=D+M	F090	D = 42 (測 a 位選 M)
M=M+1	FDC8	RAM[16] = 22 (測讀改寫 M)
D; JGT	E301	PC 跳到 A = 16 (D > 0; 測跳躍)
0; JMP	EA87	PC = A (測無條件跳)

檢查點（每條指令後看三個地方）：PC 是否 +1（或跳對地方）、目標暫存器是否更新、其他暫存器是否沒有被誤寫。第三點最容易抓到控制訊號忘了用 i_{15} 把關的 bug。

階段二：Collatz 壓力測試。skeleton 的 ROM 已預載上週 Collatz 解答：

1. 在 RAM 編輯器把 RAM[0] 設成 0x0005，開自動 tick（Simulate → Ticks Enabled，頻率調最高）；
2. 預期 3–4 秒跑完；RAM[0x20] 起應出現軌跡 5, 16, 8, 4, 2, 1 (hex: 5, 10, 8, 4, 2, 1)；
3. 再試 RAM[0] = 0x002C (44)，預期約 10 秒，軌跡 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1；

4. **跑太久 = 出事了**（題目給的基準）。最常見原因：跳躍邏輯錯（無窮迴圈跳不出去）或 PC 的 load/inc 優先序接反。

並排除錯法：同一支程式開在 nand2tetris CPU 模擬器裡，兩邊同步單步——第一個分歧的週期就是 bug 所在；分歧時看四個值：PC、A、D、剛寫入的 RAM 格。

階段三：載入自己的程式（bin2hex 流程）。

1. 用 nand2tetris 組譯器把 .asm 編成 .hack（0/1 文字檔）；
2. 命令列跑 bin2hex 輸入 .hack 輸出 .txt ——把每個二進位字轉成以空白分隔的十六進位字（非 Windows 請自行編譯它的 C 原始碼：cc bin2hex.c -o bin2hex）；
3. 文字編輯器開輸出檔、全選複製；
4. Logisim 中右鍵 ROM → “Edit contents...”；
5. 游標點到位址 0、Ctrl+V（Mac: Cmd+V）貼上；
6. 關閉視窗，程式已進 ROM。

模擬鍵盤輸入（題目提供的方法）：暫停模擬 → 直接編輯 RAM[0x6000] 為想要的掃描碼（c 鍵 = 99 = 0x63）→ 繼續模擬。放開按鍵就改回 0。螢幕同理：程式寫進 0x4000–0x5FFF 的值可以在 RAM 編輯器裡直接觀察（沒有畫面，但位元圖案就在那裡）。

5 常見錯誤型錄（除錯速查）

解答

按「症狀 → 病因」整理本作業最常見的八種 bug：

症狀	病因
@16 之類的 A-指令把 D 或 RAM 改掉	D / RAM 的載入訊號忘了 $\wedge i_{15}$ （常數的 i_4 / i_3 位恰好是 1）
A-指令後 PC 亂跳	跳躍訊號忘了 $\wedge i_{15}$ （常數的低 3 位恰好非零，被當 jump 欄位）
D=A 對、D=M 錯（或相反）	MxY 的 select 接反（ $a = 1$ 應選 M）
D+1、D-A 等個別 comp 錯	$c_1..c_6$ 與 $zx..no$ 順序接反（ c_1 是高位 i_{11} ！）
JGT 在結果為負時也跳	「 > 0 」少算 $\neg zr \wedge \neg ng$ （只接了 $\neg ng$ ，0 也會跳）
每條指令 PC 都不動（或跳躍後又 +1）	PC 的 load/inc 優先序錯、或 inc 沒接 1
M=M+1 少加或跳拍	RAM 讀取不是組合式（Data Interface 沒選 separate ports / 非同步讀），M 舊值晚一拍
Collatz 跑超過 30 秒	以上任一；並排單步找第一個分歧週期

進階討論

你剛蓋好的是「單週期微架構」。每條指令恰好一個時脈週期，週期長度必須容納最長的組合路徑：ROM 取指 → 解碼 →（可能經 RAM 讀 M）→ ALU → 跳躍邏輯 → PC——這條 **關鍵路徑** 決定時脈上限。真實 CPU 的做法是**管線化**（第七週講義後半）：把這條路切成取指／解碼／執行／訪存／寫回五段，五條指令同時在不同段流水——吞吐量升五倍，但也帶來危障（hazard）要處理。Hack 能單週期的兩大功臣：（1）**Harvard 架構**——取指與資料訪問用不同記憶體，不搶埠；（2）指令**定長且解碼極簡**——欄位直通 ALU，不需要微碼。對照 x86：變長指令、上千條微操作，解碼器本身就是一個小 CPU。這就是 RISC 哲學的完整體現：讓硬體簡單，把複雜留給編譯器。

A 附錄：速查表

A.1 控制訊號總表

訊號	布林式
$Mx_A.sel$	i_{15} (0 = 指令、1 = ALUout)
A.load	$\neg i_{15} \vee (i_{15} \wedge i_5)$
D.load	$i_{15} \wedge i_4$
RAM.str	$i_{15} \wedge i_3$
RAM.addr	A[14..0]
$Mx_Y.sel$	i_{12} (0 = A、1 = M)
ALU 控制	$(zx..no) = (i_{11}..i_6)$
jump	$(i_2 \wedge ng) \vee (i_1 \wedge zr) \vee (i_0 \wedge \neg zr \wedge \neg ng)$
PC.load	$i_{15} \wedge jump$; PC.in = A
PC.inc	恆 1 (優先序 reset > load > inc)

A.2 C-指令編碼總表

格式：111 $a\ c_1c_2c_3c_4c_5c_6\ d_1d_2d_3\ j_1j_2j_3$

$a=0$	$a=1$	$c_1\ c_2\ c_3\ c_4\ c_5\ c_6$	dest	d_1	d_2	d_3	jump	j_1	j_2	j_3
0		1 0 1 0 1 0	—	0	0	0	—	0	0	0
1		1 1 1 1 1 1	M=	0	0	1	JGT	0	0	1
-1		1 1 1 0 1 0	D=	0	1	0	JEQ	0	1	0
D		0 0 1 1 0 0	DM=	0	1	1	JGE	0	1	1
A	M	1 1 0 0 0 0	A=	1	0	0	JLT	1	0	0
!D		0 0 1 1 0 1	AM=	1	0	1	JNE	1	0	1
!A	!M	1 1 0 0 0 1	AD=	1	1	0	JLE	1	1	0
-D		0 0 1 1 1 1	ADM=	1	1	1	JMP	1	1	1
-A	-M	1 1 0 0 1 1								
D+1		0 1 1 1 1 1								
A+1	M+1	1 1 0 1 1 1								
D-1		0 0 1 1 1 0								
A-1	M-1	1 1 0 0 1 0								
D+A	D+M	0 0 0 0 1 0								
D-A	D-M	0 1 0 0 1 1								
A-D	M-D	0 0 0 1 1 1								
D&A	D&M	0 0 0 0 0 0								
D A	D M	0 1 0 1 0 1								

A.3 煙霧測試指令的手工組譯

以 $D=D+M$ 為例示範一次完整推導：C-指令 $\rightarrow 111$ ；用到 M $\rightarrow a = 1$ ；comp $D+M \rightarrow c = 000010$ ；dest D $\rightarrow d = 010$ ；無跳躍 $\rightarrow j = 000$ 。串起來：1111 0000 1001 0000 = 0xF090。

指令	二進位	hex
@21	0000000000010101	0015
D=A	1110110000010000	EC10
M=D	1110001100001000	E308
D=D+M	1111000010010000	F090
M=M+1	1111110111001000	FDC8
D; JGT	1110001100000001	E301
0; JMP	1110101010000111	EA87

A.4 記憶體配置（本作業的 64KB 版本）

位址	用途
0x0000–0x3FFF	一般 RAM（真 Hack 的全部 RAM）
0x4000–0x5FFF	螢幕映射區（本作業：普通 RAM，可觀察位元圖案）
0x6000	鍵盤映射（手動編輯模擬按鍵）
0x6001–0x7FFF	真 Hack 不存在；行為未定義，隨便它

A.5 參考資料

- COMSM1302 第七週講義與影片（Hack ISA、機器碼編碼、CPU 架構輪廓、管線化），University of Bristol.
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 5 (Computer Architecture) ——CPU / Memory / Computer 晶片的官方規格.
- Logisim Library Reference——RAM 的 Data Interface 屬性（“Separate load and store ports”）.
- 第二週作業（ALU）、第四週作業（PC）、第五週作業（Collatz 程式）——本作業的三塊積木.