

COMSM1302 電腦架構概論

第二週完整教材：二進位算術與 ALU

表示數字 · 二進位加法 · 二進位減法 · 算術邏輯單元 (ALU)

依據 Kira Clements (University of Bristol) 課程講義編寫並延伸

2026 年 7 月

本教材的使用方式：本講義整合了第二週四份投影片 (2.1 Representing Numbers、2.2 Binary Addition、2.3 Binary Subtraction、2.4 ALU) 的全部內容，並補充了背景知識、詳細推導、IEEE 754 標準與 Hack ALU 完整規格。每章結尾附有「本章重點」整理；第 5 章為綜合練習題，附完整詳解。本週的主軸是一條完整的故事線：數字如何用位元表示 → 位元如何相加 → 如何表示負數並相減 → 如何把這些運算包裝成 CPU 的核心元件 (ALU)。

目錄

1 表示數字 (Representing Numbers)	3
1.1 十進位：你早就會的「位值系統」	3
1.2 二進位 (Binary)	3
1.3 十六進位 (Hexadecimal)	4
1.4 八進位 (Octal)	4
1.5 基底轉換 (Base Conversion)	4
1.6 不只是速記：實際應用	5
1.7 基底 N 的值與範圍	5
1.8 數字可以是什麼？	6
2 二進位加法 (Binary Addition)	7
2.1 $1 + 1$ 等於多少？	7
2.2 半加器 (Half Adder)	7
2.3 直式加法與進位	7
2.4 全加器 (Full Adder)	8
2.5 全加器公式：Sum	8

2.6	全加器公式: Carry out	9
2.7	用兩個半加器組全加器	9
2.8	漣波進位加法器 (Ripple Carry Adder)	10
3	二進位減法 (Binary Subtraction)	11
3.1	減法就是加法	11
3.2	符號-大小 (Sign-Magnitude)	11
3.3	1 補數 (1's Complement)	11
3.4	2 補數 (2's Complement)	12
3.5	減法電路	12
3.6	溢位 (Overflow)	13
3.7	C 語言中的溢位	14
3.8	定點數 (Fixed-Point)	14
3.9	浮點數 (Floating-Point)	15
3.10	浮點誤差	16
4	算術邏輯單元 (ALU)	17
4.1	什麼是 ALU?	17
4.2	控制位 (Control Bits)	17
4.3	多工器 (Multiplexer)	18
4.4	解多工器 (Demultiplexer)	18
4.5	Hack ALU	18
5	綜合練習題 (附詳解)	21
A	附錄: 速查表	25
A.1	2 的幂次表	25
A.2	各表示法對照 (4 位元)	25
A.3	加法器公式速查	25
A.4	名詞中英對照	26
A.5	參考資料	26

1 表示數字 (Representing Numbers)

1.1 十進位：你早就會的「位值系統」

十進位 (decimal) 是日常使用的標準數字系統——恰好用了跟手指一樣多的數字！十進位稱為**基底 10 (base 10)**，因為它使用 10 個不同的數字 (0–9)，可用下標 10 標記，例如 123_{10} 。

一個十進位數的值 = 每個數字乘上對應的 10 的冪次，再全部相加：

10^3	10^2	10^1	10^0	十進位值
			7	$7 \times 10^0 = 7$
		8	2	$8 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 82$
	1	3	6	$1 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 = 136$
4	9	2	0	$4 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 2 \times 10^1 = 4920$

這個「位值」觀念你早已內化成直覺——關鍵是：**基底不一定要是 10!**

1.2 二進位 (Binary)

定義

二進位 (binary) 是**基底 2**：只有 2 個數字 (0、1)。標記法：下標 2 (101_2) 或前綴 0b ($0b101$)。每個二進位數字稱為一個**位元 (bit)**，如同開／關的開關——決定「該位置的 2 的冪次要不要加進總和」。最左邊的位元稱為**最高有效位元 (MSB, Most Significant Bit)**，最右邊的稱為**最低有效位元 (LSB, Least Significant Bit)**。

2^3	2^2	2^1	2^0	十進位值
0	0	0	1	$2^0 = 1$
0	1	0	1	$2^2 + 2^0 = 4 + 1 = 5$
1	1	0	0	$2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$
1	0	1	1	$2^3 + 2^1 + 2^0 = 8 + 2 + 1 = 11$

二進位數的值 = 每個 1 位元所在位置對應的 2 的冪次之和。

補充：十進位 → 二進位的兩種方法（講義未列，但實作必備）：

1. **減冪法**：反覆減去「不超過餘值的最大 2 的冪」。例： $45 = 32 + 8 + 4 + 1 = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 101101_2$ 。
2. **除 2 取餘法**：反覆除以 2、記下餘數，最後由下往上讀。例： $45 \div 2 = 22 \cdots 1$ ； $22 \div 2 = 11 \cdots 0$ ； $11 \div 2 = 5 \cdots 1$ ； $5 \div 2 = 2 \cdots 1$ ； $2 \div 2 = 1 \cdots 0$ ； $1 \div 2 = 0 \cdots 1 \Rightarrow 101101_2$ ✓

1.3 十六進位 (Hexadecimal)

定義

十六進位 (hexadecimal) 是基底 **16**，使用 16 個數字：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *a, b, c, d, e, f* (*a–f* 代表十進位的 10–15)。標記法：下標 16 ($7b1_{16}$) 或前綴 0x ($0x7b1$)。

16^3	16^2	16^1	16^0	十進位值
			7	$7 \times 16^0 = 7$
		a	1	$10 \times 16^1 + 1 \times 16^0 = 160 + 1 = 161$
	3	1	0	$3 \times 16^2 + 1 \times 16^1 = 768 + 16 = 784$
5	0	0	f	$5 \times 16^3 + 15 \times 16^0 = 20480 + 15 = 20495$

十六進位最重要的用途是作為**二進位的速記法**：每個十六進位數字恰好對應一個 4 位元二進位數（因為 4 位元恰有 $2^4 = 16$ 種可能）：

十六進位	0	1	2	3	4	5	6	7
二進位	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
十六進位	8	9	a	b	c	d	e	f
二進位	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

同一個值只需 1/4 的十六進位數字就能表達，讀寫都更有效率、更不易出錯。

1.4 八進位 (Octal)


定義

八進位 (octal) 是基底 **8**，使用 8 個數字 (0–7)。標記法：下標 8 (761_8) 或前綴 0o ($0o761$)。每個八進位數字對應一個 **3 位元** 二進位數 ($2^3 = 8$)。

8^3	8^2	8^1	8^0	十進位值	八進位	二進位
			7	$7 \times 8^0 = 7$	0	000
		2	3	$2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 16 + 3 = 19$	1	001
	6	0	1	$6 \times 8^2 + 1 \times 8^0 = 384 + 1 = 385$	2	010
4	0	1	0	$4 \times 8^3 + 1 \times 8^1 = 2048 + 8 = 2056$	3	011
					4	100
					5	101
					6	110
					7	111

1.5 基底轉換 (Base Conversion)

既然十六進位與八進位都只是二進位的速記，在不同基底間轉換時，先經過二進位是最不易出錯的路徑：

 **例題 1.1: $5c9_{16} \rightarrow \text{二進位} \rightarrow \text{八進位} \rightarrow \text{十進位}$** 十六進位 $\rightarrow$ 二進位 (每個數字獨立換成 4 位元):

$$5 \rightarrow 0101, \quad c \rightarrow 1100, \quad 9 \rightarrow 1001 \quad \Rightarrow \quad 5c9_{16} = 0101\ 1100\ 1001_2$$

二進位 $\rightarrow$ 八進位 (從 LSB 起每 3 位元一組):

$$010\ 111\ 001\ 001 \rightarrow 2, 7, 1, 1 \quad \Rightarrow \quad 2711_8$$

二進位 $\rightarrow$ 十進位 (1 位元位置的幂次相加):

$$2^{10} + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^0 = 1024 + 256 + 128 + 64 + 8 + 1 = 1481$$

1.6 不只是速記: 實際應用

- 八進位——**Unix 檔案權限**: Linux 等類 Unix 系統以八進位顯示與設定檔案權限。例如 `chmod 754 filename`:

	user: 7			group: 5			other: 4		
二進位	1	1	1	1	0	1	1	0	0
權限	r	w	x	r	-	x	r	-	-

每組 3 個位元恰好是一個八進位數字: r (讀)、w (寫)、x (執行)。

- 十六進位——**記憶體位址**: 十六進位在計算領域無所不在, 用來把冗長的二進位變得可讀, 最典型的是**記憶體位址** (資料儲存位置的編號), 例如 `0x7fee4a3c8b0`。

1.7 基底 N 的值與範圍**Base N 通用公式**對基底 N 、共 D 個數字 x_i (位置 i 從 0 到 $D-1$, 每個 $x_i < N$) 的數:

$$\text{值} = \sum_{i=0}^{D-1} x_i \cdot N^i \quad \text{範圍 (可表示的值的個數)} = N^D$$

同一串數字在不同基底代表不同的值——「101」是什麼要看表示法:

表示法	標記	十進位值
十進位	101_{10}	101
二進位	101_2 或 <code>0b101</code>	5
十六進位	101_{16} 或 <code>0x101</code>	257
八進位	101_8 或 <code>0o101</code>	65

範圍為什麼重要？ 電腦是有限的機器，每種資料型別都用固定量的記憶體儲存。範圍告訴我們不同型別能表示的最小與最大值。例如 `unsigned int` 若用 4 位元組儲存（1 位元組 `byte` = 8 位元），就能存 $2^{4 \times 8} = 2^{32}$ 個值，即十進位整數 0 到 4,294,967,295。

1.8 數字可以是什麼？

二進位數是電腦系統的基石，但這些值可以**代表任何東西**：數量、顏色（如 RGB `0xFF6600`）、字元（如 ASCII 編碼 65 = 「A」）、角度……端看我們如何**詮釋**這串位元。「表示法」正是第 3 章的核心——同一串位元，用不同表示法讀，值完全不同。

本章重點

- 位值系統：基底 N 的數值 $= \sum x_i N^i$ ； D 個數字可表示 N^D 個值。
- 二進位：bit、MSB / LSB；十六進位 = 4 位元一組的速記；八進位 = 3 位元一組。
- 跨基底轉換：先過二進位最保險；十進位 $\rightarrow$ 二進位可用減幂法或除 2 取餘法。
- 實際應用：`chmod` 的八進位權限、十六進位記憶體位址。
- 位元串本身沒有意義，**表示法賦予它意義**。

2 二進位加法 (Binary Addition)

2.1 $1 + 1$ 等於多少?

回到加法的基本功：兩個單位元相加，可能的結果是什麼？

A	B	十進位和	A	B	二進位和
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	2	1	1	10

輸入只能是 0 或 1，但輸出有三種可能：0、1、2 (0b00、0b01、0b10) —— 需要兩個位元才裝得下。於是輸出拆成兩個單位元訊號：**和 (Sum, S)** 與 **進位 (Carry, C)**。

2.2 半加器 (Half Adder)


定義

半加器 (half adder)：輸入兩個位元 A 、 B ，輸出 C (進位，權重 2^1) 與 S (和，權重 2^0)。

A	B	C (2^1)	S (2^0)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

回顧第一週的邏輯運算子——哪兩個的真值表跟 C 、 S 一模一樣？ C 欄是 AND、 S 欄是 XOR！

$$C = A \wedge B, \quad S = A \oplus B$$

 

有了這兩條式子，就能把 2 個單位元訊號相加。但要加**多位元**的數，還缺一塊拼圖。

2.3 直式加法與進位

十進位與二進位的直式加法都靠**進位 (carry)** 把資訊往左傳：從最右邊的數字（二進位是 bit 0，即 LSB）開始加，其進位參與緊鄰左邊那一位（bit 1）的計算，依此類推。

十進位		二進位	
A	9	A	1 0 0 1
B	1 3	B	1 1 0 1
和	2 2	和	1 0 1 1 0
進位	1	進位	1 0 0 1

右例： $1001_2 + 1101_2 = 10110_2$ ($9 + 13 = 22$ ✓)。黃色的第 5 個位元是**溢位 (overflow)**——我們目前用 4 位元表示數字，裝不下第 5 位。暫時先忽略它，第 3 章會回來詳談！

2.4 全加器 (Full Adder)

多位元加法時，每一位除了 A 、 B 還要吃前一位的進位——需要**第三個輸入** C_{in} ：

定義

全加器 (full adder)：輸入三個位元 C_{in} 、 A 、 B ，輸出 C_{out} (進位) 與 S (和)。名稱由來：一個全加器 (大致上) 可由**兩個半加器**組成——第一個算 $A + B$ ，第二個把該結果與 C_{in} 相加。

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(檢查：三個輸入的 1 的個數 $= 2 \cdot C_{out} + S$ ，例如三個都是 1 時 $3 = 2 \cdot 1 + 1$ ✓。)

2.5 全加器公式：Sum

把 S 填入卡諾圖 (列 AB 、欄 C_{in})：

		AB			
		00	01	11	10
C_{in}	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

棋盤式分布——沒有任何相鄰的 1 可以圈在一起！用 DNF 直接寫出（這已是只用 $\neg, \wedge, \vee$ 的最簡形式）：

$$S = (C_{in} \wedge \neg A \wedge \neg B) \vee (\neg C_{in} \wedge \neg A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge A \wedge B) \vee (\neg C_{in} \wedge A \wedge \neg B)$$

但改用 XOR 就非常精簡：

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

多輸入的 XOR 在奇數個輸入為 1 時輸出 1——正是「和位元」的行為（1 的個數為奇數時 $S = 1$ ）。棋盤式 K-map 正是 XOR 的 signature：看到它就該想到 XOR。

2.6 全加器公式：Carry out

把 C_{out} 填入卡諾圖：

		AB			
		00	01	11	10
C_{in}	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

三個兩格的框（皆含右下角的 111）：


$$C_{out} = (C_{in} \wedge B) \vee (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge A)$$

直覺讀法：「三個輸入中至少兩個為 1」（多數決函數）。用分配律可改寫成：

$$C_{out} \equiv (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \vee B)) \equiv (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$$

為什麼最後一步可以把 $\vee$ 換成 $\oplus$ ？兩者只在 $A = B = 1$ 時不同，而此時 $(A \wedge B) = 1$ 已讓整個式子為 1，所以差異被吸收，結果不變。工程上偏好 $\oplus$ 版本： $A \oplus B$ 這個訊號在 Sum 電路 ($S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$) 裡本來就有，分支複用即可，省下一個閘。

2.7 用兩個半加器組全加器

 


- 半加器 1 (左)：算 $A \oplus B$ 與 $A \wedge B$ ；

- 半加器 2 (中): 把 $A \oplus B$ 與 C_{in} 相加, 得 $S = A \oplus B \oplus C_{in}$ 與 $C_{in} \wedge (A \oplus B)$;
- OR 閘 (右): 合併兩個進位, $C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$ ——正是上一節的偏好公式!

 2.8 漣波進位加法器 (Ripple Carry Adder)

從加 2 個位元 (A, B) 進化到加 3 個位元 (A, B, C_{in}) 之後, 把全加器串接起來, 就能加任意多位元的數:



定義

漣波進位加法器 (ripple carry adder): 每個全加器的 C_{out} 接到下一個 (更高位) 全加器的 C_{in} 。名稱由來: LSB 產生的進位可能像漣漪一樣層層影響到所有更高位的結果。注意位元編號由右至左 (bit 0 在最右), 與加法進行的方向一致。

延伸補充: 漣波的代價。 進位必須逐級傳遞, 第 N 位的結果要等前面 $N - 1$ 級都穩定後才正確——最壞情況 (如 $1111 + 0001$) 進位從 LSB 一路傳到 MSB, 延遲與位元數成正比。實際 CPU 常用進位前瞻加法器 (carry-lookahead adder): 用額外邏輯「預測」每一位的進位 (generate $g_i = A_i \wedge B_i$ 、propagate $p_i = A_i \oplus B_i$), 把延遲從 $O(N)$ 降到 $O(\log N)$, 代價是更多的閘。這是「用面積換速度」的經典取捨。

本章重點

- 半加器: $S = A \oplus B$ 、 $C = A \wedge B$ (兩位元相加, 輸出需兩位元)。
- 全加器: $S = A \oplus B \oplus C_{in}$ (奇數個 1 則 $S = 1$); $C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$ (至少兩個 1 則進位)。
- Sum 的 K-map 是棋盤式——無法圈框, 這是 XOR 的特徵。
- 全加器 = 2 個半加器 + 1 個 OR; $A \oplus B$ 訊號可在 Sum 與 Carry 電路間共用。
- 漣波進位加法器: 全加器串接、進位逐級傳遞; 最高位溢出的進位即 overflow。

3 二進位減法 (Binary Subtraction)

3.1 減法就是加法

核心觀念

$$A - B \equiv A + (-B)$$

減法等價於「加上一個負數」——這代表已經做好的加法器硬體可以直接重用，零額外成本！唯一缺的是：負數的二進位表示法。

常用的帶號數表示法有三種：符號-大小 (sign-magnitude)、1 補數 (1's complement)、2 補數 (2's complement)。前兩種各有缺陷，第三種是現代電腦的標準。

3.2 符號-大小 (Sign-Magnitude)

值的表示方式與無號二進位相同，只是 **MSB** 改為代表正負號 (0 正 1 負)：

—	2 ²	2 ¹	2 ⁰	十進位值
0	0	0	1	2 ⁰ = 1
0	1	0	1	2 ² + 2 ⁰ = 5
1	1	0	0	-(2 ²) = -4
1	0	1	1	-(2 ¹ + 2 ⁰) = -3

4 位元可表示 +7 到 -7——只有 15 個數，但 4 位元明明有 2⁴ = 16 種組合。缺陷：0 有兩種表示：

$$0000_2 = +0_{10} \quad 1000_2 = -0_{10}$$

3.3 1 補數 (1's Complement)

負數定義為其正數版本的補數 (complement) ——把每個位元 0 ↔ 1 翻轉：

十進位	0	1	2	3	4	5	6	7
二進位	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
十進位	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	-0
二進位	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

問題依舊：0 仍有兩種表示 (0000 與 1111)，沒有用滿整個範圍；而且算術在 0 附近不一致——1111 + 1 會得到 0000 (帶溢位)，兩者在十進位裡都是 0，跨越 0 的加法需要額外修正。

3.4 2 補數 (2's Complement)

定義

2 補數 (2's complement) 是現代電腦的標準表示法：MSB 仍然管正負，但同時帶有權重 -2^{N-1} ——其餘位元的權重與無號二進位相同。 N 位元 2 補數的範圍是 $+(2^{N-1} - 1)$ 到 $-(2^{N-1})$ 。

-2^3	2^2	2^1	2^0	十進位值
0	0	0	1	$2^0 = 1$
0	1	0	1	$2^2 + 2^0 = 5$
1	1	0	0	$-(2^3) + 2^2 = -8 + 4 = -4$
1	0	1	1	$-(2^3) + 2^1 + 2^0 = -8 + 2 + 1 = -5$

4 位元可表示 $+7$ 到 -8 ：**0 只有一種表示**，16 種組合全部用滿——比前兩種方案多出一個可表示的值。正數的表示與無號二進位相同，但要注意**至少補一個 0 當 MSB**（否則 MSB 會被讀成負權重）。

例題 3.1：求 -7 的 2 補數表示

步驟 0：決定位元數。 N 位元 2 補數範圍是 $+(2^{N-1} - 1)$ 到 $-(2^{N-1})$ ，表示 -7 至少需要 4 位元（範圍 $+7 \sim -8$ ）。

轉換法：取 1 補數再加 1（「flip and add 1」）：

無號 $+7$	0	1	1	1
翻轉所有位元 (1 補數)	1	0	0	0
加 1 (2 補數)	1	0	0	1

驗算： $1001_2 = -8 + 1 = -7$ ✓（此法雙向通用：對 1001 再做一次「翻轉加一」會得回 0111 = $+7$ 。）

為什麼「翻轉加一」有效？ 對 N 位元數 B ：翻轉所有位元得到 $(2^N - 1) - B$ （每一位都從權重和裡「反選」），再加 1 得 $2^N - B$ 。在丟棄第 N 位溢出的模 2^N 算術裡， $2^N - B \equiv -B$ ——這正是 2 補數能讓加法器「免費」處理負數的數學原因。

3.5 減法電路

$$A - B \equiv A + (-B) \equiv A + (\text{NOT}(B) + 1)$$

要讓加法器架構支援減法，只需兩個小改動：

1. 用 **NOT** 閘把 B 的每個位元翻轉；
2. 漣波進位加法器第一個全加器的 C_{in} 本來閒置（原本接 0）——把它設成 1，正好完成「加 1」！


例題 3.2: 3 - 7

$A = 3 = 0011_2$, $B = 7 = 0111_2$, $\text{NOT}(B) = 1000_2$, $C_{in} = 1$:

	A	0	0	1	1
	$\text{NOT}(B) + 1$	1	0	0	1
	和	1	1	0	0
	進位		1	1	

結果 1100_2 以 2 補數解讀: $-(2^3) + 2^2 = -4$ ✓ ($3 - 7 = -4$)。

 加減兩用器 (adder-subtractor): 只差一個「選擇要不要翻轉 B 並加 1」的機制。標準做法 (延伸補充): 加一條控制線 sub , 每個 B_i 先過一個 XOR 閘 (另一輸入接 sub), sub 同時接到 C_{in} :



原理: $B_i \oplus 0 = B_i$ (照常加法)、 $B_i \oplus 1 = \neg B_i$ (翻轉) —— XOR 是「可控反相器」。 $sub = 0$ 時算 $A + B$; $sub = 1$ 時算 $A + \neg B + 1 = A - B$ 。一條線同時完成兩件事。

3.6 溢位 (Overflow)

之前加法時我們把多出來的進位「先忽略」, 現在它有了重要用途: 使用 2 補數加法時, 溢位用來判斷「丟棄多餘位元後的結果是否正確」。

例題 3.3: 兩個經典的錯誤結果

(a) $6 + 5 = -5$?

$A = 6$	0	1	1	0
$B = 5$	0	1	0	1
和	0	1	0	1
進位		1		

4 位元下 $1011_2 = -8 + 2 + 1 = -5$ ——兩個正數相加得到負數, 錯! (正確答案 11 超出 4 位元 2 補數的上限 +7。)

(b) $-7 + (-2) = 7$?

$A = -7$		1	0	0	1
$B = -2$		1	1	1	0
和		1	0	1	1
進位			1		

丟棄第 4 位後得 $0111_2 = +7$ ——兩個負數相加得到正數，**錯**！（正確答案 -9 低於下限 -8 ；結果太小裝不下也稱**下溢 underflow**。）

溢位判斷規則

用 4 位元（或任何固定位元數）的 2 補數運算時，超出範圍的位元必須丟棄；若丟棄後結果的**正負號改變——正 + 正 = 負，或負 + 負 = 正——就發生了溢位錯誤**。（正數加負數永遠不會溢位：結果的絕對值不會比兩個運算元大。）

3.7 C 語言中的溢位

整數溢位是程式「莫名其妙不對」的常見原因：

```
int num = INT_MAX;
// prints the maximum value for an int (2147483647 for 32-bit int)
printf("%i\n", num);

num++;
// prints the value after overflow (-2147483648 for 32-bit int)
printf("%i\n", num);
```

$2147483647 = 2^{31} - 1$ （32 位元 `int` 的上限）加 1 後，繞回到最小值 $-2^{31} = -2147483648$ ——正是「正 + 正 = 負」的溢位。兩點實務教訓：

- 寫程式時假設變數用**最壞情況（最小）的記憶體大小**儲存，比較安全；
- 同一段計算在 A 機器正常，搬到用更少記憶體存該型別的 B 機器上可能出錯。

3.8 定點數 (Fixed-Point)

整數表示法無法表示非整數，會損失精度。**定點數 (fixed-point)**：與二進位相同，但**指定部分位元代表分數**（仍是 2 的冪次，只是次方為負）：

標記	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	十進位值
00.01	0	0	0	1	$2^{-2} = 0.25$
01.01	0	1	0	1	$2^0 + 2^{-2} = 1.25$
11.00	1	1	0	0	$2^1 + 2^0 = 3$
10.11	1	0	1	1	$2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 2.75$

小數點的位置由需求決定：**範圍 (range)** —— 最大最小值，與**精度 (precision)** —— 值之間的增量。上例 (2 整數位 + 2 小數位) 只能表示 0 到 3.75、增量 0.25。若要負的分數，同樣可以讓 MSB 帶 2 補數的負權重。

3.9 浮點數 (Floating-Point)

定義

浮點數 (floating-point) 是更靈活的分數表示法——不必事先固定整數位與小數位的數量，而是用公式：

$$(-1)^S \cdot M \cdot B^E$$

S = 符號 (sign)、 M = 尾數 (mantissa)、 B = 基底 (base, 二進位取 2)、 E = 指數 (exponent)。就是「二進位的科學記號」。

兩個關鍵設計：

- **偏移指數 (biased exponent)**：指數加上一個偏移量 (bias) 後儲存，讓負指數也能存成正值 (免去指數自己再帶一套符號系統)。 k 位元指數的 bias 為 $2^{k-1} - 1$ (3 位元 $\Rightarrow$ bias = 3)。
- **正規化尾數 (normalised mantissa)**：把數字調整成「小數點前恰有一個 1」($1.xxx_2 \times 2^E$)——既然開頭必為 1，就不儲存這個隱含的前導 1，省一個位元的精度。

最常見的浮點精度由 **IEEE 754** 技術標準定義，它同時規定了無限大 (∞) 與 NaN (Not a Number) 等特殊值的表示。

例題 3.4：迷你浮點格式 S(1)-E(3)-M(4)

用 1 位符號、3 位指數 (bias = 3)、4 位尾數，編碼 2.125 與 -0.625：

步驟 1——轉成二進位 (同定點數)：

$$2.125_{10} = 10.001_2 (\text{符號 } 0) \quad -0.625_{10} = 0.101_2 (\text{符號 } 1)$$

步驟 2——正規化 (小數點前留一個 1)：

$$10.001_2 = 1.0001_2 \times 2^1 \quad 0.101_2 = 1.01_2 \times 2^{-1}$$

步驟 3——填入格式 (指數加 bias 3；尾數去掉前導 1)：

S	偏移指數 $2^2 \ 2^1 \ 2^0$			尾數 $2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4}$				十進位驗算
0	1	0	0	0	0	0	1	$(-1)^0 (2^0 + 2^{-4}) \cdot 2^{(4-3)} = 1.0625 \times 2 = 2.125$ ✓
1	0	1	0	0	1	0	0	$(-1)^1 (2^0 + 2^{-2}) \cdot 2^{(2-3)} = -1.25 \times 0.5 = -0.625$ ✓

(3 位元指數配 bias 3：實際指數 $-3 \sim 4$ 存成 $0 \sim 7$ ；例如存 2 = 實際指數 -1 。尾數欄不含隱含的前導 1。)

3.10 浮點誤差

浮點數的小數部分是負的 **2** 的幕次的選和 ($2^{-1} = \frac{1}{2}$ 、 $2^{-2} = \frac{1}{4}$ 、 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ ……)。因此許多「看起來簡單」的分數無法精確表示、只能近似，而某些「看起來複雜」的分數反而可以精確表示：

- 0.1_{10} ：二進位是無限循環的 $0.000110011001100\dots_2$ ——任何有限位元的浮點格式都只能存近似值。這正是著名的 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ 問題的根源 (IEEE 754 雙精度下 $0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004\dots$)。
- $0.375_{10} = 0.011_2 = 2^{-2} + 2^{-3}$ ：有限、可精確表示 ✓。

延伸補充：IEEE 754 單精度 (float) 的實際參數： $S(1)-E(8)-M(23)$ ，bias = 127；指數全 0 與全 1 保留給特殊值 (± 0 、次正規數、 $\pm\infty$ 、NaN)。雙精度 (double) 為 $S(1)-E(11)-M(52)$ ，bias = 1023。實務守則：永遠不要用 == 比較浮點數，應改用「差的絕對值小於容忍度」；金融計算應使用整數（以分為單位）或十進位型別。

本章重點


- $A - B = A + (-B)$ ：重用加法器，只需負數表示法。
- 符號-大小與 1 補數都有「雙零」缺陷；**2 補數**是標準：MSB 權重 -2^{N-1} 、範圍 $+(2^{N-1}-1) \sim -(2^{N-1})$ 、0 唯一。
- 求 $-B$ ：翻轉所有位元再加 1；電路上用 NOT（或 XOR）+ 第一級 $C_{in} = 1$ 。
- 溢位：正 + 正 = 負或負 + 負 = 正即錯誤；正 + 負永不溢位。C 的 INT_MAX + 1 繞回最小值。
- 定點數：固定的整數位／小數位，範圍與精度的取捨。
- 浮點數： $(-1)^S M \cdot B^E$ 、偏移指數、隱含前導 1 的正規化尾數；IEEE 754；0.1 在二進位無限循環 $\Rightarrow$ 浮點誤差不可避免。

4 算術邏輯單元 (ALU)

 4.1 什麼是 ALU?

定義

算術邏輯單元 (ALU, Arithmetic Logic Unit) 是 CPU 的核心部件：接收兩個 N 位元輸入 x 、 y ，在其間執行一個函數 f ，輸出 N 位元結果 $f(x, y)$ 。 f 從一組預先定義的運算中選出，可以是邏輯的或算術的。



兩個要點：


- 資料匯流排 (data bus)：一次傳送多位元訊號的位元陣列（圖中斜線記號表示多位元線）。
- 邏輯運算是逐位 (bitwise) 的： $out_0 = x_0 \wedge y_0$ 、 $out_1 = x_1 \wedge y_1 \cdots$ 各位獨立；算術運算則有進位在位元之間傳遞（第 2 章的漣波進位）。

4.2 控制位 (Control Bits)

ALU 怎麼知道要算哪個函數？——用控制位 (control bits, 又稱 select bits)。以本課程的 Hack ALU 為例，它用 6 個控制位，每個都是二選一：

控制位	作用
zx	是否把 x 訊號歸零 (ZERO the x signal)
nx	是否把 x 訊號取反 (NOT the x signal)
zy	是否把 y 訊號歸零 (ZERO the y signal)
ny	是否把 y 訊號取反 (NOT the y signal)
f	選擇 ADD (加法) 或 AND ($f=1$ 加、 $f=0$ 且)
no	是否把輸出取反 (NOT the out signal)

 處理順序是一條固定的管線 (zx, nx 先於 zy, ny 並行，再 f 、最後 no)：




4.3 多工器 (Multiplexer)

控制位的「二選一」在硬體上如何實現？答案是多工器。

定義

 N 對 1 多工器 (N-to-1 multiplexer, MUX)：接收 N 個輸入，用控制訊號選擇其中一個傳到輸出。選擇 N 個輸入需要 $\log_2(N)$ 個選擇位 ($2^X = N$)。




2 對 1 多工器只需 1 個選擇位：select = 0 輸出 input₀；select = 1 輸出 input₁。布林式： $output = (\neg s \wedge i_0) \vee (s \wedge i_1)$ 。Hack ALU 的每個控制位背後就是一排（16 個位元同時切換的）2 對 1 MUX。

 4.4 解多工器 (Demultiplexer)

定義

1 對 N 解多工器 (1-to-N demultiplexer, DEMUX)：反方向——接收 1 個輸入，由控制訊號決定把它送到 N 條輸出線的哪一條；未被選中的輸出線輸出 0。同樣需要 $\log_2(N)$ 個選擇位。



1 對 2 解多工器：select = 0 時輸入走 output₀、select = 1 時走 output₁。（MUX 是「多路進、選一路出」，DEMUX 是「一路進、選一路出去」——一對互為鏡像的流量指揮工具。）

4.5 Hack ALU

Hack ALU 的輸入輸出都是 16 位元資料匯流排上的 2 補數值。把控制位設成下表的組合，就會計算出對應的函數（這是精簡版；完整的 ALU 真值表還列出其他組合可得的更多函數）：

zx	nx	zy	ny	f	no	out
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	-1
0	0	0	0	1	0	$x + y$
0	1	0	0	1	1	$x - y$
0	0	0	0	0	0	$x \& y$
0	1	0	1	0	1	$x y$

例題 4.1: 追蹤 11111 為什麼輸出 1 (講義 Example 1)

以 4 位元示範 (實際是 16 位元, 原理相同):

1. $zx = 1$ 、 $zy = 1$: x 、 y 都歸零 $\rightarrow$ 兩者皆為 0000_2 ;
2. $nx = 1$ 、 $ny = 1$: 兩者都取反 $\rightarrow$ 皆為 1111_2 (即 -1);
3. $f = 1$: 相加 $\rightarrow 1111_2 + 1111_2 = 1110_2$ (丟棄溢出位; $-1 + -1 = -2$ ✓);
4. $no = 1$: 輸出取反 $\rightarrow \neg 1110_2 = 0001_2 = 1_{10}$ 。

(2 補數下 $\neg t = -t - 1$, 所以 $\neg(-2) = 2 - 1 = 1$ ✓。)

例題 4.2: 010101 為什麼輸出 $x | y$ (講義 Example 2)

1. $zx = 0$ 、 $zy = 0$: x 、 y 保持原值;
2. $nx = 1$ 、 $ny = 1$: 取反 $\rightarrow \neg x$ 、 $\neg y$;
3. $f = 0$: AND $\rightarrow \neg x \wedge \neg y$;
4. $no = 1$: 取反 $\rightarrow \neg(\neg x \wedge \neg y)$ 。

但表上寫的是 $x | y$? ——**德摩根定律**: $\neg(\neg x \wedge \neg y) \equiv x \vee y$, 一模一樣! 第一週的定律在 ALU 設計裡直接派上用場。

延伸補充: Hack ALU 的完整能力 (nand2tetris)。六個控制位共 $2^6 = 64$ 種組合, 官方文件列出其中 18 種「有名字」的函數:

$0, 1, -1, x, y, \neg x, \neg y, -x, -y, x+1, y+1, x-1, y-1, x+y, x-y, y-x, x \& y, x | y$

Hack ALU 另外輸出兩個狀態旗標: zr (out = 0 時為 1) 與 ng (out < 0 時為 1) ——之後寫組合語言的條件跳躍時會用到。硬體實作恰好就是本章的元件組合: 每個控制位一排 Mux16, f 用 Add16 (漣波進位加法器) 與 And16 (逐位 AND), 全部由第一週的 NAND 蓋起來。

例題 4.3：驗證 $x - y$ 的控制位 010011

$zx=0, nx=1$: $x \rightarrow \neg x$; $zy=0, ny=0$: y 不動; $f=1$: $\neg x + y$; $no=1$: $\neg(\neg x + y)$ 。

用 2 補數恆等式 $\neg t = -t - 1$ 化簡：

$$\neg x + y = (-x - 1) + y = y - x - 1$$

$$\neg(y - x - 1) = -(y - x - 1) - 1 = x - y + 1 - 1 = x - y \quad \checkmark$$

ALU 設計者巧妙地用「取反」湊出了「加 1 減 1」的效果，不需要任何額外的加法硬體。

本章重點

- ALU: CPU 核心, N 位元 $x, y \rightarrow f(x, y)$; 邏輯運算逐位、算術運算帶進位。
- 控制位選擇函數; Hack ALU 用 6 個: zx, nx, zy, ny, f, no 。
- MUX: N 選 1, 需 $\log_2 N$ 個選擇位; DEMUX: 1 分 N ; 控制位背後就是 MUX。
- 追蹤控制位管線 (歸零 $\rightarrow$ 取反 $\rightarrow$ 加/且 $\rightarrow$ 取反) 即可推出任何組合的輸出; 德摩根與 $\neg t = -t - 1$ 是兩把關鍵鑰匙。
- 六個簡單開關的組合就能算出 18 種函數——極簡設計的威力。

5 綜合練習題 (附詳解)

練習 1: 基底轉換

把 0b10110111 轉成十進位、十六進位與八進位。

解答

十進位: $2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 183$ 。

十六進位 (4 位元一組, 由右往左): 1011 0111 $\rightarrow$ b, 7 $\Rightarrow$ 0xb7。

八進位 (3 位元一組, 不足左補 0): 10 110 111 $\rightarrow$ 010 110 111 $\rightarrow$ 2, 6, 7 $\Rightarrow$ 0o267。

驗算: $2 \times 64 + 6 \times 8 + 7 = 128 + 48 + 7 = 183$ ✓

練習 2: 十進位轉二進位

把 77₁₀ 轉成二進位 (兩種方法各做一次), 再寫出其十六進位。

解答

減幂法: $77 = 64 + 13 = 64 + 8 + 5 = 64 + 8 + 4 + 1 = 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 1001101_2$ 。

除 2 取餘法: $77 \rightarrow 38$ 餘 1; $38 \rightarrow 19$ 餘 0; $19 \rightarrow 9$ 餘 1; $9 \rightarrow 4$ 餘 1; $4 \rightarrow 2$ 餘 0; $2 \rightarrow 1$ 餘 0; $1 \rightarrow 0$ 餘 1。由下往上讀: 1001101_2 ✓ (兩法一致)。

十六進位: 0100 1101 $\rightarrow$ 0x4d。

練習 3: 範圍計算

(a) 3 個位元組的無號整數能表示哪些值? (b) 6 位元 2 補數的範圍? (c) 為什麼 4 位元 2 補數能表示的值比符號-大小多一個?

解答

(a) 3 位元組 = 24 位元 $\Rightarrow 2^{24} = 16,777,216$ 個值, 即 $0 \sim 16,777,215$ 。

(b) $N = 6$: $+(2^5 - 1) \sim -(2^5)$, 即 $+31 \sim -32$ 。

(c) 符號-大小有兩種 0 (+0、-0), 浪費一種組合; 2 補數的 0 唯一 (0000), 省下的組合用來多表示一個負數 (-8), 把 $2^4 = 16$ 種組合用好用滿。

練習 4: 二進位加法與溢位

以 4 位元 2 補數計算下列各式, 並判斷是否溢位: (a) 0110+0111; (b) 1100+1110; (c) 0101+1011。

解答

(a) $0110 + 0111 = 1101$ (無進位丟棄)。6 + 7: 兩正數相加, 結果 $1101_2 = -8 + 4 + 1 = -3$ 是負數 $\Rightarrow$ 溢位✗ (真正的 13 超過上限 7)。

(b) $1100 + 1110 = 11010$, 丟棄第 4 位得 1010。-4 + (-2): 兩負數相加, 結果 $1010_2 = -8 + 2 = -6$ 仍是負數 $\Rightarrow$ 正確✓ (-4 - 2 = -6)。

(c) $0101 + 1011 = 10000$ ，丟棄得 0000 。 $5 + (-5)$ ：一正一負永不溢位，結果 0 ✓。注意：有進位被丟棄不代表溢位——判準是「同號相加變號」，不是「有沒有進位」。

練習 5：2 補數轉換

(a) 求 -6 的 4 位元 2 補數。(b) 求 -12 的 5 位元 2 補數。(c) 10110_2 (5 位元 2 補數) 是十進位多少？

解答

(a) $+6 = 0110 \xrightarrow{\text{翻轉}} 1001 \xrightarrow{+1} 1010$ 。驗算： $-8 + 2 = -6$ ✓

(b) $+12 = 01100 \xrightarrow{\text{翻轉}} 10011 \xrightarrow{+1} 10100$ 。驗算： $-16 + 4 = -12$ ✓

(c) MSB 權重 $-2^4 = -16$ ： $-16 + 4 + 2 = -10$ 。(或反向：翻轉加一 $\rightarrow 01010 = 10$ ，故原數為 -10 ✓)

練習 6：用加法器做減法

以 4 位元電路計算 $6 - 2$ ：寫出 A 、 $\text{NOT}(B)$ 、 C_{in} 與逐位計算過程。

解答

$A = 6 = 0110$ ， $B = 2 = 0010$ ， $\text{NOT}(B) = 1101$ ， $C_{in} = 1$ ：

A	0	1	1	0
$\text{NOT}(B)$	1	1	0	1
C_{in}				1
和	(1)	0	1	0

逐位：bit 0: $0 + 1 + 1 = 10_2 \rightarrow S=0$ 進 1；bit 1: $1 + 0 + 1 = 10_2 \rightarrow S=0$ 進 1；bit 2: $1 + 1 + 1 = 11_2 \rightarrow S=1$ 進 1；bit 3: $0 + 1 + 1 = 10_2 \rightarrow S=0$ 進 1 (丟棄)。結果 $0100_2 = 4$ ✓ (一正一負相加，丟棄進位、無溢位)。

練習 7：全加器公式

只用真值表驗證 $C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$ 與 K-map 求出的 $(C_{in} \wedge B) \vee (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge A)$ 等價。

解答

C_{in}	A	B	$A \oplus B$	$C_{in} \wedge (A \oplus B)$	式 1	式 2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1

(式 1 = $(A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$; 式 2 為三項版本。) 兩欄完全相同 ✓。注意最後一列: $A=B=1$ 時 $A \oplus B = 0$, 但 $A \wedge B = 1$ 攔住了輸出——這就是 $\vee$ 能換成 $\oplus$ 的原因。

練習 8: 定點數

用「2 整數位 + 2 小數位」的定點格式: (a) 表示 2.5; (b) 1.3 能精確表示嗎? 最接近的值是? (c) 這個格式的範圍與精度各是多少?

解答

(a) $2.5 = 2 + 0.5 = 2^1 + 2^{-1} = 10.10$ 。

(b) 不能。可表示的值只有 0.25 的倍數; 1.3 介於 1.25 (01.01) 與 1.50 (01.10) 之間, 最接近是 1.25 (誤差 0.05)。

(c) 範圍: $0 \sim 3.75$; 精度 (增量): $2^{-2} = 0.25$ 。增加小數位可提高精度、增加整數位可擴大範圍——位元總數固定時兩者互相排擠, 這正是定點數的根本取捨。

練習 9: 浮點數編碼

用第 3 章的 S(1)-E(3)-M(4) 格式 (bias = 3): (a) 編碼 5.5; (b) 解碼 1011 1000。

解答

(a) $5.5 = 101.1_2$, 正規化: $1.011_2 \times 2^2$ 。符號 $S = 0$; 偏移指數 = $2 + 3 = 5 = 101_2$; 尾數 (去掉前導 1) = 0110。

$$\Rightarrow 01010110$$

驗算: $(2^0 + 2^{-2} + 2^{-3}) \times 2^{5-3} = 1.375 \times 4 = 5.5$ ✓

(b) $S = 1$ (負); 偏移指數 $011_2 = 3 \Rightarrow$ 實際指數 $3 - 3 = 0$; 尾數 1000 $\Rightarrow 1.1000_2 = 1.5$ 。

$$(-1)^1 \times 1.5 \times 2^0 = -1.5$$

練習 10: MUX 與 DEMUX

(a) 8 對 1 多工器需要幾個選擇位? (b) 寫出 2 對 1 MUX 的布林式並化成最少的閘。(c) 用 MUX 的觀點解釋 Hack ALU 的 f 控制位。

解答

- (a) $\log_2 8 = 3$ 個。
 (b) $\text{out} = (\neg s \wedge i_0) \vee (s \wedge i_1)$: 1 NOT + 2 AND + 1 OR = 4 個閘 (2 輸入閘的最簡形式)。
 (c) ALU 內部同時算出 $x + y$ (Add16) 與 $x \& y$ (And16), f 是一排 16 位元 2 對 1 MUX 的選擇位, 從兩個現成結果中挑一個往下送——「先全算、再挑選」是組合電路的常見模式。

練習 11: Hack ALU 控制位推導

不查表, 推導出讓 Hack ALU 輸出下列函數的控制位: (a) 常數 0; (b) $\neg x$; (c) $y - x$ 。

解答

- (a) 0: 把兩個輸入都歸零後 AND (或加) 即可: $zx=1, nx=0, zy=1, ny=0, f=1(\text{或 } 0), no=0 \Rightarrow 101010$ 。(0 + 0 = 0 ✓)
 (b) $\neg x$: 保留 x 、把 y 變成全 1 ($1111\dots = -1$, 歸零再取反), AND 之 ($t \wedge 1 = t$), 最後取反: $zx=0, nx=0, zy=1, ny=1, f=0, no=1 \Rightarrow 001101$ 。追蹤: $x \wedge 1111 = x \xrightarrow{no} \neg x$ ✓
 (c) $y - x$: 對稱於例題 4.3 的 $x - y$, 把 n 施在 y 上: $zx=0, nx=0, zy=0, ny=1, f=1, no=1 \Rightarrow 000111$ 。驗證: $x + \neg y = x + (-y - 1) = x - y - 1$, 取反: $-(x - y - 1) - 1 = y - x$ ✓

練習 12: 溢位觀念題

一個程式在 64 位元機器上把兩個大整數相加結果正確, 搬到 32 位元機器卻輸出負數。解釋原因, 並提出兩種對策。

解答

原因: 兩數之和超過 32 位元 `int` 的上限 $2^{31} - 1$ 。在 64 位元機器上 (或用 64 位元型別時) 範圍夠大、結果正確; 32 位元下發生「正 + 正 = 負」的 2 補數溢位, 高位被丟棄後 MSB 變成 1。
對策: (1) 改用更大的固定型別 (如 `long long` / `int64_t`), 即「假設最壞情況的記憶體大小」; (2) 加法前檢查: 若 $a > \text{INT_MAX} - b$ 則會溢位, 先行處理 (或使用編譯器內建的溢位偵測函數)。

A 附錄：速查表

A.1 2 的冪次表

2^n	值	2^n	值	2^n	值
2^0	1	2^6	64	2^{12}	4096
2^1	2	2^7	128	2^{16}	65,536
2^2	4	2^8	256	2^{20}	1,048,576
2^3	8	2^9	512	2^{24}	16,777,216
2^4	16	2^{10}	1024	2^{31}	2,147,483,648
2^5	32	2^{11}	2048	2^{32}	4,294,967,296
2^{-1}	0.5	2^{-2}	0.25	2^{-3}	0.125
2^{-4}	0.0625	2^{-5}	0.03125	2^{-6}	0.015625

A.2 各表示法對照 (4 位元)

位元組合	無號	符號-大小	2 補數
0000	0	+0	0
0001	1	1	1
0111	7	7	7
1000	8	-0	-8
1001	9	-1	-7
1111	15	-7	-1

A.3 加法器公式速查

半加器	$S = A \oplus B, \quad C = A \wedge B$
全加器	$S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$
減法	$A - B = A + \neg B + 1$ (NOT 每一位、首級 $C_{in} = 1$)
溢位	正 + 正 = 負或負 + 負 = 正 $\Rightarrow$ 錯誤；正 + 負永不溢位
2 補數恆等式	$\neg t = -t - 1, \quad -t = \neg t + 1$

A.4 名詞中英對照

英文	中文	英文	中文
base	基底	sign-magnitude	符號-大小
bit / byte	位元／位元組	1's / 2's complement	1 補數／ 2 補數
MSB / LSB	最高／最低有效位元	overflow / underflow	溢位／下溢
hexadecimal	十六進位	fixed-point	定點數
octal	八進位	floating-point	浮點數
half adder	半加器	mantissa	尾數
full adder	全加器	biased exponent	偏移指數
carry	進位	normalise	正規化
ripple carry adder	漣波進位加法器	ALU	算術邏輯單元
carry-lookahead	進位前瞻	control / select bits	控制位／選擇位
data bus	資料匯流排	multiplexer (MUX)	多工器
bitwise	逐位	demultiplexer	解多工器

A.5 參考資料

- Kira Clements, *COMSM1302 Week 2 lecture slides* (2.1–2.4), University of Bristol.
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 2 Boolean Arithmetic (Hack ALU 完整規格與 HDL 實作) .
- IEEE 754 技術標準; Wikipedia: *Single-precision floating-point format*.
- Exploring Binary, *Why 0.1 Does Not Exist in Floating-Point*.
- Wikipedia: *Adder (electronics)*、*Carry-lookahead adder*、*Two's complement*.