

COMSM1302 電腦架構概論

第三週完整教材：序向邏輯與記憶

R-S 閘鎖 · D 閘鎖與 D 正反器 · 時脈 · 暫存器 · RAM

依據 John Lapinskas (University of Bristol) 課程講義編寫並延伸

2026 年 7 月

本教材的使用方式：本講義整合了第三週四份投影片（3-1 Sequential logic and the R-S latch、3-2 From latches to flip-flops、3-3 From flip-flops to registers、3-4 From registers to RAM）的全部內容，並補充了亞穩態、setup / hold 時間、SRAM 6T 電路、記憶體階層等延伸知識。每章結尾附有「本章重點」整理；第 5 章為綜合練習題，附完整詳解。本週的主軸又是一條完整的故事線：讓電路「記住」一個位元（閘鎖）→ 馴服它的時序（正反器與時脈）→ 包裝成可控的儲存單元（暫存器）→ 大量複製並編上地址（RAM）。這是從邏輯閘走向真正電腦的關鍵一週。

目錄

1	序向邏輯與 R-S 閘鎖 (Sequential Logic and the R-S Latch)	3
1.1	什麼是序向邏輯?	3
1.2	R-S 閘鎖的行為	3
1.3	撇號是什麼意思? 主動低電位與主動高電位	4
1.4	時序圖 (Timing Diagrams)	4
1.5	傳播延遲 (Propagation Delay)	4
1.6	拆開神祕盒子: 兩個 NAND 閘	5
2	從閘鎖到正反器 (From Latches to Flip-Flops)	7
2.1	R-S 閘鎖的三個問題	7
2.2	D 閘鎖: 想要的行為	7
2.3	用 R-S 閘鎖打造 D 閘鎖	7
2.4	位準觸發與邊緣觸發	8
2.5	D 正反器的內部構造: 領導者與跟隨者	8

2.6	時脈 (The Clock)	9
2.7	時脈術語	10
2.8	SI 詞頭速查	10
3	從正反器到暫存器 (From Flip-Flops to Registers)	12
3.1	時脈電路的記號	12
3.2	1 位元暫存器	12
3.3	一個會失敗的設計	12
3.4	正確的做法：回饋 + 多工器	13
3.5	多位元暫存器與匯流排	13
4	從暫存器到 RAM (From Registers to RAM)	15
4.1	記憶體是什麼?	15
4.2	RAM 與 ROM	15
4.3	SRAM 與 DRAM	16
4.4	儲存容量的 SI 單位	16
4.5	附錄：對數複習	17
5	綜合練習題 (附詳解)	18
A	附錄：速查表	22
A.1	本週元件總覽	22
A.2	時脈公式	22
A.3	名詞中英對照	22
A.4	參考資料	22

1 序向邏輯與 R-S 閥鎖 (Sequential Logic and the R-S Latch)

1.1 什麼是序向邏輯?

到目前為止你看過的所有電路，輸出只取決於當下輸入的組合——不管發生過什麼事， $1 \wedge 1$ 永遠是 1。這稱為**組合邏輯 (combinational / combinatorial logic)**。它依然非常有用——第二週做的 ALU，正是之後打造 CPU 時要用的那一顆。

定義

組合邏輯 (combinational logic)：輸出只依賴當前輸入。無記憶、無狀態——同樣的輸入永遠給出同樣的輸出。

序向邏輯 (sequential logic)：輸出依賴過去的輸入，而不只是當前輸入。電路擁有**內部狀態 (internal state)**。

但電腦不是純組合邏輯！電腦會**維護內部狀態**：變數的值、程式執行到哪一行、螢幕上的畫面……要打造電腦，我們必須更進一步——讓電路能「記住」東西。

1.2 R-S 閥鎖的行為

第一個能記住東西的電路是 **R-S 閥鎖 (R-S latch)**。它沒有（正式的）真值表——因為輸出不完全由輸入決定：

R'	S'	Q	Q'
0	0	X	X
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	「保持 (Hold)」	

- 前三列是普通的邏輯行為；但當 $R' = S' = 1$ 時，輸出**維持先前的值**——這就是「記憶」！
- $R' = S' = 0$ 的情況**我們不在乎**：這不是這個電路的預期用法，如果發生了就代表出了問題。真值表裡的標準寫法是 **X** (don't care)。
- 排除 X 的情況下，永遠有 $Q' = \neg Q$ 。我們把 Q 視為主要輸出。

R-S 閥鎖的使用方式

R' 是**重置 (reset)** 輸入、 S' 是**設定 (set)** 輸入。兩者都是由 **1 變 0** 時觸發，不是由 0 變 1！

- 觸發 R' (拉低)： Q 設為 0，並一直保持 0，直到下次觸發 S' ；
- 觸發 S' (拉低)： Q 設為 1，並一直保持 1，直到下次觸發 R' 。

這個行為極其重要——我們將用它來打造 RAM。


1.3 撇號是什麼意思？主動低電位與主動高電位

R' 、 S' 、 Q' 上的撇號 (') 或橫槓 ($\bar{R}$) 正式上沒有任何意義——它們只是慣例，常用於資料手冊 (datasheet)，幫助使用者快速理解不熟悉的電路：

- 撇號在輸出上 (如 Q' 或 $\bar{Q}$)：表示它是反相輸出—— $Q' = \neg Q$ ，其中 Q 才是「真正的」輸出。
- 撇號在輸入上 (如 R' 或 $\bar{R}$)：表示它由 1 變 0 時觸發。這種輸入稱為主動低電位 (active low)。
- 由 0 變 1 觸發的輸入則稱為主動高電位 (active high)。

 1.4 時序圖 (Timing Diagrams)

序向邏輯不能只靠真值表——輸出隨時間變化，所以我們改用時序圖：橫軸是時間，每條水平軌跡代表一個訊號的高低。



逐段解讀 (Q 初始為 0)：

- $t = 1$ ： S' 由 1 掉到 0 (set 觸發) $\Rightarrow Q$ 變 1； $t = 2$ 時 S' 回到 1，進入「保持」， Q 留在 1。
- $t = 4$ ： R' 掉到 0 (reset 觸發) $\Rightarrow Q$ 變 0； $t = 5$ 後保持 0。
- $t = 7$ ： S' 再度觸發 $\Rightarrow Q$ 回到 1。
- 全程 $Q' = \neg Q$ 。


1.5 傳播延遲 (Propagation Delay)

上面的時序圖包含一個微妙的謊言——訊號在 1 與 0 之間不會瞬間切換！就算 R' 、 S' 真的瞬間切換， Q 與 Q' 也不會——電流通過閥鎖需要時間，這段時間稱為傳播延遲 (propagation delay)。

傳播延遲通常以奈秒 (ns, 10^{-9} 秒) 或皮秒 (ps, 10^{-12} 秒) 計。本課程大多忽略它，但有時它很重要——例如它是 CPU 時脈速度的限制條件 (第 2 章會看到原因)。

 1.6 拆開神秘盒子：兩個 NAND 閥

R-S 閥鎖的內部只有——兩個 NAND 閥！秘訣在於交叉耦合 (cross-coupled)：每個閥的輸出接到另一個閥的輸入。



寫成布林式： $Q = \neg(S' \wedge Q')$ 、 $Q' = \neg(R' \wedge Q)$ ——輸出出現在自己的定義式裡，這正是回饋 (feedback)。為什麼這樣就能記憶？逐步追蹤兩種情況：

追蹤 1：set 觸發 (S' 低、 R' 高)

1. S' 低 $\Rightarrow$ 上方 NAND 不管 Q' 是什麼都必定輸出高 (NAND 只要有一輸入為 0 就輸出 1) $\Rightarrow Q = 1$ 。
2. R' 高、且回饋來的 $Q = 1 \Rightarrow$ 下方 NAND 兩輸入皆高 $\Rightarrow Q' = 0$ 。狀態穩定。
3. 關鍵：之後 S' 回到高，上方 NAND 的輸入變成 $S' = 1$ 與 $Q' = 0$ ——因為 $Q' = 0$ ，輸出仍然是 1。輸出保持不變：記憶完成！

追蹤 2：reset 觸發 (R' 低、 S' 高)

完全對稱：

1. R' 低 $\Rightarrow$ 下方 NAND 不管 Q 是什麼都輸出高 $\Rightarrow Q' = 1$ 。
2. S' 高、回饋 $Q' = 1 \Rightarrow$ 上方 NAND 兩輸入皆高 $\Rightarrow Q = 0$ 。穩定。
3. R' 回到高後，下方 NAND 因 $Q = 0$ 仍輸出 1——狀態保持。

延伸補充：為什麼 $R' = S' = 0$ 是禁區？兩輸入都拉低時，兩個 NAND 都被迫輸出 1，於是 $Q = Q' = 1$ ——違反 $Q' = \neg Q$ 的約定（這就是表中的 X）。更糟的是同時放開兩個輸入的瞬間：兩個閥會互相搶著更新，結果取決於兩個閥傳播延遲的微小差異（競態，race condition），甚至可能短暫停在高低之間的亞穩態 (metastability) ——電壓懸在中間、經過不可預測的時間才隨機倒向一邊。實務設計必須保證這種輸入組合永遠不會發生——下一章的 D 閥鎖正是從結構上根除這個問題。

本章重點

- 組合邏輯無狀態；序向邏輯的輸出依賴過去的輸入（內部狀態）。

- R-S 閘鎖： S' 拉低 $\Rightarrow Q = 1$ ； R' 拉低 $\Rightarrow Q = 0$ ；兩者皆高 $\Rightarrow$ 保持。 $R' = S' = 0$ 是 don't care (X)。
- 撇號慣例：輸出上 = 反相；輸入上 = 主動低電位 (active low)。
- 序向邏輯用**時序圖**描述行為；實際訊號切換需要**傳播延遲** (ns / ps 級)，是 CPU 時脈速度的限制。
- 內部構造：兩個交叉耦合的 NAND；回饋讓「輸出決定輸出」，因此能記憶。

2 從門鎖到正反器 (From Latches to Flip-Flops)

2.1 R-S 門鎖的三個問題

R-S 門鎖很好，但有幾個麻煩：

1. 必須小心不能同時觸發 set 與 reset ($R' = S' = 0$ 禁區)；
2. 如果能把「下一個狀態是什麼」與「何時改變」分開控制，時序問題會好想得多；
3. 如果把輸出迴接回輸入，事情會變得一團糟！

前兩個問題用 **D 門鎖 (D latch)** 解決；第三個問題稍後用 **D 正反器 (D flip-flop)** 解決。

2.2 D 門鎖：想要的行為

en	D	Q	Q'
0	0	「保持」	「保持」
0	1	「保持」	「保持」
1	0	0	1
1	1	1	0

en (enable) 是主動高電位輸入。 en 高時， Q 跟隨 D 的值； en 低時， Q 保持不變。維持 $Q' = \neg Q$ 。
——「存什麼」(D) 與「何時存」(en) 分開了！

2.3 用 R-S 門鎖打造 D 門鎖


回到基本功：用組合邏輯，讓 en 與 D 產生 R-S 門鎖所需的輸入！先把想要的行為翻譯成 R-S 門鎖的輸入：

en	D	R'	S'	Q	Q'
0	0	1	1	「保持」	「保持」
0	1	1	1	「保持」	「保持」
1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

讀表可得（各欄何時為 0）：

$$S' = \neg(en \wedge D), \quad R' = \neg(en \wedge \neg D)$$

兩條都是 NAND！所以 D 門鎖 = 4 個 NAND + 1 個 NOT：

 

注意 $en = 1$ 時 R' 、 S' 恰為 D 與 $\neg D$ 的 NAND——兩者永遠不會同時為 0 (結構上互補)，禁區問題根除 ✓。


2.4 位準觸發與邊緣觸發

定義

D 門鎖是位準觸發 (level-triggered): 只要 en 持續為高, D 的任何變化都會反映到輸出。


邊緣觸發 (edge-triggered): Q 只在 en 變高的那一瞬間取樣 D 的值。由低變高觸發稱為正緣觸發 (positive edge triggering); 由高變低觸發稱為負緣觸發 (negative edge triggering)。

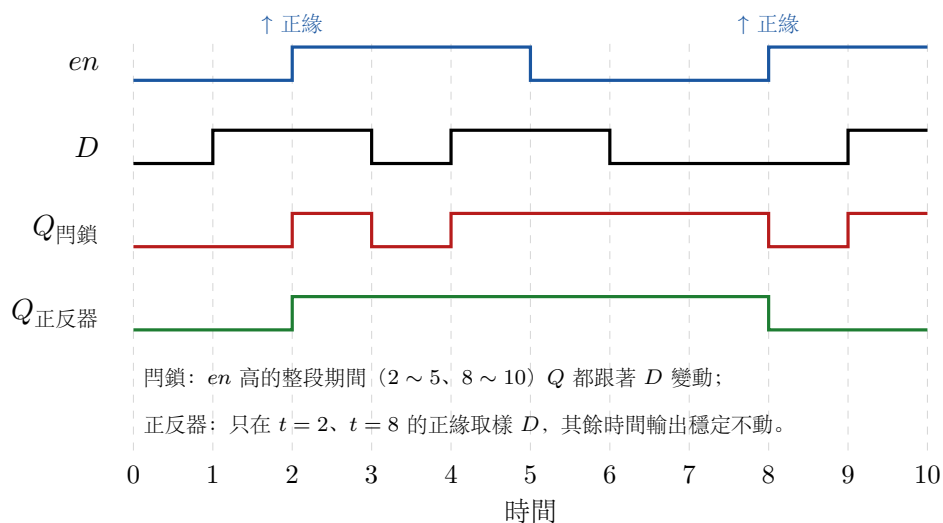位準觸發也能用, 但必須非常小心控制 en 維持高電位的時間長度; 邊緣觸發用起來容易得多。下圖對比同一組輸入下, 位準觸發的 D 門鎖與正緣觸發的 D 正反器的輸出差異:



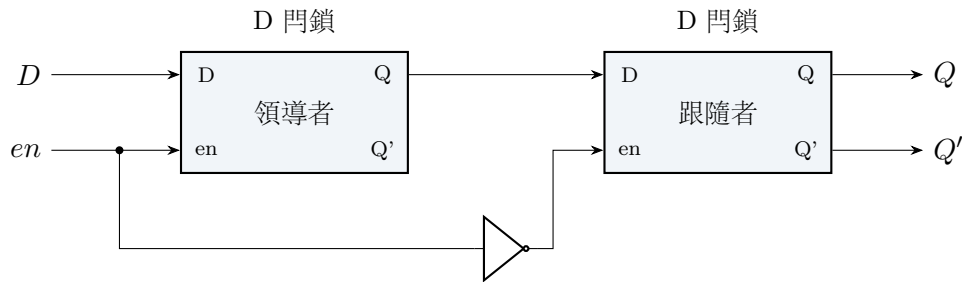2.5 D 正反器的內部構造: 領導者與跟隨者

負緣觸發比較容易做, 先從它開始。把兩個 D 門鎖串接, 並讓第二個的 en 經過一個 NOT 閘:



左邊的門鎖稱為**領導者 (leader)** 或 primary，右邊的稱為**跟隨者 (follower)** 或 secondary。(歷史上分別叫 master 與 slave，但這些詞帶有不好的聯想，正逐漸被淘汰。)

逐步追蹤 (假設 en 一開始為高)：

1. en 高：領導者輸出跟隨 D ；跟隨者的 en 經過 NOT 為低，**被停用**（輸出不受影響）。
2. en 落下（負緣）：跟隨者的 en 變高，它立刻取用領導者當下的輸出——即 D 在**落緣瞬間**的值。之後 D 再怎麼變都沒用，因為領導者的 en 已是低。
3. en 再升起：關鍵一步——即使 D 已改變，新的 en 訊號穿過 NOT 閘的速度**比穿過整個領導者快**。所以跟隨者的 en 先變低（鎖住），領導者的輸出才更新完成——跟隨者的輸出不變。
4. 之後 D 的變化同樣無效，直到下一個負緣。

整體效果：輸出只在 en 的負緣更新一次——負緣觸發完成！


那要怎麼改成正緣觸發？——在 en 前面再加一個 NOT 閘！這就是（正緣觸發的）D 正反器 (D flip-flop)。

門鎖 vs. 正反器


門鎖 (latch) 是位準觸發，正反器 (flip-flop) 是邊緣觸發。這是兩個名詞的定義性差異。

 2.6 時脈 (The Clock)

現在可以一舉解決所有時序問題了！我們用單一方波驅動所有電路：時脈 (clock)，常記作 CLK 。



然後用 D 正反器（及其變體）作為時序問題的緩衝：

 

時脈設計的核心論證

每個上升緣，正反器更新一次。接下來變化在組合邏輯中傳播的期間，正反器的輸出保持恆定——即使其輸入一直在變。所以只要

$$\text{相鄰上升緣的間隔} \geq \text{組合邏輯的最大傳播延遲}$$

我們就可以完全忽略傳播延遲，純粹用邏輯思考！這正是「同步數位設計」的基本契約，也解釋了為什麼傳播延遲限制了 CPU 的時脈上限。

2.7 時脈術語

- **時脈週期 (clock cycle)**: 相鄰兩個上升緣之間的時間區間。
- **週期時間 (time period)**: 一個時脈週期所花的時間長度。
- **頻率 (frequency)**: 每秒的時脈週期數，單位赫茲 (Hz)。1 Hz = 每秒 1 個週期，且

$$\text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{\text{週期時間 (秒)}}$$

- 例：頻率 20 kHz 的時脈，週期時間為 1/20,000 秒，即 50 μs 。

時脈訊號通常由專用電路中的壓電石英晶體 (piezoelectric crystal) 產生——用的是我們的宿敵：物理。

2.8 SI 詞頭速查

10^n	符號	名稱
10^{15}	P	Peta-
10^{12}	T	Tera-
10^9	G	Giga-
10^6	M	Mega-
10^3	k	Kilo-
10^0	—	—
10^{-3}	m	Milli-
10^{-6}	μ	Micro-
10^{-9}	n	Nano-
10^{-12}	p	Pico-

例：1 GHz = 10^9 = 1,000,000,000 Hz。(位元組 byte 有一個惱人的例外，第 4 章詳談。)

延伸補充：setup / hold 時間與亞穩態。真實的正反器對輸入有兩個時序要求： D 必須在時脈緣之前穩定至少 t_{su} (setup time)、之後保持穩定至少 t_h (hold time)。若在這個窗口內改變 D (例如取樣一個與時脈無關的非同步訊號)，正反器可能進入亞穩態：輸出電壓懸在高低之間，

經過統計分布、無上界的時間後才隨機倒向 0 或 1。工程解法是**同步器 (synchroniser)**：串接兩級正反器，給亞穩態一整個時脈週期的時間去消解，把出錯機率壓到天文數字分之一。


本章重點

- D 門鎖 = R-S 門鎖 + 兩個 NAND 前端： $S' = \neg(en \wedge D)$ 、 $R' = \neg(en \wedge \neg D)$ ；結構上根除禁區，並分離「存什麼／何時存」。
- 門鎖是位準觸發；正反器是邊緣觸發（正緣／負緣）。
- D 正反器 = 領導者門鎖 + 跟隨者門鎖 + NOT（負緣觸發）；再加一個 NOT 變正緣觸發。核心巧思：NOT 比整個門鎖快。
- 時脈（方波）+ 正反器緩衝 $\Rightarrow$ 只要週期 $\geq$ 最大傳播延遲，就能忽略時序、純用邏輯設計。
- 頻率 = $1 / \text{週期時間}$ ；kHz / MHz / GHz 等 SI 詞頭。

3 從正反器到暫存器 (From Flip-Flops to Registers)

 3.1 時脈電路的記號

所有電路共用同一個時脈，所以畫圖時常省略時脈線：邊緣觸發的元件以一個三角形記號標示時脈輸入。例如 D 正反器 (DFF) 通常這樣畫：



(右邊省略了時脈線，只留三角形——因為大家都接同一個 CLK 。)

3.2 1 位元暫存器

定義

(1 位元) 暫存器 (register) 是 D 正反器的簡單變體：在時脈上升緣，若 $load$ 為高， out 取用 in 的值；若 $load$ 為低， out 保持不變。



跟 DFF 的差別：DFF 每個上升緣都會更新；暫存器多了一個 $load$ 開關，可以選擇「這一拍要不要存」。

3.3 一個會失敗的設計

直覺想法：把 $load$ 和 CLK 做 AND，接到 DFF 的時脈輸入——「 $load$ 高的時候才讓時脈通過」。

這個設計會失敗。原因：這樣一來， out 是在

$$load \wedge CLK$$

的上升緣取值，而不是 CLK 的上升緣。例如 CLK 為高的期間 $load$ 若震盪， $load \wedge CLK$ 就會產生一堆假的上升緣， out 隨之不穩定。

設計守則

使用正反器時，不要對時脈訊號動手腳 (don't gate the clock) ——太容易引入這類 bug。要控制「存不存」，應該去改資料路徑，而不是時脈路徑。


3.4 正確的做法：回饋 + 多工器

正確思路：用這一個時脈週期的輸出，經組合邏輯決定下一個週期的輸入。我們想要的行為（X 表示 don't care）：

in	$load$	out_{old}	out_{new}
X	0	0	0
X	0	1	1
0	1	X	0
1	1	X	1

可以展開成完整真值表再用 K-map……或者直接看出：這就是一個多工器 (**multiplexer**)! $load$ 是選擇位： $load = 0$ 選舊值（保持）、 $load = 1$ 選 in （載入）：
 
$$out_{new} = (\neg load \wedge out_{old}) \vee (load \wedge in)$$



運作：每個時脈上升緣 DFF 都照常更新（時脈路徑乾乾淨淨），但 $load = 0$ 時它存回的是自己原本的值——效果上就是「保持」。✓

3.5 多位元暫存器與匯流排

Hack CPU 用的不是 1 位元而是 **16 位元暫存器**——視為各存放一個 16 位元二進位值。與其畫 16 條線，我們畫一條帶斜線記號的線，同樣視為承載一個二進位值。這種「二進位線」稱為**匯流排 (bus)**。（Logisim 的記號略有不同。）

16 位元暫存器的實作很簡單：16 個 1 位元暫存器並排，共用同一個 $load$ 與 CLK ，第 i 個管 $in_i \rightarrow out_i$ 。

本章重點

- 三角形記號 = 邊緣觸發的時脈輸入；時脈線常省略不畫。
- 暫存器 = DFF + $load$ 控制：上升緣且 $load$ 高才載入，否則保持。
- 不要 gate 時脈： $load \wedge CLK$ 會製造假上升緣。
- 正確做法：MUX 選擇「舊值回饋」或「新值 in 」餵回 DFF——用組合邏輯改資料路徑，讓時脈路徑保持純淨。


- 匯流排 (bus): 一條斜線記號的多位元線; 16 位元暫存器 = 16 個並排的 1 位元暫存器共用 *load*。

4 從暫存器到 RAM (From Registers to RAM)

 4.1 記憶體是什麼？

定義

記憶體 (**memory**) 的行為就像一組暫存器。每個暫存器有一個**地址 (address)**，儲存一個固定長度的二進位字 (**word**) (Hack 為 16 位元)。



介面行為：

- **讀取**：out 永遠等於地址為 address 的暫存器所存的值——立即生效，不等時脈（讀取是組合邏輯）。
- **寫入**：若 load 為高，則在時脈上升緣，地址為 address 的暫存器被設為 in；load 低則不變。

關鍵術語：

- 每個暫存器的大小稱為**字長 (word size)**；
- 有效地址的集合稱為**地址空間 (address space)**；
- (大暫存器內部的) 每個 1 位元暫存器稱為一個**記憶胞 (cell)**。

怎麼打造記憶體？你已經具備全部零件了——用 DEMUX 把 load 導向被選中的暫存器、用 MUX 從所有暫存器的輸出中選出 out（見課程作業！）。

4.2 RAM 與 ROM

用正反器蓋出來的記憶體是**揮發性 (volatile)** 的：只有持續供電才能保住資料。揮發性記憶體也稱為 **RAM (Random Access Memory, 隨機存取記憶體)**——這名字出於已不再適用的歷史原因。

非揮發性 (non-volatile) 儲存則相反：斷電後資料仍在。

- **ROM (Read-Only Memory, 唯讀記憶體)**：只寫入一次（物理性地改變晶片）的非揮發性記憶體。優點是成本低、存取快——適合放不可升級的韌體 (firmware)。
- Hack CPU 使用 16KB RAM 與 32KB ROM（為了實作簡單）。
- 現代多數非揮發性記憶體是 **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable ROM, 電子可抹除可程式化 ROM)，包括**快閃記憶體 (flash memory)**——可以（以 CPU 的時間尺度來說很慢地）抹除並重寫。

所以：隨身碟與 SSD 用的是 flash，屬於 EEPROM，但它們**絕對不是**唯讀的；而且像所有現代記憶體一樣，它們都是**隨機存取**的。這套術語真是「非常合理」呢。（——講義原文的吐槽。教訓：這些名字是歷史包袱，別按字面理解。）

4.3 SRAM 與 DRAM

我們蓋出來的 RAM 類似 **SRAM (Static RAM, 靜態隨機存取記憶體)**：

- **SRAM** 用高度精簡的設計，每位元只需 **4–6 個電晶體**（我們的做法約需 40 個）；原理相似——只要供電就保住資料。
- **DRAM (Dynamic RAM, 動態隨機存取記憶體)** 運作方式完全不同：資料的儲存方式需要**每隔幾毫秒以及每次讀取後手動更新 (refresh)**。與 SRAM 相比：更便宜、容量更大，但**慢得多**。
- 現代電腦**兩者都用**——本課程稍後（記憶體階層）詳談。
- **SDRAM (Synchronised DRAM)** 是由時脈驅動的 DRAM。現代 DRAM 全是 SDRAM；它與 SRAM **毫無關係**（雖然名字很像）。
- **DDR (Double Data Rate) 1–5** 是一族與 DRAM 之間的**資料傳輸協定**，不是根本不同的技術。

延伸補充：SRAM 6T 與 DRAM 1T1C。工業級 SRAM 記憶胞是「6 電晶體 (6T)」設計：4 個電晶體組成兩個交叉耦合的反相器（跟我們的 NAND 門鎖同一個原理——雙穩態回饋圈），另外 2 個是存取電晶體。DRAM 記憶胞只有「1 電晶體 + 1 電容 (1T1C)」：位元存成電容上的電荷，電荷會漏，所以要定期 refresh；讀取還是**破壞性的**（電荷被讀掉，得寫回去）。這就是兩者特性差異的物理根源：

	SRAM	DRAM
每位元成本	6 電晶體	1 電晶體 + 1 電容
存取延遲	< 1 ns	~10–60 ns
需要 refresh	否	是（每幾 ms + 每次讀取後）
密度／單價	低密度、昂貴	高密度、便宜
典型用途	CPU 快取 (L1/L2/L3)	主記憶體 (DDR5 等)

4.4 儲存容量的 SI 單位

記憶體大小「天生」就是 2 的冪次（地址空間 = $2^{\text{地址位元數}}$ ），所以我們通常用這套以 **2 為底**的**替代單位**——例如 1KB 指 1024 位元組而非 1000：

10^n	符號	名稱	2^n	符號	名稱
10^{15}	P	Peta-	2^{50}	P 或 Pi	Peta- 或 pebi-
10^{12}	T	Tera-	2^{40}	T 或 Ti	Tera- 或 tebi-
10^9	G	Giga-	2^{30}	G 或 Gi	Giga- 或 gibi-
10^6	M	Mega-	2^{20}	M 或 Mi	Mega- 或 mebi-
10^3	k	Kilo-	2^{10}	K 或 Ki	Kilo- 或 kibi-

這樣一來，例如兩條 16GB 的 RAM 可以合併成 32GB——只要在地地址空間多加一個位元。

陷阱：所有人都同意用 2 為底——除了非揮發性儲存的製造商。他們很樂意宣傳「1TB 硬碟」卻只提供 10^{12} 位元組 (≈ 0.909 TiB，少了約 9%)。而且他們請得起律師，所以 P / T / G / M 詞頭在市場上常常是模糊的……本課程中，位元組一律使用 2 為底的單位。

4.5 附錄：對數複習

定義

$\log_b a$ (「以 b 為底 a 的對數」) 是使 $b^{\log_b a} = a$ 成立的數。例： $\log_2 16 = 4$ 、 $\log_2 256 = 8$ 、 $\log_2 1 = 0$ 。

對數對我們的用處：想知道需要幾個位元來表示無號數 x 、或替一個 x 字的記憶體儲存地址，答案就是 $\log_2 x$ 向上取整。

計算機通常只有 $\log_{10}$ ($\log$) 或 $\log_e$ ($\ln$, $e \approx 2.718$)。換底公式：對任何底 b ,

$$\log_2 x = \frac{\log_b x}{\log_b 2}, \quad \text{因為} \quad 2^{(\log_b x)/(\log_b 2)} = \left(b^{\log_b 2}\right)^{(\log_b x)/(\log_b 2)} = b^{\log_b x} = x.$$

另外， $\log_b x$ 的成長極慢：若 $\log_2 n \geq 50$ ，則 $n \geq 1\text{PB}$ ！所以在演算法分析裡 (Programming in C 會看到 $\log_2 n$ 時間的演算法)，可以把 $\log_2 n$ 當成一個「偏大的常數」，與其他常數因子互相權衡。——這就是你 (在這個學位裡) 需要知道的所有對數知識！

本章重點

- 記憶體 = 一組帶地址的暫存器；讀取即時 (組合邏輯)、寫入在上升緣 (*load* 高時)。術語：字長、地址空間、記憶體胞。
- 揮發性 = RAM (斷電即失)；非揮發性：ROM (寫一次)、EEPROM / flash (可慢速重寫)。名字都是歷史包袱。
- SRAM (快、貴、免 refresh, 用於快取) vs. DRAM (慢、便宜、要 refresh, 用於主記憶體)；SDRAM = 時脈驅動的 DRAM；DDR = 傳輸協定。
- 容量用 2 為底：1 KiB = 2^{10} 、1 MiB = 2^{20} 、1 GiB = 2^{30} 位元組；硬碟商愛用 10 為底灌水。
- x 個字的記憶體需要 $\lceil \log_2 x \rceil$ 個地址位元；換底公式。

5 綜合練習題（附詳解）

練習 1：R-S 門鎖追蹤

一個 R-S 門鎖初始 $Q = 0$ ，輸入依序發生：(i) S' 短暫拉低後回高；(ii) S' 再度短暫拉低；(iii) R' 短暫拉低後回高。寫出每步之後的 Q 。

解答

- (i) set 觸發 $\Rightarrow Q = 1$ ； S' 回高後進入保持， Q 仍為 1。
- (ii) Q 已經是 1，再 set 一次沒有變化， $Q = 1$ 。（set 是「把 Q 變 1」，不是「翻轉」。）
- (iii) reset 觸發 $\Rightarrow Q = 0$ ，之後保持 0。

重點：門鎖記住的是最後一次被觸發的是誰。

練習 2：撇號慣例

資料手冊上有一顆晶片，腳位標著 EN' 、 OUT 、 OUT' 。(a) EN' 如何觸發？(b) OUT' 與 OUT 的關係？(c) 這些撇號在邏輯上有什麼正式意義？

解答

- (a) EN' 是主動低電位輸入：由 1 變 0 時觸發（啟用）。
- (b) $OUT' = \neg OUT$ ：反相輸出， OUT 是「真正的」輸出。
- (c) 沒有正式意義——純粹是慣例記號，幫助使用者快速理解不熟悉的電路。

練習 3：NAND 門鎖的穩定性驗證

R-S 門鎖由 $Q = \neg(S' \wedge Q')$ 、 $Q' = \neg(R' \wedge Q)$ 組成。驗證 $R' = S' = 1$ 時， $(Q, Q') = (1, 0)$ 與 $(0, 1)$ 都是穩定狀態，並說明為什麼 $R' = S' = 0$ 後同時放開會出問題。

解答

代入檢查 ($R' = S' = 1$):

- $(Q, Q') = (1, 0)$: $\neg(1 \wedge 0) = 1 = Q$ ✓、 $\neg(1 \wedge 1) = 0 = Q'$ ✓——自洽，穩定。
- $(Q, Q') = (0, 1)$: $\neg(1 \wedge 1) = 0 = Q$ ✓、 $\neg(1 \wedge 0) = 1 = Q'$ ✓——同樣穩定。

同一組輸入有兩個穩定狀態——這正是「1 位元記憶」的本質：落在哪個狀態取決於歷史。

$R' = S' = 0$ 時兩個閘都被迫輸出 1 ($Q = Q' = 1$ ，違反互補約定)。**同時放開**（兩輸入同時回到 1）的瞬間，兩個閘都想更新成 $\neg(1 \wedge 1) = 0$ ，然後又逼對方變回 1……結果由兩個閘傳播延遲的微小差異決定（競態），甚至可能短暫懸在亞穩態後隨機落定——輸出**不可預測**，所以設計上必須避免。

練習 4：D 門鎖公式推導

從 D 門鎖的四列行為出發，推導 S' 、 R' 的公式，並驗證 $en = 1, D = 1$ 的情況。

解答

觀察表格： $S' = 0$ 只發生在 $(en, D) = (1, 1) \Rightarrow S' = \neg(en \wedge D)$ ； $R' = 0$ 只發生在 $(en, D) = (1, 0) \Rightarrow R' = \neg(en \wedge \neg D)$ 。

驗證 $en = 1, D = 1$ ： $S' = \neg(1 \wedge 1) = 0$ （set 觸發）， $R' = \neg(1 \wedge 0) = 1$ （不觸發） $\Rightarrow Q = 1$ ✓
——正是「 en 高時 Q 跟隨 D 」。且因為 S' 、 R' 分別由 D 與 $\neg D$ 控制，兩者不可能同時為 0：禁區從結構上被根除。

練習 5：位準觸發 vs. 邊緣觸發

en / CLK 在 $t \in [2, 5]$ 為高，其餘為低。 D 在 $t = 3$ 由 1 變 0、在 $t = 4$ 由 0 變 1。初始輸出為 0。分別寫出 (a) D 門鎖、(b) 正緣觸發 D 正反器的輸出變化。

解答

(a) D 門鎖（位準觸發）： $t = 2$ 時 en 變高， Q 開始跟隨 D ： $Q = 1$ ($D = 1$)； $t = 3$ ： $Q = 0$ ； $t = 4$ ： $Q = 1$ ； $t = 5$ 後 en 低， Q 凍結在 1。輸出跳了三次： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ 。

(b) D 正反器（正緣觸發）：只在 $t = 2$ 的上升緣取樣一次， $D = 1 \Rightarrow Q = 1$ ，之後全程不動（ $t = 3, 4$ 的變化無效， $t = 5$ 是下降緣也無效）。

這就是邊緣觸發的價值： en 高的期間內輸入怎麼抖，輸出都穩定。

練習 6：D 正反器的內部機制

在領導者—跟隨者構造中：(a) 為什麼負緣觸發「比較容易」先做出來？(b) 「NOT 閘比領導者快」這件事為什麼是必要的？

解答

(a) 兩個門鎖串接後，跟隨者的 en 接的是 $\neg en$ ： en 高時領導者跟隨 D 、跟隨者鎖住； en 落下時跟隨者才開門，接收領導者剛凍結的值——所以輸出自然在負緣更新。要正緣觸發，在最前面再加一個 NOT 即可。

(b) 考慮 en 上升的瞬間（負緣觸發版本）：此時領導者「開門」，若 D 已改變，領導者的輸出將開始更新。若跟隨者的 en ($= \neg en$) 還沒變低，新值就會「漏」過跟隨者，破壞邊緣觸發語意。因為 NOT 只有一級閘延遲、領導者要好幾級，跟隨者必定先關門、領導者輸出後更新——時序天然安全。

練習 7：時脈換算

(a) 頻率 2.5 GHz 的 CPU，時脈週期是多少？(b) 週期 $50 \mu s$ 的時脈，頻率是多少？(c) 某電路的最大傳播延遲是 0.8 ns ，時脈頻率最高可設多少？

解答

(a) $T = 1/f = 1/(2.5 \times 10^9) = 4 \times 10^{-10}$ 秒 = 0.4 ns = 400 ps。

(b) $f = 1/T = 1/(50 \times 10^{-6}) = 20,000$ Hz = 20 kHz。

(c) 需要週期 $\geq$ 最大傳播延遲: $T \geq 0.8$ ns $\Rightarrow f \leq 1/(0.8 \times 10^{-9}) = 1.25 \times 10^9$ Hz = 1.25 GHz。
這正是「傳播延遲限制時脈上限」的具體計算。

練習 8：為什麼不能 gate 時脈？

有人把暫存器設計成「 $load \wedge CLK$ 接到 DFF 的時脈腳」。畫出以下情境並指出錯誤： CLK 在 $t \in [2, 4]$ 為高； $load$ 在 $t = 2.5$ 由 0 升高、 $t = 3$ 落下、 $t = 3.5$ 又升高。

解答

$load \wedge CLK$ 的波形：在 $[2.5, 3]$ 為高、 $[3.5, 4]$ 又為高——產生了 $t = 2.5$ 與 $t = 3.5$ 兩個假上升緣，DFF 在這兩個時刻各取樣一次，而真正的 CLK 上升緣（ $t = 2$ ）反而沒有取樣。輸出的更新時機由 $load$ 的抖動決定，完全失控。

正解：時脈直通 DFF； $load$ 改去控制資料路徑上的 MUX—— $out_{new} = (\neg load \wedge out_{old}) \vee (load \wedge in)$ 。每個上升緣都正常取樣，但 $load = 0$ 時取樣的是自己的舊值，等效於保持。

練習 9：暫存器行為追蹤

一個 1 位元暫存器初始 $out = 0$ ，連續五個時脈上升緣時的輸入為：

上升緣	1	2	3	4	5
in	1	0	1	1	0
$load$	1	0	0	1	0

寫出每個上升緣之後的 out 。

解答

- 緣 1: $load = 1 \Rightarrow$ 載入 $in = 1$, $out = 1$;
- 緣 2: $load = 0 \Rightarrow$ 保持, $out = 1$ ($in = 0$ 無效);
- 緣 3: $load = 0 \Rightarrow$ 保持, $out = 1$;
- 緣 4: $load = 1 \Rightarrow$ 載入 $in = 1$, $out = 1$ (值恰好相同);
- 緣 5: $load = 0 \Rightarrow$ 保持, $out = 1$ 。

最終 $out = 1$ 。序列：1, 1, 1, 1, 1。

練習 10：地址位元計算

- (a) Hack 的 RAM16K 有 16,384 個 16 位元的字，需要幾個地址位元？總共有多少個記憶胞？
 (b) 一個記憶體有 100 個字，需要幾個地址位元？
 (c) 64 KiB 的記憶體、字長 16 位元，需要幾個地址位元？

解答

- (a) $\log_2 16384 = 14$ ($2^{14} = 16384$) $\Rightarrow$ **14 個地址位元**。記憶胞數 $= 16384 \times 16 = 262,144$ 個。
 (b) $\log_2 100 \approx 6.64$ ，向上取整 $\Rightarrow$ **7 個位元** ($2^6 = 64$ 不夠、 $2^7 = 128$ 才夠；有 28 個地址沒用到)。
 (c) $64 \text{ KiB} = 2^{16}$ 位元組 $= 2^{19}$ 位元；字長 16 位元 $= 2^4$ 位元 $\Rightarrow$ 字數 $= 2^{19}/2^4 = 2^{15} = 32,768$ $\Rightarrow$ **15 個地址位元**。

練習 11：儲存單位陷阱

- (a) 32 GiB 是多少位元組（寫成 2 的冪次）？
 (b) 某廠商的「1 TB」硬碟實際是 10^{12} 位元組，換算成 TiB 是多少？少了幾 percent？

解答

- (a) $32 \text{ GiB} = 2^5 \times 2^{30} = 2^{35}$ 位元組 $= 34,359,738,368$ 位元組。
 (b) $1 \text{ TiB} = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ 位元組。 $10^{12}/2^{40} \approx 0.9095$ TiB——比 1 TiB 少了約 9%。這就是為什麼作業系統顯示的容量總是比包裝盒上的小：廠商用 10^{12} 、作業系統多用 2^{40} 。本課程中位元組一律用 2 為底。

練習 12：記憶體技術判斷題

- 判斷並解釋：(a)「SSD 是 ROM 的一種，因為它不是 RAM。」
 (b)「SDRAM 是 SRAM 的一種。」
 (c)「DDR5 是一種全新的記憶體技術，與 DRAM 完全不同。」
 (d)「SRAM 斷電後仍能保住資料。」

解答

- (a) **✗**。SSD 用 flash (EEPROM 的一種)，**非揮發性**但可重寫，絕不是唯讀；而且它也是隨機存取的。「RAM / ROM」這組名字是歷史包袱。
 (b) **✗**。SDRAM = Synchronised **DRAM** (時脈驅動的 DRAM)，與 SRAM 毫無關係，只是名字像。
 (c) **✗**。DDR 1–5 是與 DRAM 之間的**資料傳輸協定**家族，底層仍是 DRAM (1T1C 電容儲存)，不是根本不同的技術。
 (d) **✗**。SRAM 的 S 是 Static (不需 refresh)，但它仍是**揮發性**的——斷電資料就沒了。「不用 refresh」 $\neq$ 「不用供電」。

A 附錄：速查表

A.1 本週元件總覽

元件	觸發方式	行為	構造
R-S 閥鎖	位準（主動低）	$S'\downarrow$ 存 1; $R'\downarrow$ 存 0; 皆高保持	2 NAND 交叉耦合
D 閥鎖	位準（ en 主動高）	en 高時 Q 跟隨 D ; 低時保持	R-S + 2 NAND + NOT
D 正反器	邊緣（正緣）	上升緣取樣 D , 其餘時間凍結	2 個 D 閥鎖 + NOT
暫存器	邊緣 + $load$	上升緣且 $load$ 高才載入	DFF + MUX 回饋
RAM	邊緣 + 地址	讀即時; 寫在上升緣（ $load$ 高）	暫存器陣列 + MUX/DEMUX

A.2 時脈公式

頻率與週期	$f = 1/T, T = 1/f$
時脈上限	$T \geq$ 組合邏輯最大傳播延遲
地址位元數	$\lceil \log_2(\text{字數}) \rceil$
換底公式	$\log_2 x = \log_b x / \log_b 2$

A.3 名詞中英對照

英文	中文	英文	中文
combinational logic	組合邏輯	clock cycle / period	時脈週期／週期時間
sequential logic	序向邏輯	frequency (Hz)	頻率（赫茲）
internal state	內部狀態	register	暫存器
latch	閥鎖	bus	匯流排
flip-flop	正反器	word size	字長
active low / high	主動低／高電位	address space	地址空間
timing diagram	時序圖	cell	記憶體胞
propagation delay	傳播延遲	volatile	揮發性
level-triggered	位準觸發	RAM / ROM	隨機存取／唯讀記憶體
edge-triggered	邊緣觸發	EEPROM / flash	電子可抹除 ROM／快閃
leader / follower	領導者／跟隨者	SRAM / DRAM	靜態／動態 RAM
metastability	亞穩態	refresh	更新（再充電）
setup / hold time	建立／保持時間	KiB / MiB / GiB	2 為底的容量單位

A.4 參考資料

- John Lapinskas, *COMSM1302 Week 3 lecture slides* (3-1 至 3-4), University of Bristol.
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 3 Sequential Logic (Bit、Register、RAM 系列晶片規格)。

- Wikipedia: *Flip-flop (electronics)*、*Metastability (electronics)*、*Static random-access memory*、*Dynamic random-access memory*.
- CMU 15-213 *Introduction to Computer Systems* 講義: The Memory Hierarchy (SRAM/DRAM 比較) .
- Ginosar, *Fourteen Ways to Fool Your Synchronizer* (IEEE D&T, 2011) ——亞穩態與同步器的經典教程.