

COMSM1302 電腦架構概論

第四週完整教材：狀態機與電晶體

計數器與單觸發 · 有限狀態機 (Moore / Mealy) · 電晶體與 CMOS · NAND vs NOR ·
SRAM vs DRAM

依據 John Lapinskas 與 Kira Clements (University of Bristol) 課程講義編寫並延伸

2026 年 7 月

本教材的使用方式：本講義整合了第四週四份投影片 (4-1 Building with flip-flops and registers、4-2 Transistors、4-3 NAND vs NOR、4-4 SRAM vs DRAM) 的全部內容，並補充了狀態編碼、Moore / Mealy 取捨、邏輯努力 (logical effort)、6T SRAM 與 1T1C DRAM 等延伸知識。每章結尾附有「本章重點」整理；第 5 章為綜合練習題，附完整詳解。本週在抽象階梯上**同時往上、往下走**：往上——用暫存器組出計數器與**有限狀態機** (通往 CPU 控制邏輯)；往下——打開邏輯閘，看到底層的**電晶體**與 CMOS 電路 (回答「NAND 為什麼是工業標準」「SRAM / DRAM 裡面長什麼樣」)。


目錄

1 用正反器與暫存器蓋東西 (Building with Flip-Flops and Registers)	3
1.1 從閘到元件：抽象階梯	3
1.2 暫存器作為積木：計數器 (Counter)	3
1.3 正反器作為積木：單觸發 (One-Shot)	4
1.4 狀態圖 (State Diagrams)	4
1.5 打造單觸發 (Moore 版)	5
1.6 更好的單觸發：Mealy 機	5
1.7 通用的 Moore / Mealy 架構	6
1.8 不那麼正式的狀態圖	7
2 電晶體 (Transistors)	8
2.1 從類比到數位	8
2.2 矽與半導體	8
2.3 n 型與 p 型電晶體	8

2.4	CMOS 邏輯	9
3	NAND vs NOR: 用電晶體蓋邏輯閘	11
3.1	CMOS 閘的設計配方	11
3.2	NOR 閘	11
3.3	NAND 閘	11
3.4	結構速度：為什麼 NAND 是工業標準?	12
4	SRAM vs DRAM: 記憶胞的內部構造	14
4.1	SRAM 記憶胞	14
4.2	DRAM 記憶胞	14
4.3	三種揮發性記憶體的比較	15
5	綜合練習題（附詳解）	16
A	附錄：速查表	21
A.1	FSM 設計流程	21
A.2	CMOS 閘電晶體數	21
A.3	記憶體技術對照	21
A.4	名詞中英對照	22
A.5	參考資料	22

1 用正反器與暫存器蓋東西 (Building with Flip-Flops and Registers)

1.1 從閘到元件：抽象階梯

 

事情已經複雜到不能再一顆顆 **NAND** 來思考了！我們必須把東西抽象成元件 (**components**) / 子電路 (**subcircuits**) —— 多工器、加法器、暫存器、邏輯閘；只有在 NAND 恰好是對的工具時才用 NAND。而這些元件本身又會成為更大元件的一部分……直到蓋出整台電腦。

1.2 暫存器作為積木：計數器 (Counter)


定義

計數器 (counter) 儲存並輸出一個二進位值 out ，在每個時脈（上升緣）加 1。它只有一個輸入 $reset$ ：若上升緣時 $reset = 1$ ，計數器的值歸零。

怎麼用 16 位元暫存器蓋出 16 位元計數器？沿用上週暫存器的思路——寫一張非正式的「真值表」，用輸入與上一拍的輸出 out_{old} 表達想要的下一拍輸出 out_{new} ：

$reset$	out_{new}
0	$out_{old} + 1$
1	0x0000

 兩個現成工具： $out_{old} + 1$ 用加法器算（第二週！）；「若 0 則 x 、否則 y 」的選擇邏輯用多工器（第二週！）：




資料流：暫存器輸出 out 回饋給「+1」加法器；MUX 依 $reset$ 在「 $out_{old} + 1$ 」與常數 0 之間二選一，餵回暫存器（ $load$ 恆為 1）。每個上升緣自動前進一步。

這個模式極其重要：「暫存器存狀態 → 組合邏輯算下一個狀態 → 餵回暫存器」。上週的暫存器（MUX 選舊值或新值）、本週的計數器、下面的狀態機、乃至 CPU 的程式計數器（program counter），全部都是這一個模式的實例。

 1.3 正反器作為積木：單觸發（One-Shot）

定義

單觸發（one-shot） 把一段（可能很長的）1 輸入變成恰好持續一個時脈週期的 1 脈衝。




（ in 在 $t \approx 2.3$ 變高並持續到 $t \approx 5.6$ ； out 只在 $t = 3$ 的上升緣輸出一拍的 1。）用途：開機時初始化暫存器、把使用者的長按按鈕轉成方便處理的單拍訊號等。

怎麼用正反器蓋？訣竅是把電路的行為**拆解成「狀態」**，存進正反器／暫存器。

 1.4 狀態圖（State Diagrams）

我們想要單觸發做三件事：(a) 等待 in 出現 1；(b) 送出一拍脈衝；(c) 等 in 回到 0，再回到 (a)。畫成圖（節點 = 狀態，上為名稱、下為該狀態的輸出；箭頭 = 輸入觸發的轉移）：



逐一對照需求：S0 = 「等待 1」（輸出 0）；看到 1 進入 S1 = 「送脈衝」（輸出 1，只停留一拍）；若 in 仍是 1 進入 S2 = 「等待 0」（輸出 0，防止重複觸發）； in 回 0 才回到 S0。

定義

這是一台 **Moore 機 (Moore machine)**：每個時脈週期依輸入在狀態間轉移，且輸出只是狀態的函數（寫在節點裡）。把狀態 S 用二進位數存在暫存器／正反器裡，狀態轉移與輸出就都變成組合邏輯！

1.5 打造單觸發 (Moore 版)

用兩個正反器 XY 存狀態： $S0 = 00$ 、 $S1 = 01$ 、 $S2 = 10$ 。寫出狀態轉移真值表與輸出真值表：

X_{old}	Y_{old}	in	X_{new}	Y_{new}	
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	
0	1	0	0	0	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	X	X	X	

X	Y	out
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	X

（狀態 11 不存在，全部填 X——don't care 讓化簡更自由。）讀表化簡：


$$X_{new} = (X_{old} \vee Y_{old}) \wedge in, \quad Y_{new} = \neg X_{old} \wedge \neg Y_{old} \wedge in, \quad out = Y.$$

逐條驗證： $X_{new} = 1$ 的兩列（011、101）都滿足「舊狀態非 $S0$ 且 $in = 1$ 」✓； $Y_{new} = 1$ 只有一列（001）：「舊狀態是 $S0$ 且 $in = 1$ 」✓；輸出直接取 Y （利用 don't care 把 11 當 1 也無妨）✓。

 1.6 更好的單觸發：Mealy 機

這樣就最佳了嗎？絕對不是！有很多技巧可以做得更好，例如非常小心地選擇狀態編碼方式。

這裡示範一招：把輸入本身也存進一個正反器，讓輸出可以同時依賴舊狀態與舊輸入——也就是讓輸出依賴狀態之間的轉移，而不只是狀態本身。



箭頭上的「1/0」表示：輸入 1 時發生此轉移，輸出 0。這稱為 **Mealy 機 (Mealy machine)**。Moore 機與 Mealy 機都是有限狀態機 (**finite state machine, FSM**) 的例子。

實作這台 Mealy 機所需的真值表：


S_{old}	in_{old}	S_{new}	out
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0

$$S_{new} = in_{old}, \quad out = \neg S_{old} \wedge in_{old}.$$

狀態的意義簡化成「上一拍的輸入」；輸出 = 「上一拍輸入是 1、而再上一拍不是」——正是上升緣偵測！成本：1 個正反器 + 1 個 AND + 1 個 NOT (Moore 版要 2 個正反器與更多邏輯)。好多了！還能再省：用狀態正反器的 Q' 輸出取代 NOT 閘。

1.7 通用的 Moore / Mealy 架構

任何 Moore / Mealy 機都能用下列架構實作：

 

FSM 實作守則

儲存可以用正反器或暫存器，但必須有時脈（clocked）。邏輯必須是組合邏輯（無時脈的閘），而且你可以像單觸發那樣，把真值表寫下來直接實作。（Mealy 機把輸出也存進有時脈的正反器，輸出因此能依賴「上一拍的輸入」——即狀態轉移。）

延伸補充：Moore vs. Mealy 的取舍與狀態編碼。

- Mealy 機通常狀態較少、硬體較省，且輸出對輸入的反應快一拍；Moore 機的輸出只隨狀態變化，更同步、可預測，較不易受輸入毛刺 (glitch) 影響。口訣：Moore has more states。
- 狀態編碼： N 個狀態用 $\lceil \log_2 N \rceil$ 個位元是二進位編碼（暫存器最省、解碼邏輯較複雜）；one-hot 編碼則用 N 個正反器、每個狀態恰一個位元為 1（正反器較多、解碼邏輯極簡，FPGA 上常用——因為 FPGA 正反器多得是）。

1.8 不那麼正式的狀態圖

假設要做一台販賣機：(a) 等使用者輸入零食編號的第一位數字；(b) 等第二位數字，或按「返回」清除第一位；(c) 等投入足夠的錢，或按「返回」取消交易；(d) 出貨（若沒按「返回」）並找零，回到 (a)。

這不會是「純」Moore 或 Mealy 機——例如金額要用暫存器追蹤，而不是把每種金額都畫成一個狀態。但我們仍然可以、也應該用追蹤內部狀態的方式來蓋這個電路。

有限狀態機在寫程式時也非常有用，可以大幅簡化複雜的控制邏輯——例如平台遊戲 *Celeste* 的角色移動邏輯（原始碼已公開）就是圍繞一台有限狀態機組織的！

本章重點

- 抽象成元件：plexers、加法器、暫存器、閘——別再數 NAND 了。
- 計數器 = 暫存器 + +1 加法器 + reset MUX；「存狀態 → 組合邏輯算下一狀態 → 餵回」是萬用模式。
- 單觸發：長輸入變一拍脈衝；用狀態圖設計（等 1 / 送脈衝 / 等 0）。
- Moore 機：輸出 = $f(\text{狀態})$ ；Mealy 機：輸出 = $f(\text{狀態}, \text{輸入})$ ，常可省狀態（單觸發從 2 個正反器降到 1 個）。
- 通用架構：時脈儲存 + 組合邏輯 + 回饋；照真值表實作。
- 販賣機等實務系統用「狀態 + 暫存器」的混合設計；FSM 在軟體中同樣好用。

2 電晶體 (Transistors)

2.1 從類比到數位

到目前為止我們把電子訊號當成離散的 ON / OFF。但現實中它們是**連續的物理量**（例如導線上的電壓）：邏輯 0 用 0V 表示、邏輯 1 常用 5V 表示……那電壓是 0.0001V 或 4.9999V 怎麼辦？

由於電訊號本質連續、必有微小變異，實際上我們把一段（小）電壓範圍視為邏輯 0 或邏輯 1。不過我們對精確物理不感興趣，所以把這種連續邏輯抽象掉，改用離散變數思考：

定義

V_{dd} (drain 端電壓) 代表可接受為**邏輯 1** 的電壓範圍； V_{ss} (source / 接地端電壓) 代表可接受為**邏輯 0** 的電壓範圍。

隨著電晶體愈做愈小， V_{dd} 也逐步調低——省電、並避免過載燒壞它們！（5V 是早期標準；現代 CPU 核心電壓已降到 1V 上下。）

2.2 矽與半導體

定義

電晶體 (transistor) 是**電控開關**——用電訊號控制「通／斷」的開關。它們便宜、微小、可靠，因此成為現代電腦的基本積木。


兩大類電晶體：**BJT**（雙極性接面電晶體）與 **MOSFET**（金氧半場效電晶體）——本課程看後者。

MOS 電晶體由**矽 (silicon)** 製成。矽是**半導體 (semiconductor)**，也是地球上含量第二豐富的元素。半導體有個獨特性質：**某些條件下導電、其他條件下絕緣**（阻斷電流）。透過**摻雜 (doping)** 引入雜質，可以改變「需要什麼條件才會形成導電通道」。

2.3 n 型與 p 型電晶體

摻雜可以給矽結構**多餘的電子或電洞 (hole)**（「該有電子的位置缺了一個電子」），造出兩種 MOS 電晶體：

n 型 (nMOS)	p 型 (pMOS)
摻雜成有 多餘電子 。稱為 negative 型——電子帶負電。	摻雜成有 電洞 。稱為 positive 型——電洞代表「缺少負電荷」。
閘極 (gate) 收到 V_{dd} / 1 時形成導電通道 (ON)；gate = 0 時 OFF。	閘極收到 V_{ss} / 0 時形成導電通道 (ON)；gate = 1 時 OFF。
擅長傳遞 V_{ss} / 0 訊號，傳 1 很差。	擅長傳遞 V_{dd} / 1 訊號，傳 0 很差。

 

兩型電晶體的互補分工

型別	gate = 0	gate = 1	擅長傳遞
n 型 (nMOS)	OFF	ON	$V_{ss} / 0$
p 型 (pMOS)	ON	OFF	$V_{dd} / 1$


兩者對 gate 訊號的反應相反，擅長傳的訊號也相反——天生一對。

2.4 CMOS 邏輯

定義

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, 互補式金氧半) 是多數現代電腦使用的技術：n 型與 p 型電晶體協同工作——n 型負責在 ON 時把輸出接到 V_{ss} (下拉網路)，p 型負責在 ON 時把輸出接到 V_{dd} (上拉網路)。這種互補動作讓電路能高效切換，這正是「C」的由來。

 最簡單的例子：**CMOS NOT 閘 (反相器)**——一個 pMOS 疊在一個 nMOS 上，兩個 gate 接在一起當輸入：



- $A = 0$: pMOS ON (接通 V_{dd})、nMOS OFF $\Rightarrow Q = 1$;
- $A = 1$: pMOS OFF、nMOS ON (接通 V_{ss}) $\Rightarrow Q = 0$ 。

注意：必須有到 V_{ss} 的連接——沒有連接 = 沒有訊號！（輸出任何時刻都必須被上拉網路或下拉網路恰好其中之一驅動。）

本章重點

- 電壓連續，用範圍抽象成離散： V_{dd} = 邏輯 1、 V_{ss} = 邏輯 0；電晶體變小 $\Rightarrow V_{dd}$ 降低（省電、防過載）。
- 電晶體 = 電控開關；矽半導體 + 摻雜（多電子 $\rightarrow$ n 型；電洞 $\rightarrow$ p 型）。
- nMOS: gate = 1 ON、擅長傳 0；pMOS: gate = 0 ON、擅長傳 1。
- CMOS: p 型上拉到 V_{dd} 、n 型下拉到 V_{ss} ，互補分工；NOT 閘 = 1 pMOS + 1 nMOS。

3 NAND vs NOR: 用電晶體蓋邏輯閘

3.1 CMOS 閘的設計配方

要用電晶體蓋更複雜的邏輯，我們要設計**兩條路徑**：


- **上拉網路 (pull-up network)**：用 **p** 型電晶體，定義「什麼時候輸出接到 V_{dd} (輸出 1)」；
- **下拉網路 (pull-down network)**：用 **n** 型電晶體，定義「什麼時候輸出接到 V_{ss} (輸出 0)」。

兩條路徑必須**互補**：任何輸入組合下，恰好一條形成完整導電通道——輸出永遠是明確的 0 或 1。

工具箱：電晶體**串聯** = 「兩個都 ON 才通」(AND 條件)；**並聯** = 「任一個 ON 就通」(OR 條件)。

 3.2 NOR 閘

真值表：只有 $A = B = 0$ 時輸出 1。所以上拉（輸出 1）的條件是「 $A = 0$ 且 $B = 0$ 」 $\Rightarrow$ 兩個 pMOS **串聯**；下拉（輸出 0）的條件是「 $A = 1$ 或 $B = 1$ 」 $\Rightarrow$ 兩個 nMOS **並聯**：



逐一檢查四種輸入 (ON/OFF 狀態)：


(A, B)	pMOS _A	pMOS _B	nMOS _A	nMOS _B	Q
(0, 0)	ON	ON	OFF	OFF	上拉通 $\Rightarrow$ 1
(0, 1)	ON	OFF	OFF	ON	下拉通 $\Rightarrow$ 0
(1, 0)	OFF	ON	ON	OFF	下拉通 $\Rightarrow$ 0
(1, 1)	OFF	OFF	ON	ON	下拉通 $\Rightarrow$ 0

任何時刻**恰好一條路徑導通**——互補成立 $\checkmark$ 。

3.3 NAND 閘

同樣的流程：只有 $A = B = 1$ 時輸出 0。上拉條件「 $A = 0$ 或 $B = 0$ 」 $\Rightarrow$ 兩個 pMOS **並聯**；下拉條件「 $A = 1$ 且 $B = 1$ 」 $\Rightarrow$ 兩個 nMOS **串聯**：

A	B	$A \uparrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

上拉: pMOS 並聯
($A=0$ 或 $B=0$ 就輸出 1)

下拉: nMOS 串聯
($A=1$ 且 $B=1$ 才輸出 0)

(A, B)	pMOS _A	pMOS _B	nMOS _A	nMOS _B	Q
(0, 0)	ON	ON	OFF	OFF	上拉通 $\Rightarrow$ 1
(0, 1)	ON	OFF	OFF	ON	上拉通 $\Rightarrow$ 1
(1, 0)	OFF	ON	ON	OFF	上拉通 $\Rightarrow$ 1
(1, 1)	OFF	OFF	ON	ON	下拉通 $\Rightarrow$ 0

CMOS 閘設計對照

閘	上拉 (pMOS)	下拉 (nMOS)	電晶體數
NOT	單一	單一	2
NAND	並聯	串聯	4
NOR	串聯	並聯	4
AND (= NAND+NOT)	—	—	6
OR (= NOR+NOT)	—	—	6

規律: 上拉與下拉網路永遠是對偶的 (串聯 $\leftrightarrow$ 並聯互換)。CMOS 天生擅長反相函數 (NAND / NOR / NOT) ——AND、OR 反而要多花一個反相器。

3.4 結構速度: 為什麼 NAND 是工業標準?

NAND 和 NOR 都用「2 顆並聯 + 2 顆串聯」的相似設計, 為什麼業界標準是 NAND? 兩個物理事實:

1. 串聯比並聯慢: 電流要依序穿過兩顆電晶體才能到達輸出 (電阻加倍); 並聯只要穿過一顆。
2. p 型比 n 型慢: 電洞在矽晶格中的移動速度比電子慢 (載子遷移率低, 約差 2-3 倍)。

把兩張表疊起來看:

	NAND	NOR
pMOS (慢)	並聯 (快的接法) ✓	串聯 (慢的接法) ✗
nMOS (快)	串聯 (慢的接法, 但元件快)	並聯 (快的接法)

NOR 的問題: V_{dd} 訊號要穿過串聯的 p 型電晶體——最慢的元件用最慢的接法，是全場最糟的組合。NAND 則把串聯留給快的 n 型、讓慢的 p 型並聯——兩害相權取其輕。

定義

關鍵路徑 (critical path): 輸入到輸出之間延遲最長的那條路徑，它決定了整個電路的切換速度。NOR 的關鍵路徑 (串聯 pMOS 上拉) 比 NAND 的長，所以 **NAND** 是業界偏好的閘。

延伸補充: 邏輯努力 (logical effort) 量化這件事。以標準尺寸比較, 2 輸入 NAND 的邏輯努力 $g = 4/3$ 、NOR 為 $g = 5/3$ (越小越快); n 輸入時 NAND 為 $(n+2)/3$ 、NOR 為 $(2n+1)/3$ ——差距隨輸入數擴大。還有製造上的好處: NAND 各電晶體尺寸可以做得接近一致, NOR 則需要把串聯的 pMOS 加大好幾倍來補償, 佔面積又增加輸入電容。這也呼應第一週的結論: NAND 功能完備——「一種閘打天下」時, 選最快最省的那種。

本章重點

- CMOS 閘 = pMOS 上拉網路 + nMOS 下拉網路, 兩者邏輯互補、結構對偶。
- NOR: pMOS 串聯、nMOS 並聯; NAND: pMOS 並聯、nMOS 串聯; 各 4 顆。
- 串聯慢於並聯; p 型 (電洞) 慢於 n 型 (電子)。
- NOR 把「慢元件」用「慢接法」(串聯 pMOS) $\Rightarrow$ 關鍵路徑最長; NAND 避開了這個組合 $\Rightarrow$ 工業標準。


4 SRAM vs DRAM: 記憶胞的內部構造

4.1 SRAM 記憶胞

定義

SRAM (Static Random Access Memory, 靜態隨機存取記憶體): 只要持續供電, 值就一直保持——所以叫**靜態**。

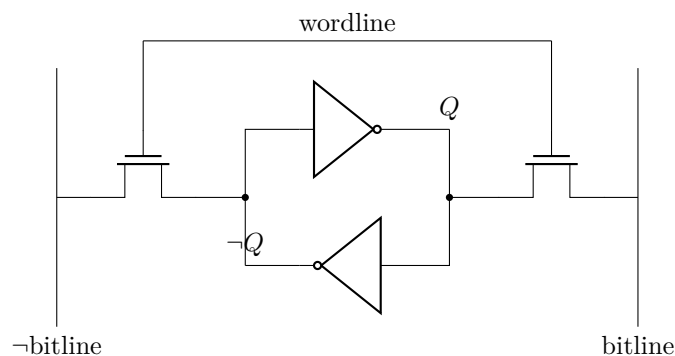SRAM 記憶胞的核心是兩個交叉耦合的反相器 (**cross-coupled inverters**): Q 餵進一個反相器產生 $\neg Q$, $\neg Q$ 再餵回另一個反相器產生 Q ……形成雙穩態 (**bistable**) 迴圈, 位元值就「卡」在裡面 (若 $Q = 0$ 則 $\neg Q = 1$ 、於是 $Q = 0$ ……自我維持)。這跟第三週 NAND 門鎖的回饋原理一模一樣!



一個 SRAM 記憶胞有兩條輸出線: **bitline** 與 $\neg$ **bitline**。當 **wordline** 輸入為高, 它連接的兩顆 n 型存取電晶體都導通, 資料值就能傳入或傳出 bitlines (讀與寫共用同一組線)。


完整電路裡每個反相器就是第 2 章的 CMOS NOT (2 顆電晶體), 所以標準 SRAM 記憶胞共 $2 \times 2 + 2 = 6$ 顆電晶體——即業界所稱的 **6T cell**。

4.2 DRAM 記憶胞

定義

DRAM (Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體): 值只能保存一小段時間, 之後必須更新 (**refresh**) ——所以叫**動態**。

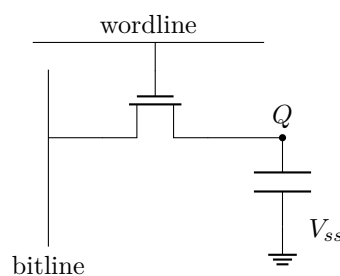位元值存在一顆電容 (**capacitor**) 上: 充電 = 存 1、放電 = 存 0。一顆 n 型電晶體把電容接上 bitline:



只有 **1 顆電晶體 + 1 顆電容 (1T1C)** ——比 SRAM 的 6 顆便宜、緊湊得多。但代價是：

- 導通電晶體去**讀或寫**時，電容會**放掉一些電**（讀取是破壞性的，讀完要寫回）；
- 就算不碰它，電晶體關著也會**漏電流**——所以即使不存取，也必須**定期 refresh**（每隔幾毫秒充回去）。

4.3 三種揮發性記憶體的比較

我們已看過三種揮發性儲存：**正反器、SRAM、DRAM**。怎麼比較？

	正反器	SRAM	DRAM
每位元成本	12-30 顆電晶體	4-6 顆電晶體	1 顆電晶體 + 1 電容
存取速度	最快（輸出即資料）	介於中間	最慢
需要 refresh	否	否	是
相對單價／面積	最貴、最大	中	最便宜、最省
典型用途	CPU 內部暫存器	快取（cache）	主記憶體

- **正反器**：資料位元**立即**出現在輸出——最快；但要 12-30 顆電晶體，成本、功耗、面積都貴。
- **DRAM**：延遲比 SRAM 長，因為 bitline **沒有電晶體主動驅動**——必須等電荷（相對緩慢地）從電容流到 bitline；但 1T1C 便宜又緊湊。
- **SRAM**：4-6 顆電晶體，存取時間介於正反器與 DRAM 之間。

哪種記憶體「最好」？——**取決於設計的速度、成本與功耗需求**！（這正是下週記憶體階層的伏筆：三種全都用，各司其職。）

延伸補充：把第三週與本週串起來。第三週說「SRAM 只需 4-6 顆電晶體、我們的正反器做法要 ~40 顆」——現在你知道原因了：SRAM 直接用**兩個交叉耦合反相器**存位元（6T），而不是蓋出完整的邊緣觸發 D 正反器。DRAM 的「每隔幾 ms 更新 + 每次讀取後重寫」也有了物理解釋：**電容漏電與破壞性讀取**。記憶體階層（暫存器 → SRAM 快取 → DRAM 主記憶體）的本質，就是用「速度 vs. 密度／成本」的物理取捨換取整體效能。

本章重點

- SRAM 記憶胞：交叉耦合反相器（雙穩態）+ 2 顆存取電晶體 = 6T；wordline 開門、bitline / ¬bitline 進出資料；不需 refresh。
- DRAM 記憶胞：1T1C，電容電荷存位元；讀取破壞性、電晶體漏電 ⇒ 必須定期 refresh。
- 速度：正反器 > SRAM > DRAM；成本／密度恰好相反。
- 選擇取決於速度、成本、功耗需求——沒有萬能的記憶體。

5 綜合練習題（附詳解）

練習 1：計數器追蹤

一個 4 位元計數器（行為同第 1 章）初始值為 1101，連續五個上升緣時 *reset* 依序為 0,0,1,0,0。寫出每個上升緣之後的輸出（二進位與十進位）。

解答

- 緣 1 (*reset*=0): $1101 + 1 = 1110$ (14);
- 緣 2 (*reset*=0): 1111 (15);
- 緣 3 (*reset*=1): 歸零 $\rightarrow 0000$ (0);
- 緣 4 (*reset*=0): 0001 (1);
- 緣 5 (*reset*=0): 0010 (2)。

補充：若第 3 緣沒有 *reset*， $1111 + 1 = 10000$ 丟棄進位後會繞回 0000——計數器本身就是模 2^N 算術。

練習 2：幫計數器加功能

替計數器加一個輸入 *load* 與資料輸入 *in*（優先序：*reset* > *load* > 計數）。寫出非正式真值表，並說明硬體上要怎麼改。

解答

<i>reset</i>	<i>load</i>	<i>out</i> _{new}
1	X	0x0000
0	1	<i>in</i>
0	0	<i>out</i> _{old} + 1

硬體：再串一顆 MUX。第一顆 MUX 用 *load* 在「*out*_{old} + 1」與「*in*」之間選；第二顆用 *reset* 在第一顆的輸出與常數 0 之間選（*reset* 優先，放最後）。這正是 Hack CPU 程式計數器（PC）的雛形：inc / load / reset 三種模式層層疊 MUX。

練習 3：單觸發 Moore 機追蹤

Moore 版單觸發 (*S0*=00、*S1*=01、*S2*=10，公式見第 1 章) 初始在 *S0*，輸入序列 *in* = 1, 1, 1, 0, 1, 0（每拍一個）。寫出每一拍結束後的狀態與該拍輸出。

解答

用轉移規則逐拍推（輸出看當拍所在的狀態）：

拍	1	2	3	4	5	6
拍首狀態	S0	S1	S2	S2	S0	S1
<i>in</i>	1	1	1	0	1	0
輸出（狀態函數）	0	1	0	0	0	1
拍末狀態	S1	S2	S2	S0	S1	S0

兩段連續的 1（長度 3 與長度 1）各只產生一拍輸出 1 ✓——單觸發行為正確。

練習 4：驗證單觸發的邏輯式

用第 1 章的轉移真值表逐列驗證 $X_{\text{new}} = (X_{\text{old}} \vee Y_{\text{old}}) \wedge in$ 與 $Y_{\text{new}} = \neg X_{\text{old}} \wedge \neg Y_{\text{old}} \wedge in$ 。

解答

X_o	Y_o	in	$(X_o \vee Y_o) \wedge in$	表中 X_{new}	$\neg X_o \wedge \neg Y_o \wedge in$	表中 Y_{new}
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0

六個有效列全部吻合 ✓（ $X_o Y_o = 11$ 是 don't care，不必檢查）。直覺： $Y_{\text{new}} = 1$ 唯讀「S0 看到 1」； $X_{\text{new}} = 1$ 唯讀「S1 或 S2 看到 1」。

練習 5：設計一台 Moore 機——連續兩個 1 偵測器

設計 Moore 機：輸入序列中最近兩拍都是 1 時輸出 1。畫狀態圖、選編碼、寫轉移／輸出真值表並化簡。

解答

三個狀態： $S0$ = 「上一拍是 0」（輸出 0）、 $S1$ = 「上一拍是 1 但再上一拍不是」（輸出 0）、 $S2$ = 「最近兩拍都是 1」（輸出 1）。轉移：任何狀態看到 0 回 $S0$ ； $S0 \xrightarrow{1} S1$ ； $S1 \xrightarrow{1} S2$ ； $S2 \xrightarrow{1} S2$ 。
編碼 $S0=00$ 、 $S1=01$ 、 $S2=10$ （XY）：

X_o	Y_o	in	X_n	Y_n
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	X	X	X

化簡 (同單觸發的形狀!): $X_n = (X_o \vee Y_o) \wedge in$ 、 $Y_n = \neg X_o \wedge \neg Y_o \wedge in$ 、 $out = X$ 。有趣的觀察: 轉移邏輯與單觸發完全相同, 只差輸出函數 (單觸發取 Y 、本題取 X) —— 同一台機器骨架能長出不同行為。

練習 6: Mealy 版連續兩個 1 偵測器

用 Mealy 機重做練習 5, 比較狀態數。

解答

狀態只需記「上一拍輸入」: $S \in \{0, 1\}$ (1 個正反器)。輸出 = 「上一拍是 1 且這一拍也是 1」:

$$S_{\text{new}} = in, \quad out = S_{\text{old}} \wedge in.$$

狀態圖: $S0 \xrightarrow{1/0} S1$ 、 $S1 \xrightarrow{1/1} S1$ 、 $S1 \xrightarrow{0/0} S0$ 、 $S0 \xrightarrow{0/0} S0$ 。

比較: Moore 版 3 個狀態 (2 個正反器); Mealy 版 2 個狀態 (1 個正反器) —— 再次印證「Mealy 常可省狀態」。代價: Mealy 的輸出在**同一拍**直接受 in 影響 (組合路徑), 時序分析要更小心。

練習 7: Moore vs. Mealy 觀念題

(a) 兩者輸出各依賴什麼? (b) 為什麼說 Mealy 的輸出「快一拍»? (c) 什麼情況偏好 Moore?

解答

(a) Moore: 輸出 = $f(\text{狀態})$; Mealy: 輸出 = $f(\text{狀態}, \text{輸入})$ 。

(b) Moore 機要「先轉移到新狀態、下一拍輸出才反映」; Mealy 機的輸出直接含輸入項, **輸入一變、同拍的輸出就能變**——效果上早一個時脈週期。

(c) 需要輸出**嚴格同步、無毛刺**時 (輸出只在時脈緣後改變、期間穩定), 或者狀態語意要清楚 (每個狀態自帶輸出、好除錯)。課程單觸發的 Mealy 版把輸出也存進正反器, 正是兼取兩者優點的做法。

練習 8：電晶體開關行為

(a) 完成表格：nMOS / pMOS 在 $\text{gate} = 0/1$ 時的 ON/OFF。(b) 為什麼 CMOS 用 pMOS 上拉、nMOS 下拉，而不是反過來？

解答

(a) nMOS: $\text{gate} = 0$ OFF、 $\text{gate} = 1$ ON；pMOS: $\text{gate} = 0$ ON、 $\text{gate} = 1$ OFF。

(b) 因為各自擅長傳的訊號不同：p 型擅長傳 $V_{dd} / 1$ 、n 型擅長傳 $V_{ss} / 0$ ，各自傳相反訊號時會劣化（電壓降）。讓 pMOS 專職「把輸出拉到 1」、nMOS 專職「把輸出拉到 0」，每顆電晶體都只做自己擅長的事——這就是「互補（Complementary）」的意義。

練習 9：設計 3 輸入 NAND 的電晶體電路

描述 3 輸入 NAND 的上拉與下拉網路，並給出電晶體數。一般的 n 輸入 NAND 呢？

解答

輸出為 0 僅當 $A = B = C = 1 \Rightarrow$ 下拉：3 顆 nMOS 串聯；輸出為 1 當任一輸入為 0 $\Rightarrow$ 上拉：3 顆 pMOS 並聯。共 6 顆。

一般 n 輸入 NAND（或 NOR）： n 顆 pMOS + n 顆 nMOS = $2n$ 顆。注意串聯堆疊越高越慢——實務上超過 3-4 輸入的閘常拆成多級小閘。

練習 10：AND 閘為什麼要 6 顆電晶體？

(a) 為什麼 CMOS 不能用 4 顆電晶體直接做 AND？(b) 那 AND 怎麼做？(c) 由此解釋第一週「NAND 是天然積木」的深層原因。

解答

(a) CMOS 結構天生反相：pMOS 上拉網路在輸入「低」時導通、nMOS 下拉在輸入「高」時導通，所以單級 CMOS 閘的輸出必然是輸入的反函數（輸入全高 $\Rightarrow$ 輸出低）。AND 是非反相函數，單級做不出來。

(b) $\text{AND} = \text{NAND} + \text{NOT} = 4 + 2 = 6$ 顆。（OR 同理 = $\text{NOR} + \text{NOT}$ 。）

(c) 在 CMOS 世界裡，反相閘（NAND / NOR / NOT）才是原生元件，AND / OR 反而是二手貨。既然一定要選一種反相閘當標準積木，就選最快的——NAND（見第 3 章）。第一週的「NAND 功能完備」加上本週的「NAND 物理上最快」，兩條線在此會合。

練習 11：NAND vs NOR 速度論證

不看講義，完整重建「NAND 比 NOR 快」的論證鏈。

解答

1. 物理事實一：電洞遷移率低於電子 $\Rightarrow$ pMOS 天生比 nMOS 慢。
2. 物理事實二：串聯要穿過兩顆電晶體（電阻相加） $\Rightarrow$ 串聯比並聯慢。
3. NOR 結構：上拉 = pMOS 串聯——慢元件 $\times$ 慢接法，輸出拉到 1 特別慢。
4. NAND 結構：串聯的是快的 nMOS、慢的 pMOS 走並聯——避開最糟組合。
5. 結論：NOR 的關鍵路徑（最長延遲路徑）比 NAND 長，NAND 切換更快 $\Rightarrow$ 工業標準。（量化版：2 輸入 NAND 邏輯努力 $4/3 <$ NOR 的 $5/3$ 。）

練習 12：SRAM / DRAM 觀念題

(a) SRAM 記憶胞如何存住一個位元？wordline 的角色？(b) DRAM 為什麼必須 refresh？兩個原因。(c) 為什麼 DRAM 讀取比 SRAM 慢？(d) 一顆 $16\text{ Ki} \times 8$ 位元的 SRAM 晶片（6T cell），存儲陣列約需多少電晶體？換成 DRAM 呢？

解答

- (a) 兩個交叉耦合反相器形成雙穩態迴圈（ Q 與 $\neg Q$ 互鎖），位元自我維持。wordline 拉高時，兩顆 n 型存取電晶體導通，讓 bitline / $\neg$ bitline 能讀出或寫入這個迴圈。
- (b) 一、漏電流：電晶體即使關閉也漏電，電容電荷會流失（每隔幾 ms 要充回）；二、破壞性讀取：讀取時電容對 bitline 放電，讀完必須重寫。
- (c) DRAM 的 bitline 沒有電晶體主動驅動，要等電荷從小電容緩慢流到 bitline（再由感測放大器判讀）；SRAM 的反相器則主動驅動 bitline。
- (d) SRAM: $16384 \times 8 \times 6 = 786,432$ 顆電晶體。DRAM: $16384 \times 8 \times 1 = 131,072$ 顆電晶體 + 同數量的電容——約 6 倍的密度差距，這就是主記憶體用 DRAM 的原因。

A 附錄：速查表

A.1 FSM 設計流程

1. 畫狀態轉移圖（規格的抽象實作）；
2. 選狀態編碼（二進位／one-hot／Gray…）；
3. 寫轉移與輸出真值表（不存在的狀態填 X）；
4. 化簡邏輯（K-map 或觀察）；
5. 接線：時脈儲存 + 組合邏輯 + 回饋。

A.2 CMOS 閘電晶體數

閘	NOT	NAND	NOR	AND	OR
電晶體數	2	4	4	6	6
結構	1P+1N	並 P+ 串 N	串 P+ 並 N	NAND+NOT	NOR+NOT

n 輸入 NAND / NOR: $2n$ 顆。CMOS 單級只能做反相函數。

A.3 記憶體技術對照

	正反器	SRAM (6T)	DRAM (1T1C)
儲存機制	閘迴圈	交叉耦合反相器	電容電荷
速度	最快	中	最慢
refresh	不用	不用	每幾 ms + 讀後重寫
密度	最低	中	最高
用途	暫存器	快取	主記憶體

A.4 名詞中英對照

英文	中文	英文	中文
component / subcircuit	元件／子電路	doping	摻雜
counter	計數器	hole	電洞
one-shot	單觸發	nMOS / pMOS	n 型／ p 型電晶體
state diagram	狀態圖	CMOS	互補式金氧半
finite state machine	有限狀態機	pull-up / pull-down	上拉／下拉網路
Moore / Mealy machine	Moore / Mealy 機	series / parallel	串聯／並聯
state encoding	狀態編碼	critical path	關鍵路徑
one-hot encoding	one-hot 編碼	logical effort	邏輯努力
transistor	電晶體	wordline / bitline	字線／位元線
semiconductor	半導體	access transistor	存取電晶體
V_{dd} / V_{ss}	高／低電位軌	capacitor	電容
MOSFET / BJT	金氧半場效／雙極性	refresh	更新
carrier mobility	載子遷移率	destructive read	破壞性讀取

A.5 參考資料

- John Lapinskas, *Building with flip-flops and registers* (4-1), Kira Clements, *Transistors / NAND vs NOR / SRAM vs DRAM* (4-2 至 4-4), COMSM1302, University of Bristol.
- Nisan & Schocken, *The Elements of Computing Systems* (nand2tetris), Ch. 3 (Counter / PC 晶片) .
- MIT 6.111 *Introductory Digital Systems Laboratory*: Finite State Machines 講義 (狀態編碼、Moore/Mealy level-to-pulse) .
- Harris & Harris, *Digital Design and Computer Architecture*——CMOS 閘設計與 FSM 章節.
- Wikipedia: *Logical effort*、*CMOS*、*Static random-access memory*、*Dynamic random-access memory*.
- Maddy Thorson & Noel Berry, *Celeste* 玩家控制原始碼 (公開的 Player.cs, FSM 實例) .