

第 3 章 7：組合邏輯深入

本章補充 06 章未深入的組合邏輯主題與設計模式。

一、典型組合邏輯模組（74 系列回顧）

功能	74 系列 IC
4 個 NAND	74HC00
6 個 NOT	74HC04
4 個 AND	74HC08
4 個 OR	74HC32
4 個 XOR	74HC86
8-bit 緩衝/驅動	74HC244
8-bit 雙向收發	74HC245
4-to-16 解碼器	74HC154
3-to-8 解碼器	74HC138
8-to-1 MUX	74HC151
Quad 2-to-1 MUX	74HC157
4-bit 加法器	74HC283
4-bit 比較器	74HC85
8-bit 暫存器	74HC273
4-bit 計數器	74HC161

二、常用設計：算術邏輯單元（ALU）

ALU 是 CPU 核心，整合： - 加減運算（Adder + 控制 Cin） - 位元邏輯（AND/OR/XOR/NOT） - 比較（Subtract 後看符號） - 移位（Shift Register）

74HC181 是經典 4-bit ALU IC。

三、奇偶校驗 (Parity)

加一個 bit 檢查資料是否被破壞：

- 偶校驗：總 1 個數為偶數
- 奇校驗：總 1 個數為奇數

實現：XOR 鏈。8 個 XOR 串聯 → 9 位資料的 parity 產生 / 檢查器。

74HC280：9-bit parity generator/checker。

四、橋接器與三態邏輯

三態 (Tri-State)


正常邏輯只有 0/1，三態多了「高阻抗」(Hi-Z)：

OE	A	Out
0	x	Hi-Z (斷開)
1	0	0
1	1	1

用於：共用匯流排（多個輸出共線）。

開汲極 (Open Drain / Open Collector)

只有「拉低」與「不拉」兩態：

 

任一個 IC 拉低 → 匯流排為 0。全部不拉 → 匯流排被上拉為 1。

→ 「Wired-AND」邏輯。應用：I²C 匯流排、interrupt 共用線、邏輯互鎖。

五、毛刺 (Glitch / Hazard)

組合邏輯切換時，輸出可能短暫產生「不該有的脈衝」。

靜態 1 hazard

輸出應穩定為 1，但短暫變 0。

動態 hazard

輸出多次變化才穩定。

解決

- 加冗餘 K-Map 圈（消除靜態 hazard）
 - 緩衝（時鐘觸發 register 過濾）
-

六、可程式化邏輯元件 (PLD)

不用 74xx 一個個接，可程式化邏輯彈性更大：

PROM

固定 AND 陣列 + 可編程 OR。

PLA

AND 與 OR 都可編程。

PAL / GAL

PAL：固定 OR、可編程 AND。GAL：可重複編程的 PAL（22V10 經典）。

CPLD

較大的 PLD，幾百到幾千個邏輯巨單元（macrocell）。工具：Quartus (Intel)、Vivado (Xilinx)、Diamond (Lattice)。

FPGA

更大、更靈活，由查找表（LUT）構成。（詳見 04-高級篇/08-FPGA設計.md）

七、HDL（硬體描述語言）入門

寫硬體就像寫程式：

Verilog 範例：4-bit MUX

```
module mux4 (
    input  [3:0] in,
    input  [1:0] sel,
    output reg out
);
    always @(*) begin
        case (sel)
            2'b00: out = in[0];
            2'b01: out = in[1];
            2'b10: out = in[2];
            2'b11: out = in[3];
        endcase
    end
endmodule
```

VHDL 範例：4-bit Adder

```
entity adder4 is
    port (
        a, b : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sum  : out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end;

architecture rtl of adder4 is
begin
    sum <= ('0' & a) + ('0' & b);
end;
```

Verilog 簡潔，VHDL 嚴謹。業界都常見。SystemVerilog 是 Verilog 的擴展，用於 IC 驗證。

八、本章總結

✅ 您應該掌握：

- [x] 常用 74 系列 IC
- [x] 三態與開汲極邏輯
- [x] Glitch / Hazard 處理
- [x] PLD/CPLD/FPGA 演進

- [x] HDL 入門概念

下一章

08-?????.md 一帶記憶的數位電路。